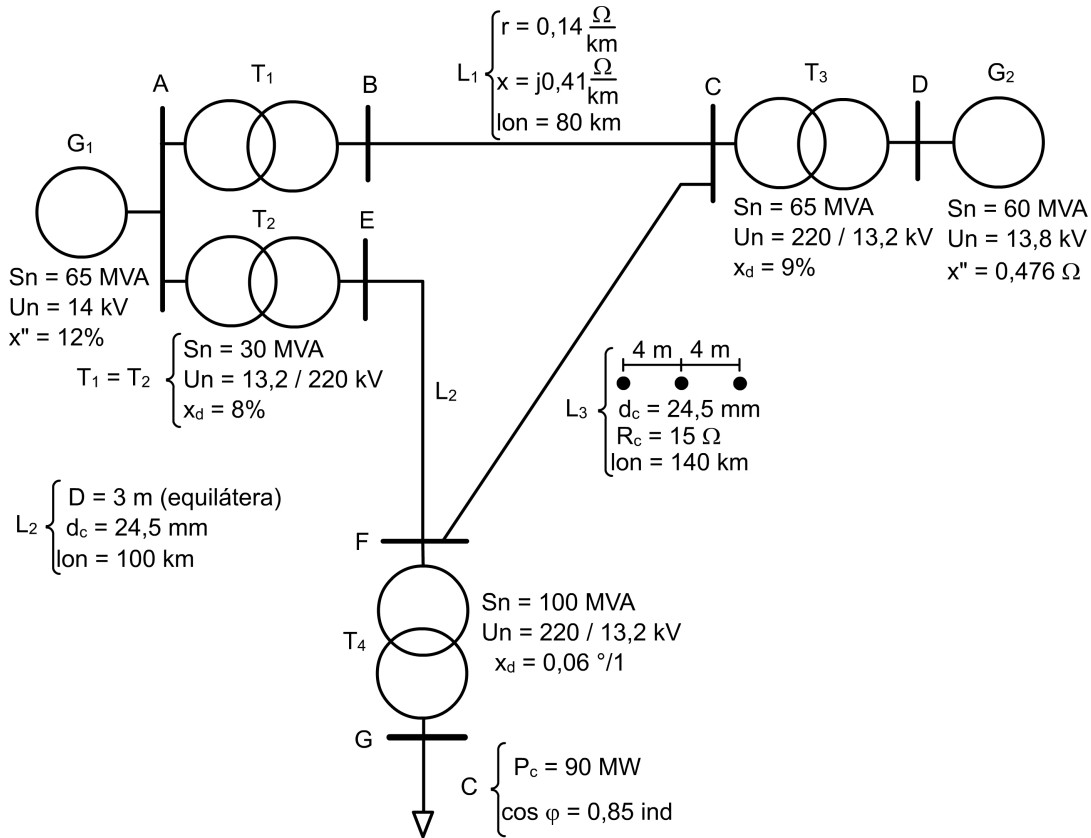


Problemas Resueltos: Representación de Sistemas de Potencia

1) Hacer el diagrama de impedancias poniendo todos los valores en por unidad, refiriéndose a las siguientes bases:

- a) $S_b = 30 \text{ MVA}$; $U_{bA} = 5 \text{ kV}$
 b) $S_b = 4 \text{ MVA}$; $U_{bA} = 2,3 \text{ kV}$
 c) $S_b = 100 \text{ MVA}$; $U_{bA} = 13,2 \text{ kV}$



a) $S_b = 30 \text{ MVA}$

$$E_{G1} = \frac{14}{5} = 2,8 \text{ pu}$$

$U_{bA} = 5 \text{ kV}$

$$E_{G2} = \frac{13,8}{5} = 2,76 \text{ pu}$$

$$U_{bB} = U_{bA} \cdot r_{T1} = 5 \cdot \frac{220}{13,2} = 83,3 \text{ kV} = U_{bC}$$

$$U_{bD} = U_{bC} \cdot r_{T3} = 83,3 \cdot \frac{13,2}{220} = 5 \text{ kV}$$

$$U_{bE} = U_{bA} \cdot r_{T2} = 5 \cdot \frac{220}{13,2} = 83,3 \text{ kV} = U_{bF}$$

$$U_{bG} = U_{bF} \cdot r_{T4} = 83,3 \cdot \frac{13,2}{220} = 5 \text{ kV}$$

Cambio de base de las reactancias de los componentes:

$$x_{G1} = j0,12 \cdot \frac{(14)^2}{50} \cdot \frac{30}{5^2} = j0,564 \quad x_{G2} = j0,476 \cdot \frac{30}{5^2} = j0,571$$

$$x_{T1} = j0,08 \cdot \frac{(13,2)^2}{30} \cdot \frac{30}{5^2} = j0,558$$

$$x_{T3} = j0,09 \cdot \frac{(220)^2}{65} \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = j0,29$$

$$x_{T4} = j0,06 \cdot \frac{(13,2)^2}{100} \cdot \frac{30}{5^2} = j0,125$$

$$R_{L1} = 0,14 \cdot 80 \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = 0,048 \quad x_{L1} = j0,41 \cdot 80 \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = j0,142$$

$$L_{L2} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{3}{\frac{24,5}{2} \cdot 10^{-3} \cdot e^{-\frac{1}{4}}} = 1,15 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Hy}}{\text{km}}$$

$$x_{L2} = j2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 1,15 \cdot 10^{-3} = j36,13 \Omega \quad x_{L2} = j36,13 \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = j0,156$$


$$L_{L3} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 4}}{\frac{24,5}{2} \cdot 10^{-3} \cdot e^{-\frac{1}{4}}} = 1,254 \cdot 10^{-3} \frac{\text{Hy}}{\text{km}}$$

$$R_{L3} = 15 \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = 0,065 \quad x_{L3} = j2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 140 \cdot 1,254 \cdot 10^{-3} = j55,154 \Omega$$

$$x_{L3} = j55,154 \cdot \frac{30}{(83,3)^2} = j0,238$$

$$Z_C = \frac{(U_{NG})^2}{S_C} = \frac{(13,2)^2}{90} = 0,97 \angle 31,8^\circ = (0,825 + j0,51) \Omega$$
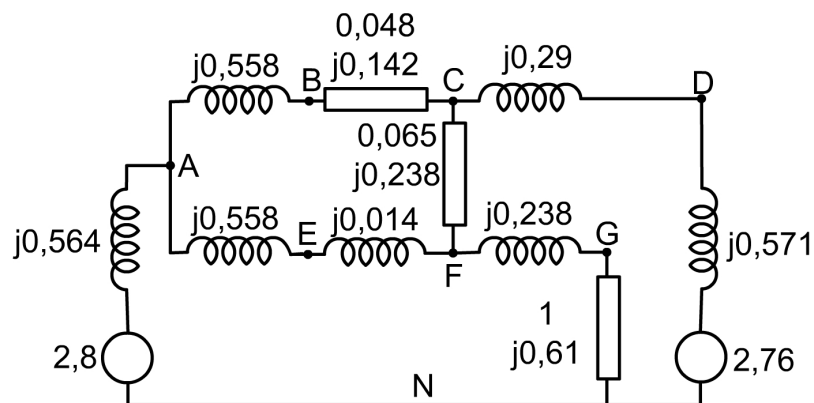
$$R_C = 0,825 \cdot \frac{30}{5^2} = 1 \quad x_C = j0,51 \cdot \frac{30}{5^2} = j0,61$$



$$b) S_b = 4 \text{ MVA}$$

$$E_{G1} = \frac{14}{2,3} = 6,09^\circ /_1$$

$$U_{bA} = 2,3 \text{ KV}$$

$$E_{G2} = \frac{13,8}{2,3} = 6^\circ /_1$$

$$U_{bB} = U_{bA} \cdot r_{T1} = 2,3 \cdot \frac{220}{13,2} = 38,33 \text{ KV} = U_{bC}$$

$$U_{bD} = U_{bC} \cdot r_{T3} = 38,33 \cdot \frac{13,2}{220} = 2,3 \text{ KV}$$

$$Ub_E = Ub_A \cdot r_{T2} = 2,3 \cdot \frac{220}{13,2} = 38,33KV = Ub_F$$

$$Ub_G = Ub_F \cdot r_{T4} = 38,33 \cdot \frac{13,2}{220} = 2,3KV$$

Cambio de base de las reactancias de los componentes:

$$x_{G1} = j0,12 \cdot \frac{(14)^2}{50} \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = j0,356 \quad x_{G2} = j0,476 \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = j0,36$$

$$x_{T1} = j0,08 \cdot \frac{(13,2)^2}{30} \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = j0,351$$

$$x_{T3} = j0,09 \cdot \frac{(220)^2}{65} \cdot \frac{4}{(38,33)^2} = j0,182$$

$$x_{T4} = j0,06 \cdot \frac{(13,2)^2}{100} \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = j0,079$$


$$R_{L1} = 0,14 \cdot 80 \cdot \frac{4}{(38,33)^2} = 0,03 \quad x_{L1} = j0,41 \cdot 80 \cdot \frac{4}{(38,33)^2} = j0,089$$

$$x_{L2} = j2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 1,043 \cdot 10^{-4} = j3,278 \Omega$$

$$x_{L2} = j36,13 \cdot \frac{4}{(83,3)^2} = j0,021$$

$$R_{L3} = 15 \cdot \frac{4}{(38,33)^2} = 0,041 \quad x_{L3} = j55,154 \cdot \frac{4}{(83,3)^2} = j0,032$$
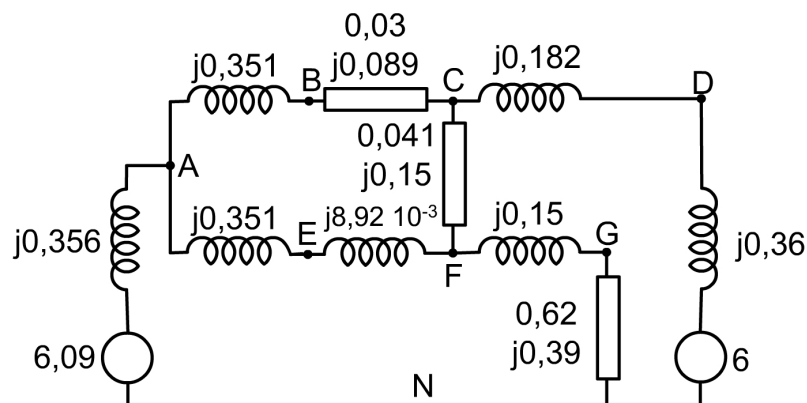
$$R_C = 0,825 \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = 0,62 \quad x_C = j0,51 \cdot \frac{4}{(2,3)^2} = j0,39$$



c) $S_b = 100 \text{ MVA}$

$$E_{G1} = \frac{14}{13,2} = 1,06 \angle 1^\circ$$

$Ub_A = 13,2KV$

$$E_{G2} = \frac{13,8}{13,2} = 1,045 \angle 1^\circ$$

Como la tensión base elegida corresponde a la nominal de la barra A, en las otras barras las tensiones base serán las nominales correspondientes.

$Ub_B = 220KV$

$$U_{bC} = 220KV$$

$$U_{bD} = 13,2KV$$

$$U_{bE} = 220KV$$

$$U_{bF} = 220KV$$

$$U_{bG} = 13,2KV$$

Cambio de base de las reactancias de los componentes:

$$x_{G1} = j0,12 \cdot \frac{(14)^2}{50} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,27$$

$$x_{G2} = j0,476 \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,273$$

$$x_{T1} = j0,08 \cdot \frac{(13,2)^2}{30} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,267$$

$$x_{T3} = j0,09 \cdot \frac{(220)^2}{65} \cdot \frac{100}{(220)^2} = j0,138$$


$$x_{T4} = j0,06 \cdot \frac{(13,2)^2}{100} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,06$$

$$R_{L1} = 0,14 \cdot 80 \cdot \frac{100}{(220)^2} = 0,023 \quad x_{L1} = j0,41 \cdot 80 \cdot \frac{100}{(220)^2} = j0,068$$



$$x_{L2} = j36,13 \cdot \frac{100}{(220)^2} = j0,281$$

$$R_{L3} = 15 \cdot \frac{100}{(220)^2} = 0,031 \quad x_{L3} = j55,154 \cdot \frac{100}{(220)^2} = j0,114$$
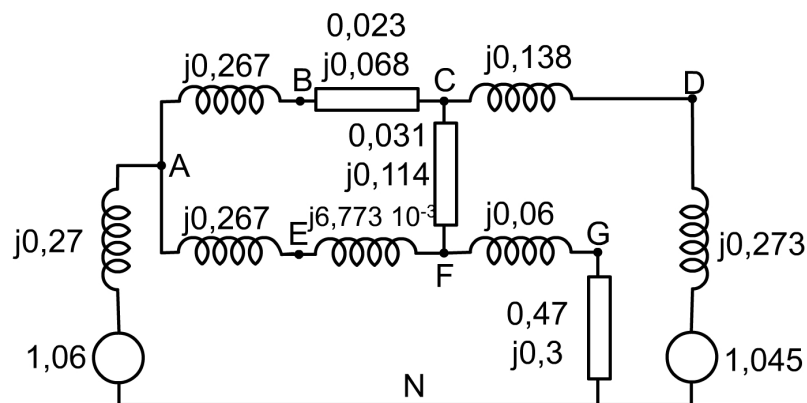
$$R_C = 0,825 \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = 0,47 \quad x_C = j0,51 \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,3$$



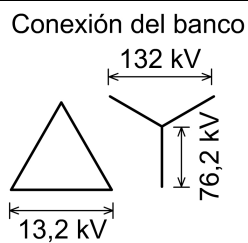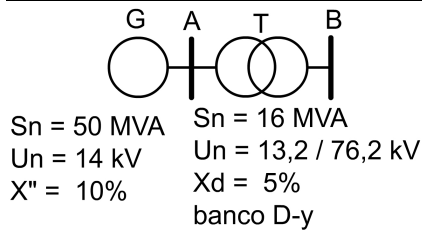2) Hacer el diagrama de impedancias poniendo todos los valores en por unidad, refiriéndose a las siguientes bases: $S_b = 100 MVA$; $U_{bA} = 13,2 KV$.



Como se trata de un banco de transformadores monofásicos conectados para funcionar como un transformador trifásico, los datos se dan por fase, la potencia total será:

$$S_T = 3 \cdot 16 \text{ MVA} = 48 \text{ MVA}$$


Si $U_{B_A} = 13,2 \text{ KV}$, tomando valores de línea:

$$U_{B_B} = 132 \text{ KV}$$


$$E_G = \frac{14}{13,2} = 1,06$$

$$x_T = j0,05 \cdot \frac{(132)^2}{48} \cdot \frac{100}{(132)^2} = j0,104$$
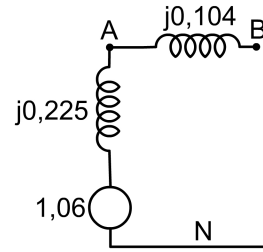
$$x_G = j0,1 \cdot \frac{(14)^2}{50} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,225$$



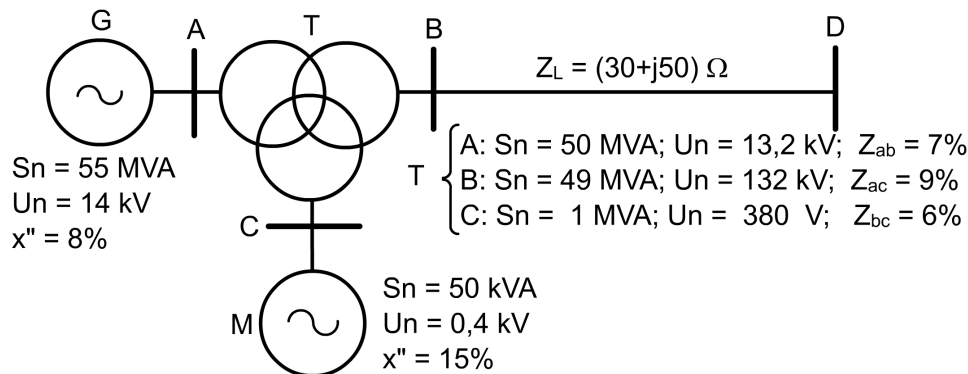3) Hacer el diagrama de impedancias poniendo todos los valores en por unidad:



Tomando como base: $S_b = 100 \text{ MVA}$ y $U_{B_A} = 13,2 \text{ KV}$:

$U_{B_B} = 132 \text{ KV} = U_{B_D}$ y $U_{B_C} = 0,38 \text{ KV}$

$$E_G = \frac{14}{13,2} = 1,06 \quad x_G = j0,08 \cdot \frac{(14)^2}{55} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,164$$

$$E_M = \frac{0,4}{0,38} = 1,05 \quad x_M = j0,15 \cdot \frac{(0,4)^2}{0,05} \cdot \frac{100}{(0,38)^2} = j332,41$$

$$R_L = 30 \cdot \frac{100}{(132)^2} = 0,172 \quad x_L = 50 \cdot \frac{100}{(132)^2} = 0,287$$

Transformador: Si no hay aclaración, suponemos que los valores de impedancias están referidos al primero de los devanados:

$$Z_{ab} = j0,07 \cdot \frac{(13,2)^2}{50} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,14 \quad (j0,07 \text{ esta referido al devanado : a)}$$

$$Z_{ac} = j0,09 \cdot \frac{(13,2)^2}{50} \cdot \frac{100}{(13,2)^2} = j0,18 \quad (j0,09 \text{ esta referido al devanado : a)}$$

$$Z_{bc} = j0,06 \cdot \frac{(132)^2}{49} \cdot \frac{100}{(132)^2} = j0,122 \quad (j0,06 \text{ esta referido al devanado : b)}$$

$$Z_a = j\frac{1}{2} \cdot (0,14 + 0,18 - 0,122) = j0,099$$

$$Z_b = j\frac{1}{2} \cdot (0,14 + 0,122 - 0,18) = j0,041$$

$$Z_c = j\frac{1}{2} \cdot (0,18 + 0,122 - 0,14) = j0,081$$

