

JOSÉ LUIS VALENTÍN LABARTA


INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE INTERIOR

SOLUCIONARIO


EDITORIAL DONOSTIARRA

UNIDAD DIDACTICA 2 El Esquema Funcional


①

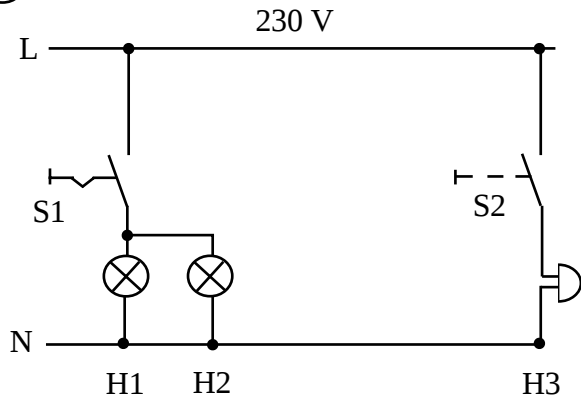


②

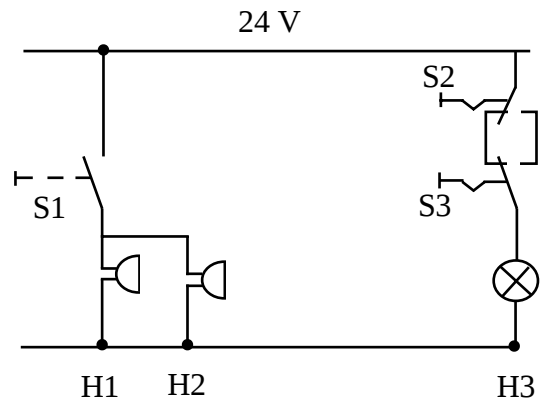


③

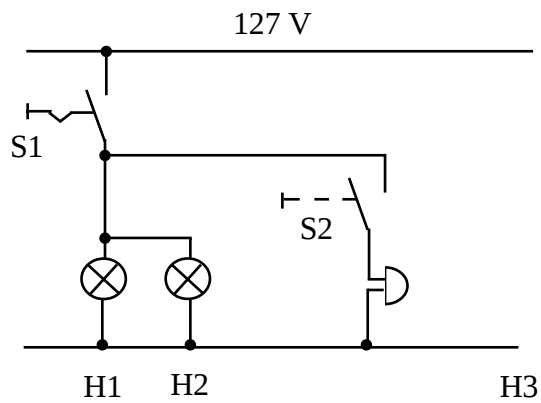


④

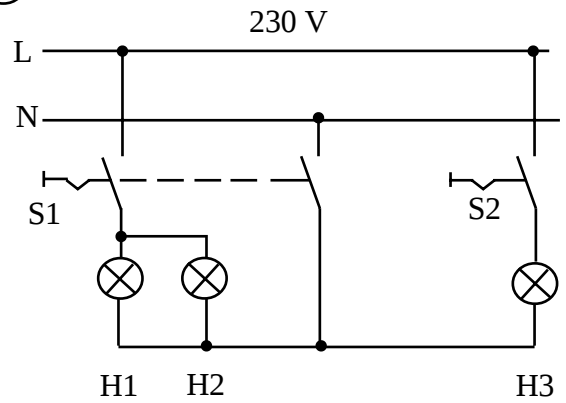


⑤

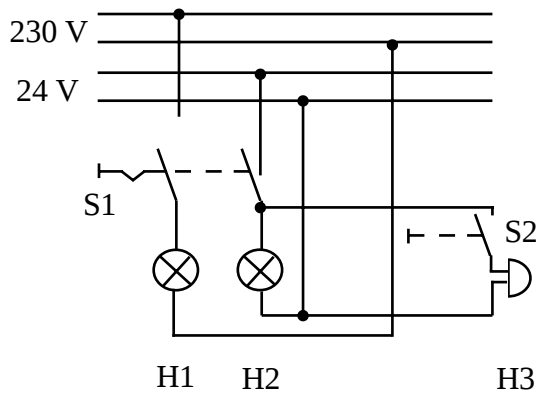


⑥

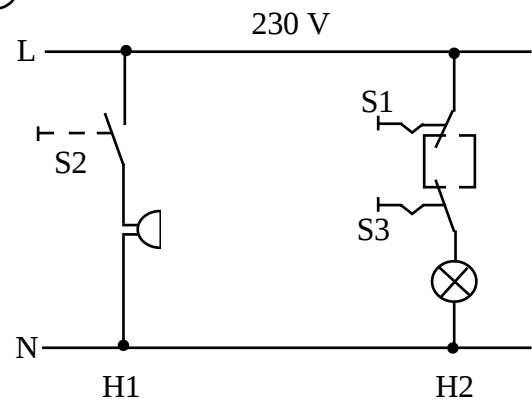

⑦


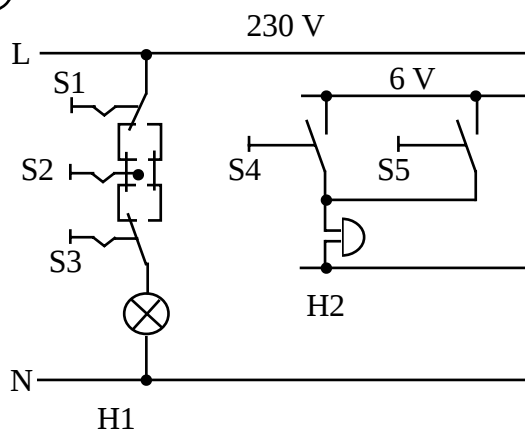


⑧


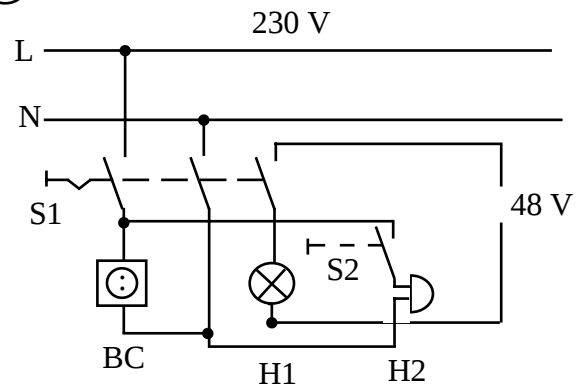


UNIDAD DIDACTICA 3 El Esquema Circuitual

①

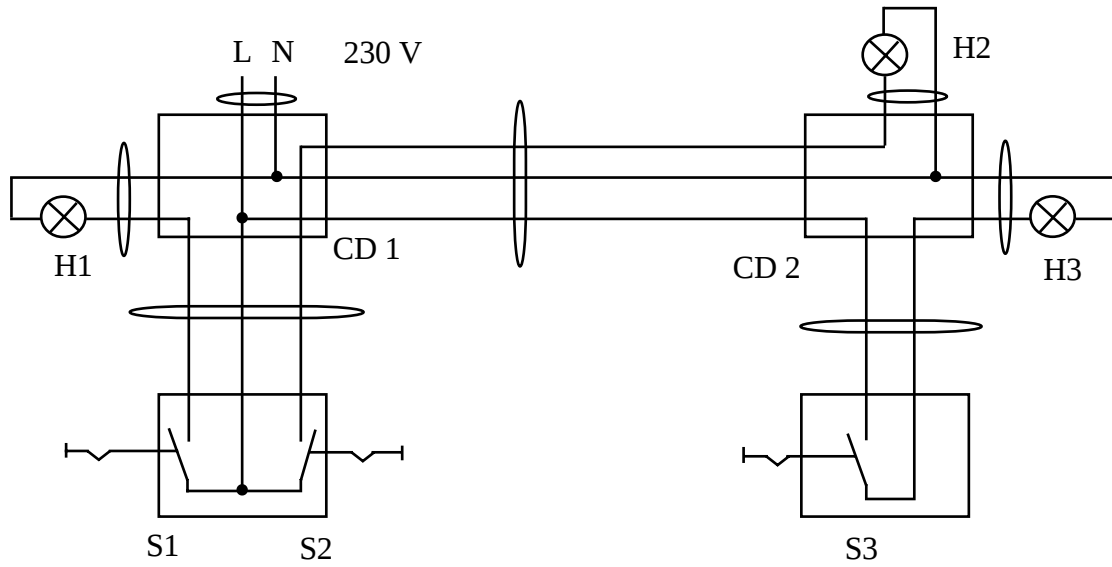
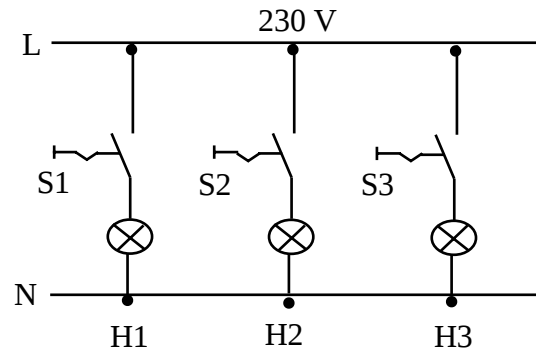


②

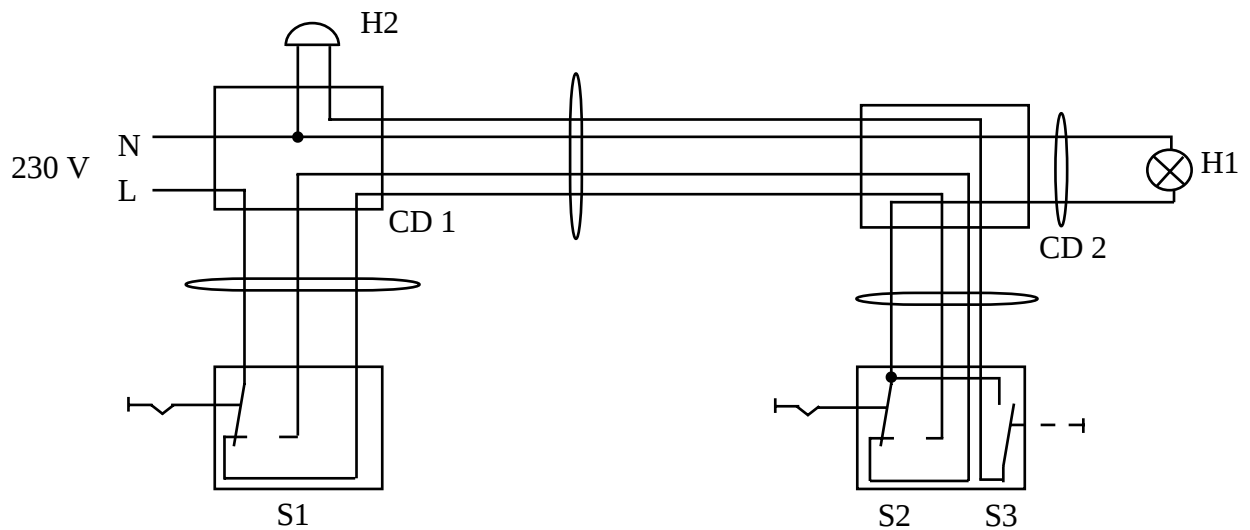
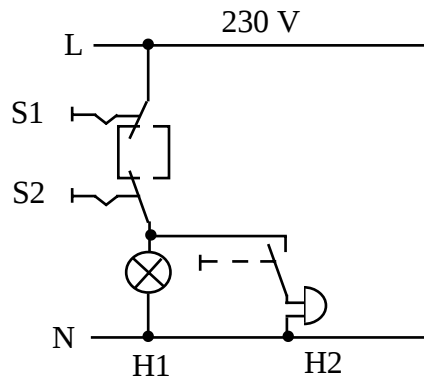


UNIDAD DIDACTICA 3 El Esquema Circuital



③

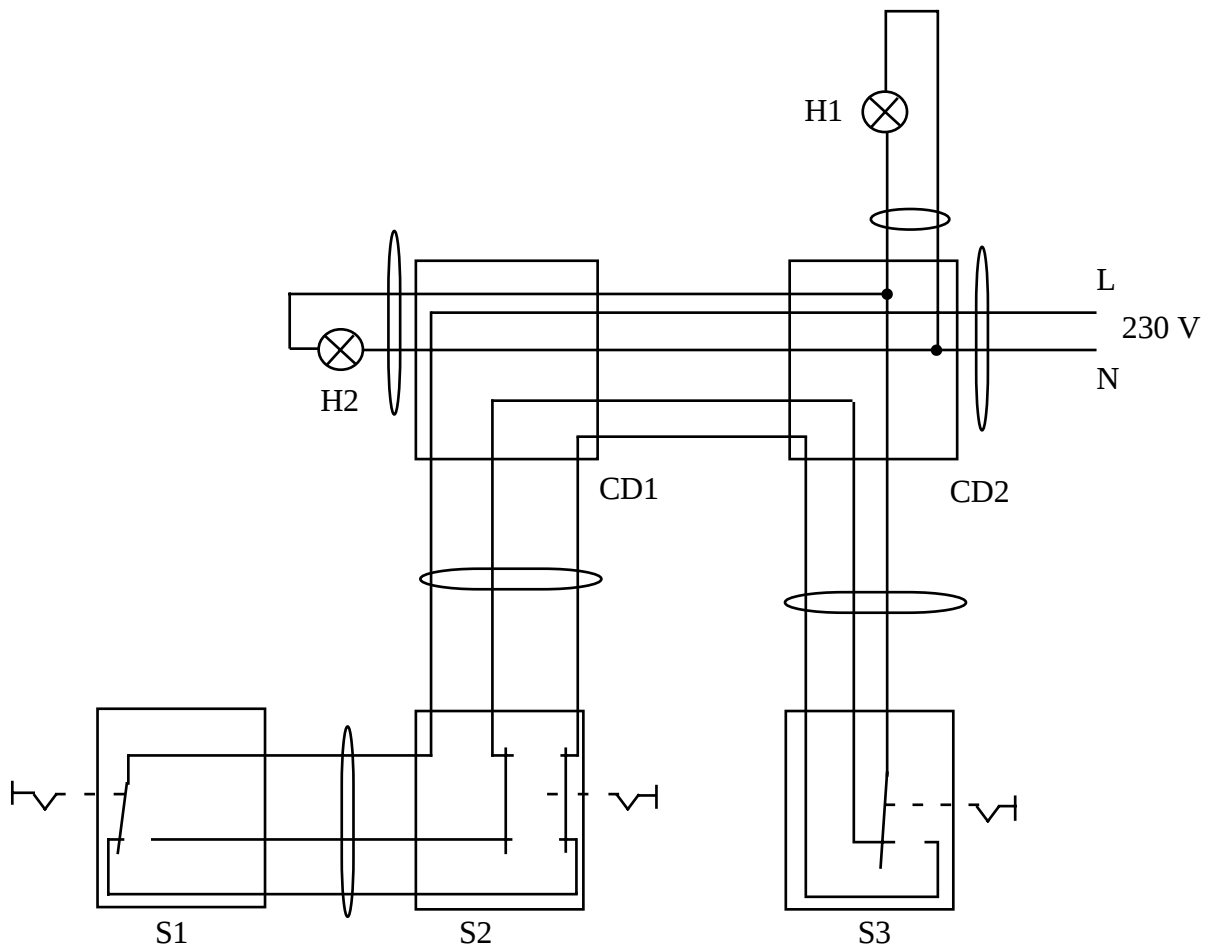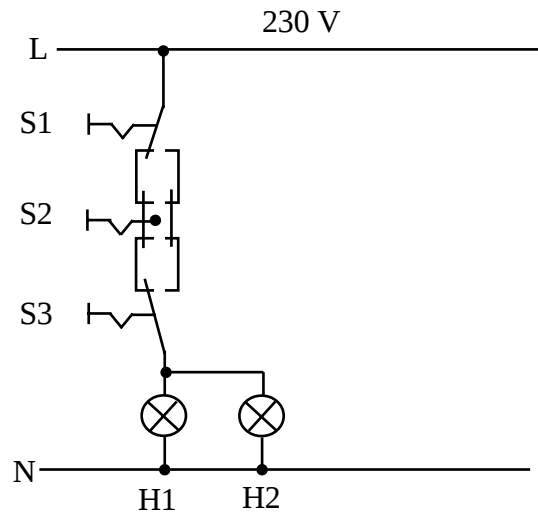



④

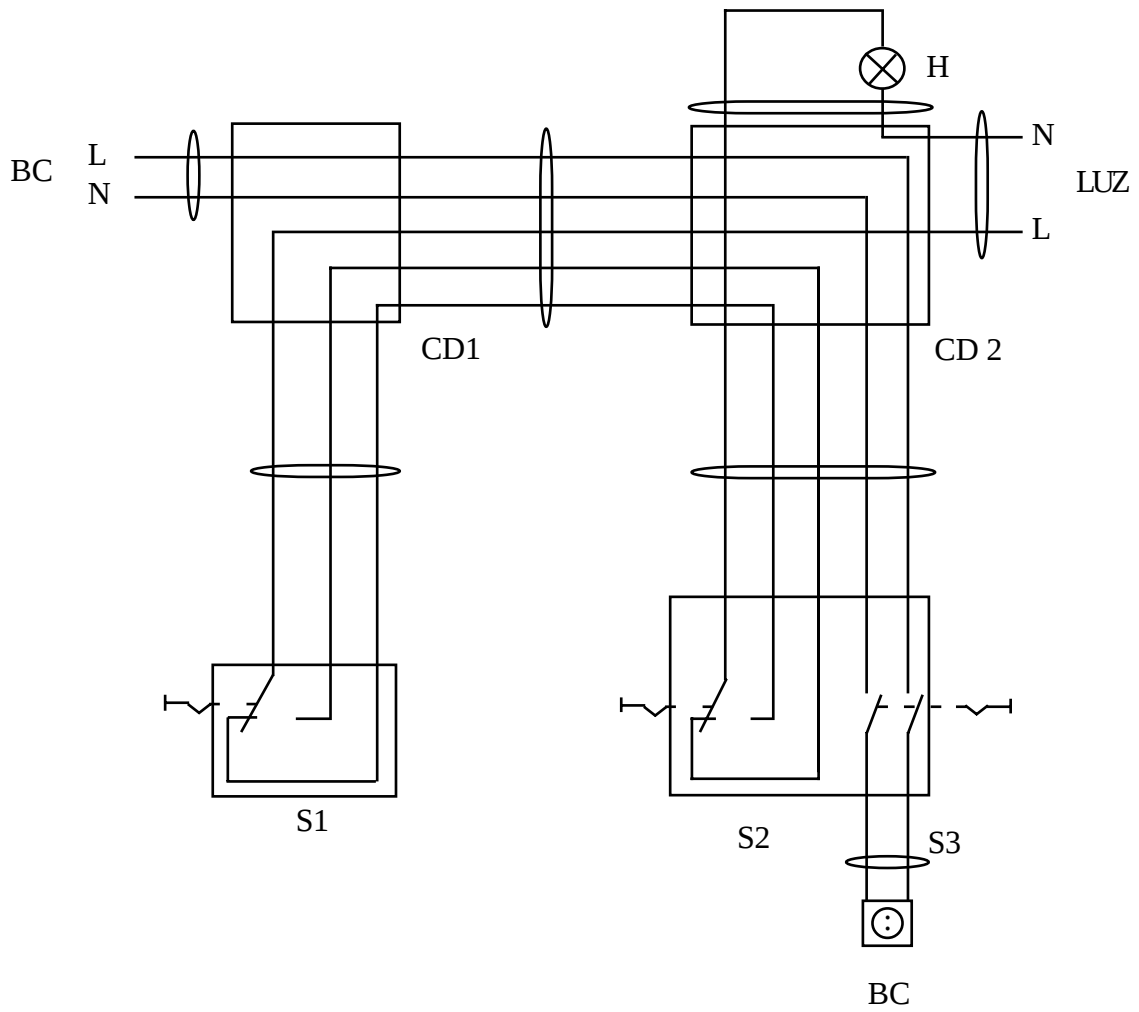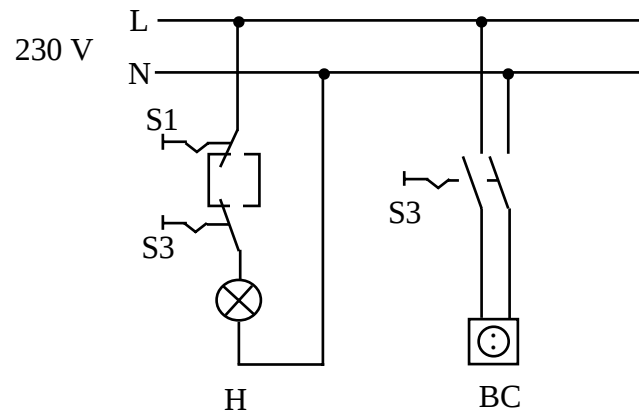

5

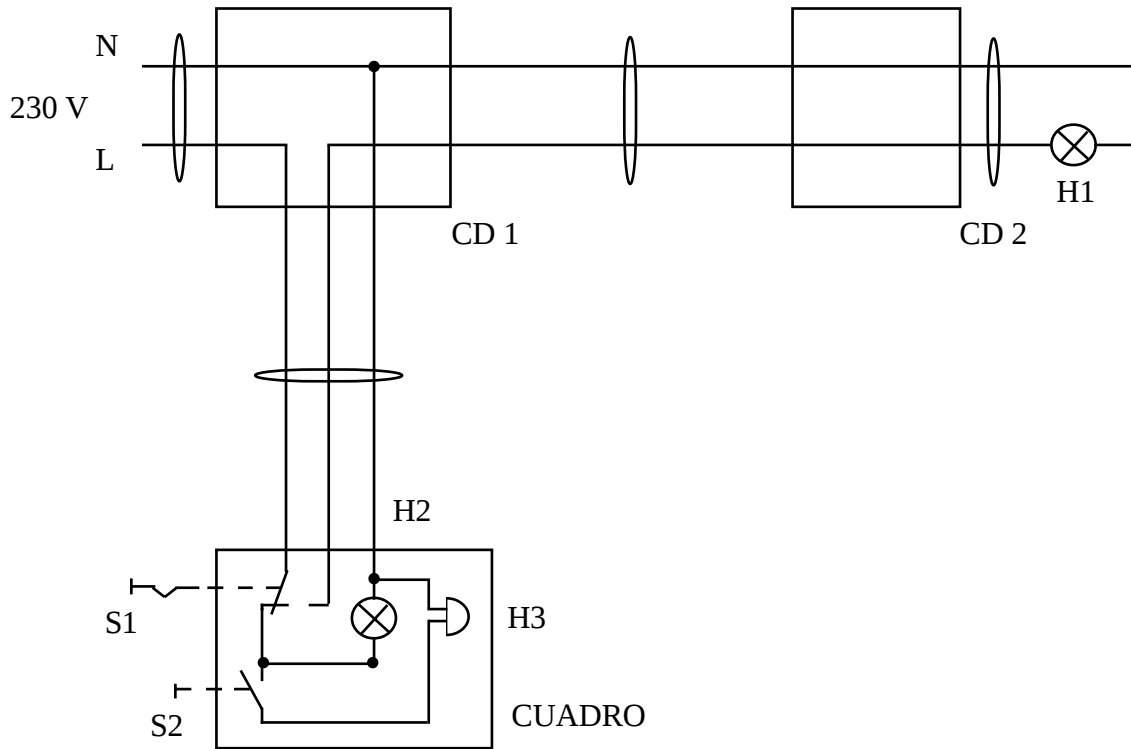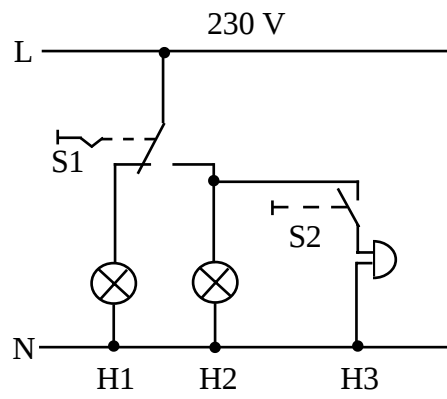


⑥

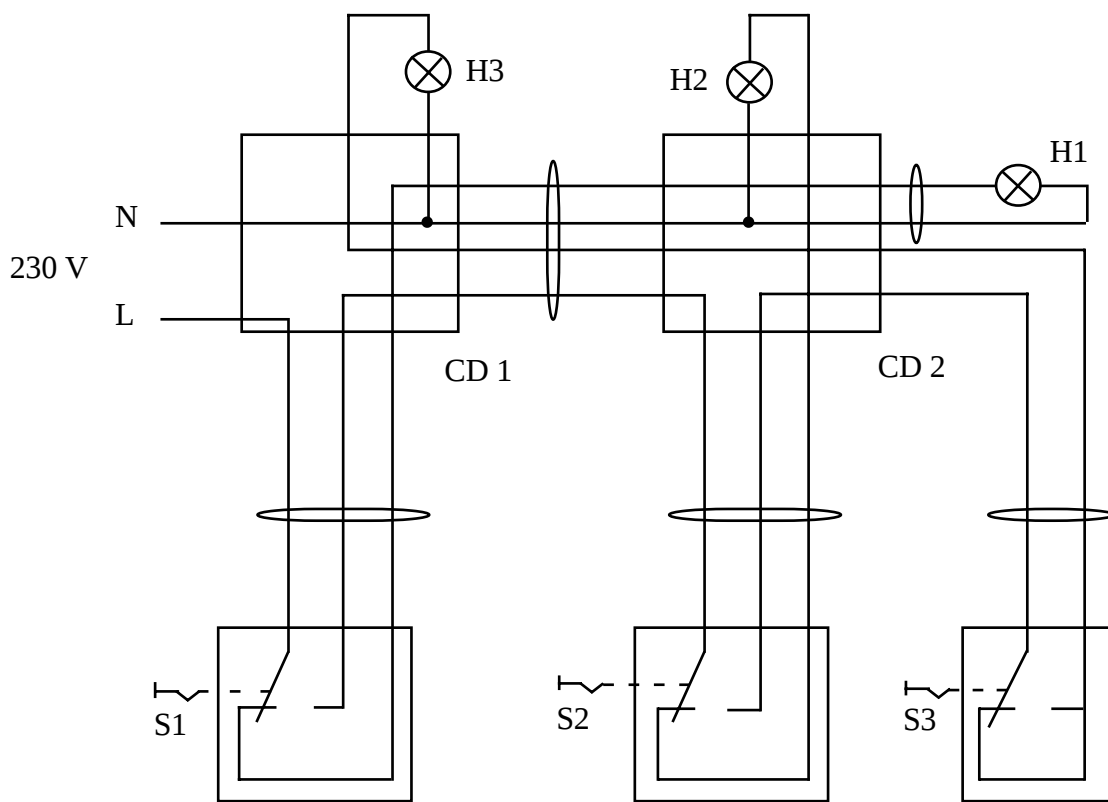
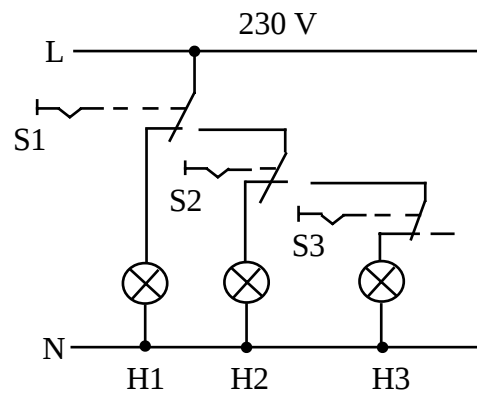


UNIDAD DIDACTICA 3 El Esquema Circuital



⑦

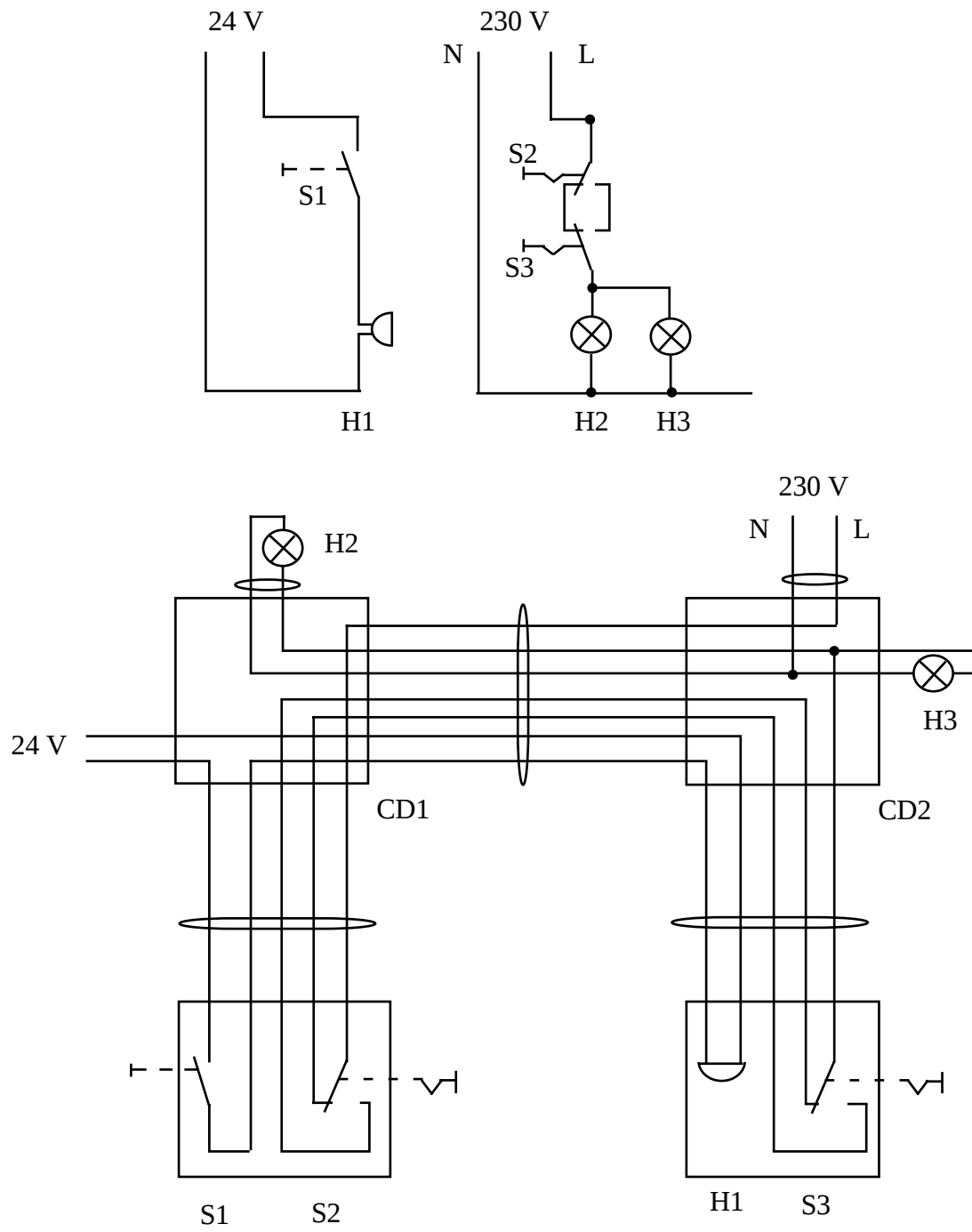



⑧

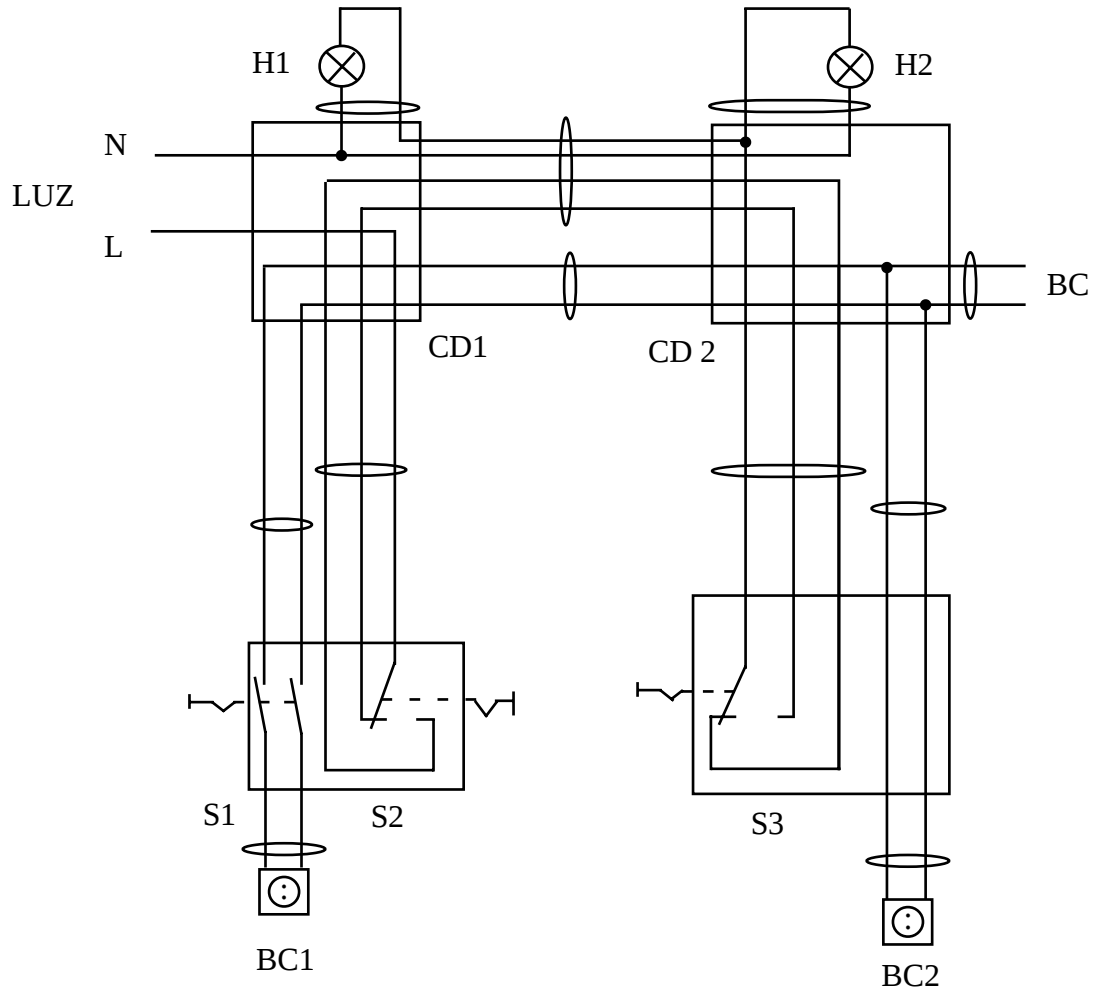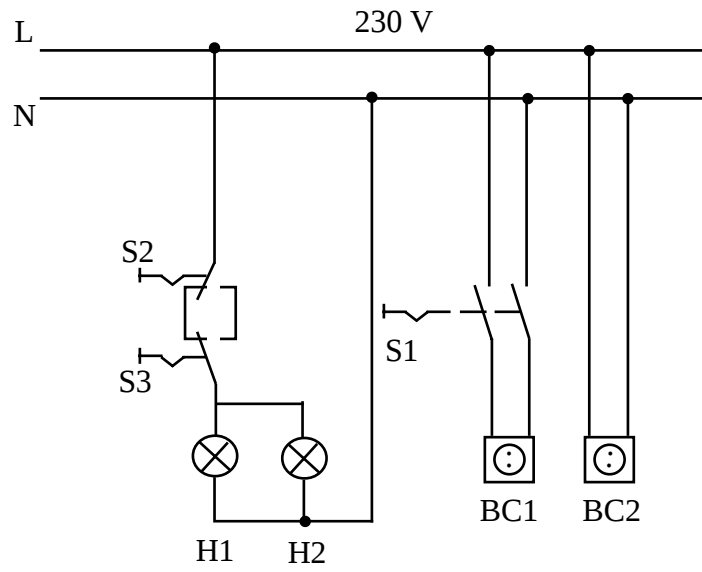

9

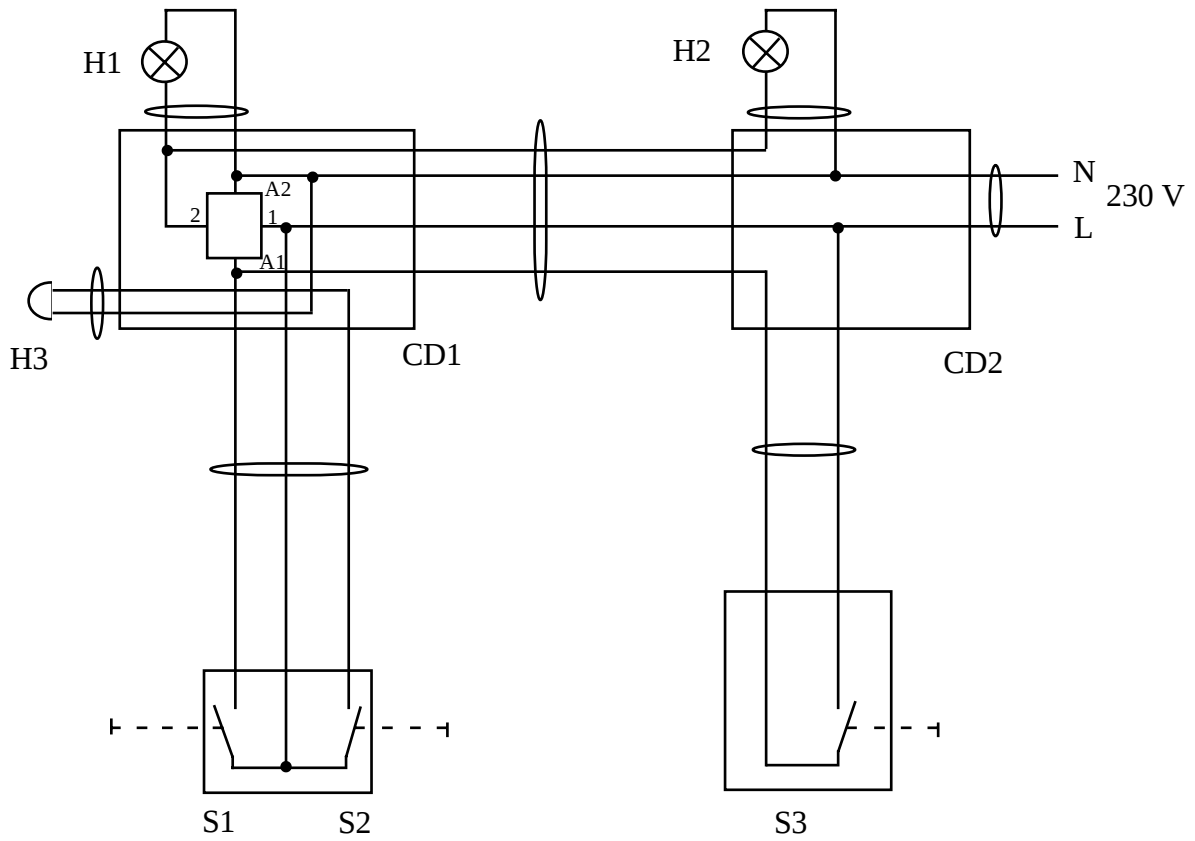
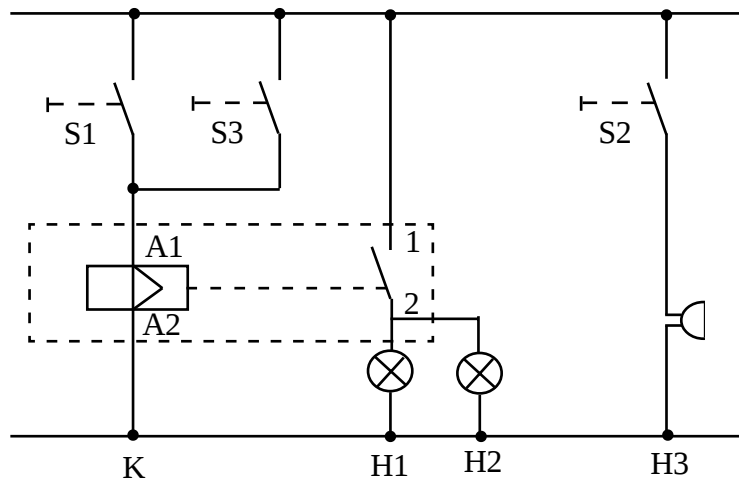


10

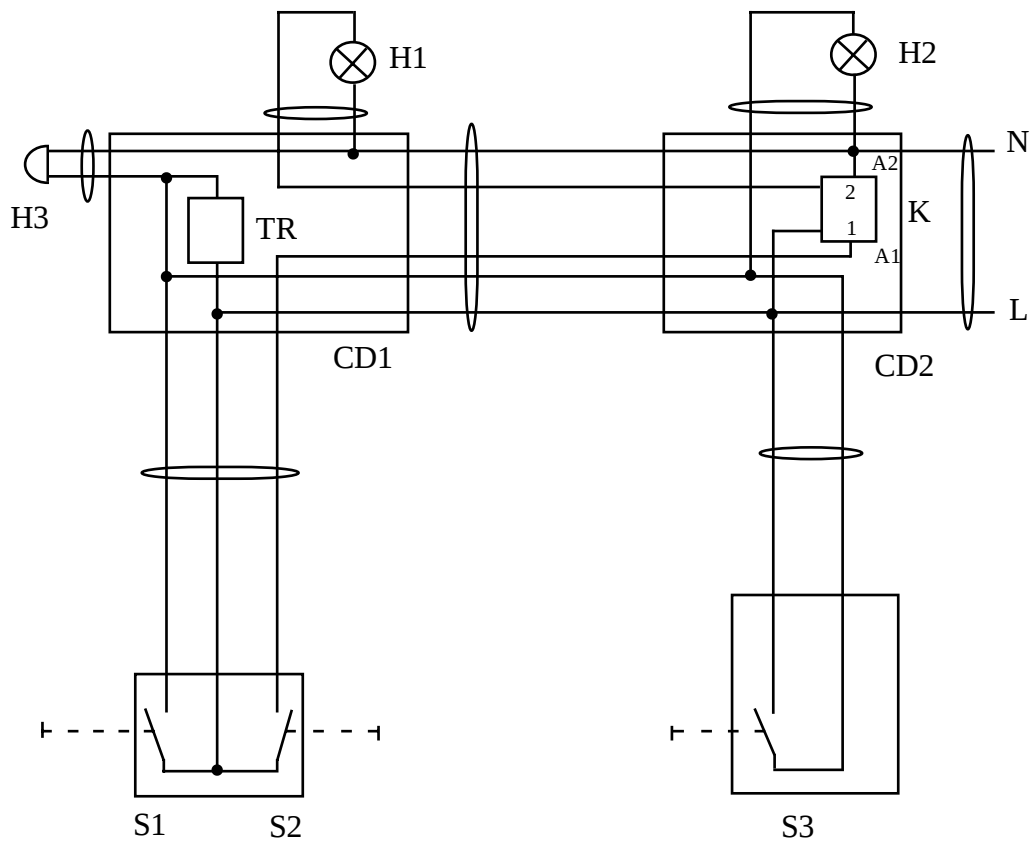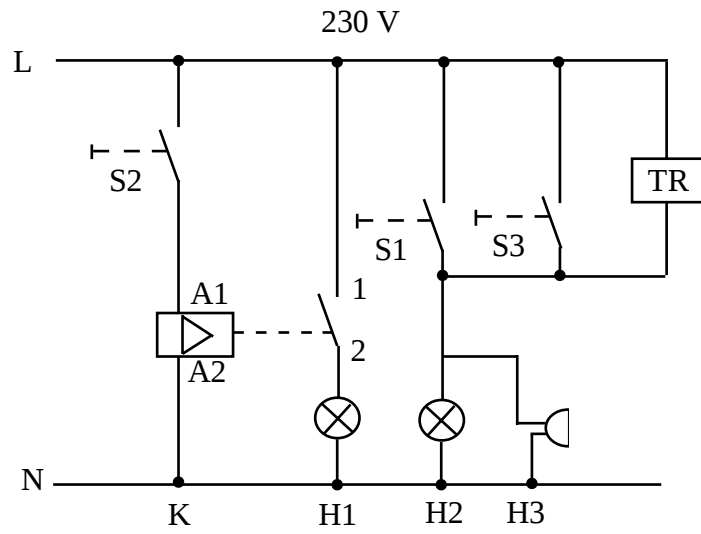



UNIDAD DIDACTICA 4 El Esquema Unifilar

①

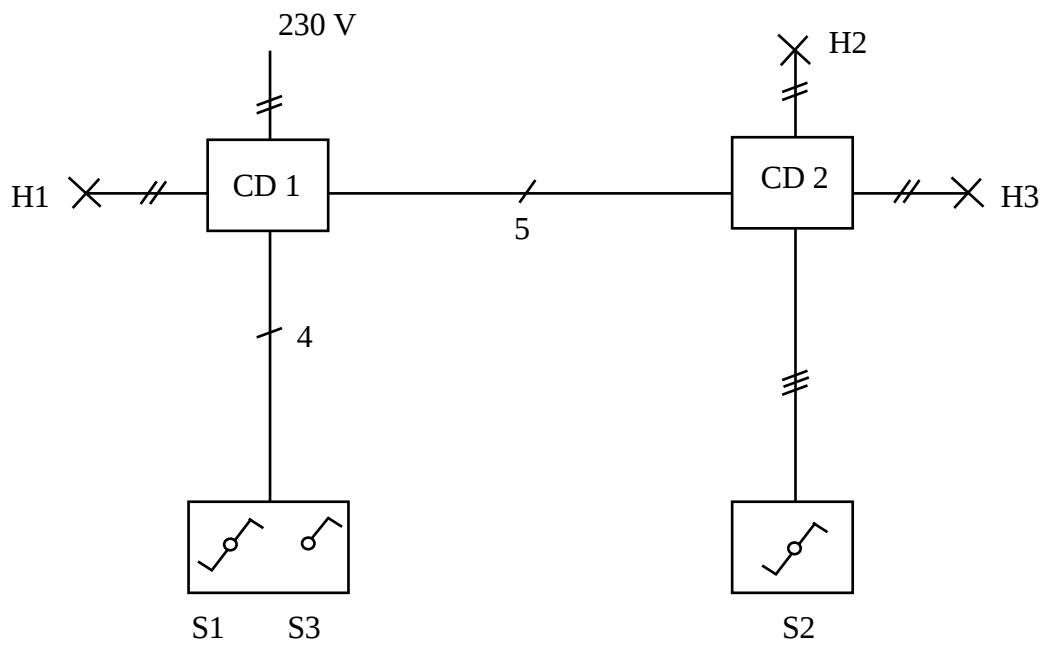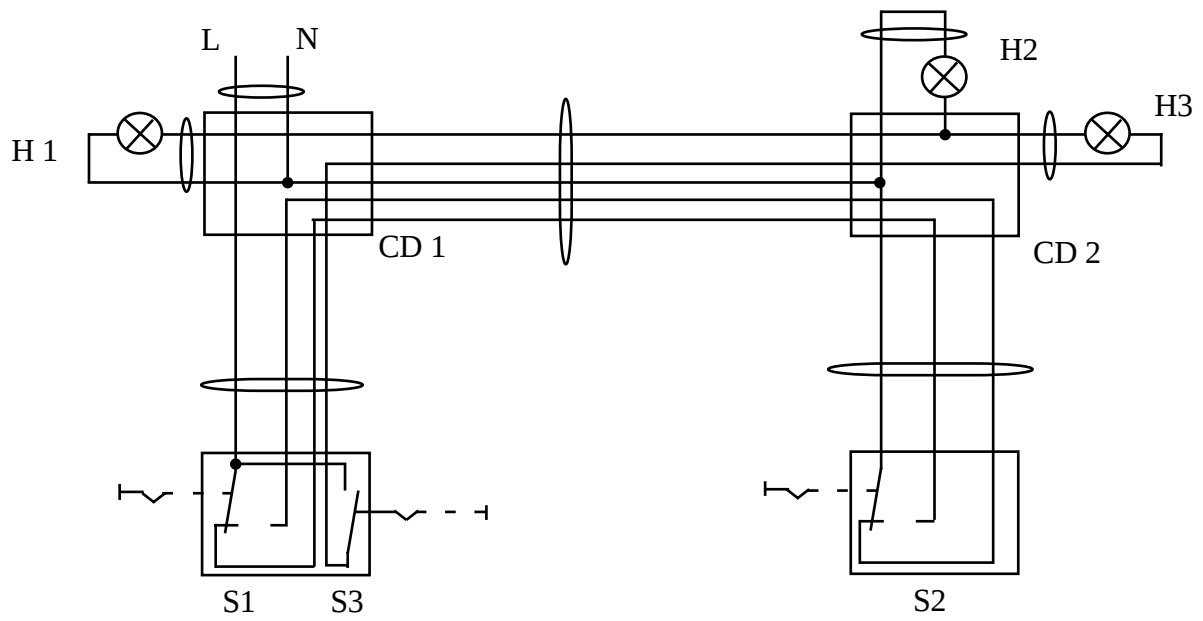


UNIDAD DIDACTICA 4 El Esquema Unifilar


②

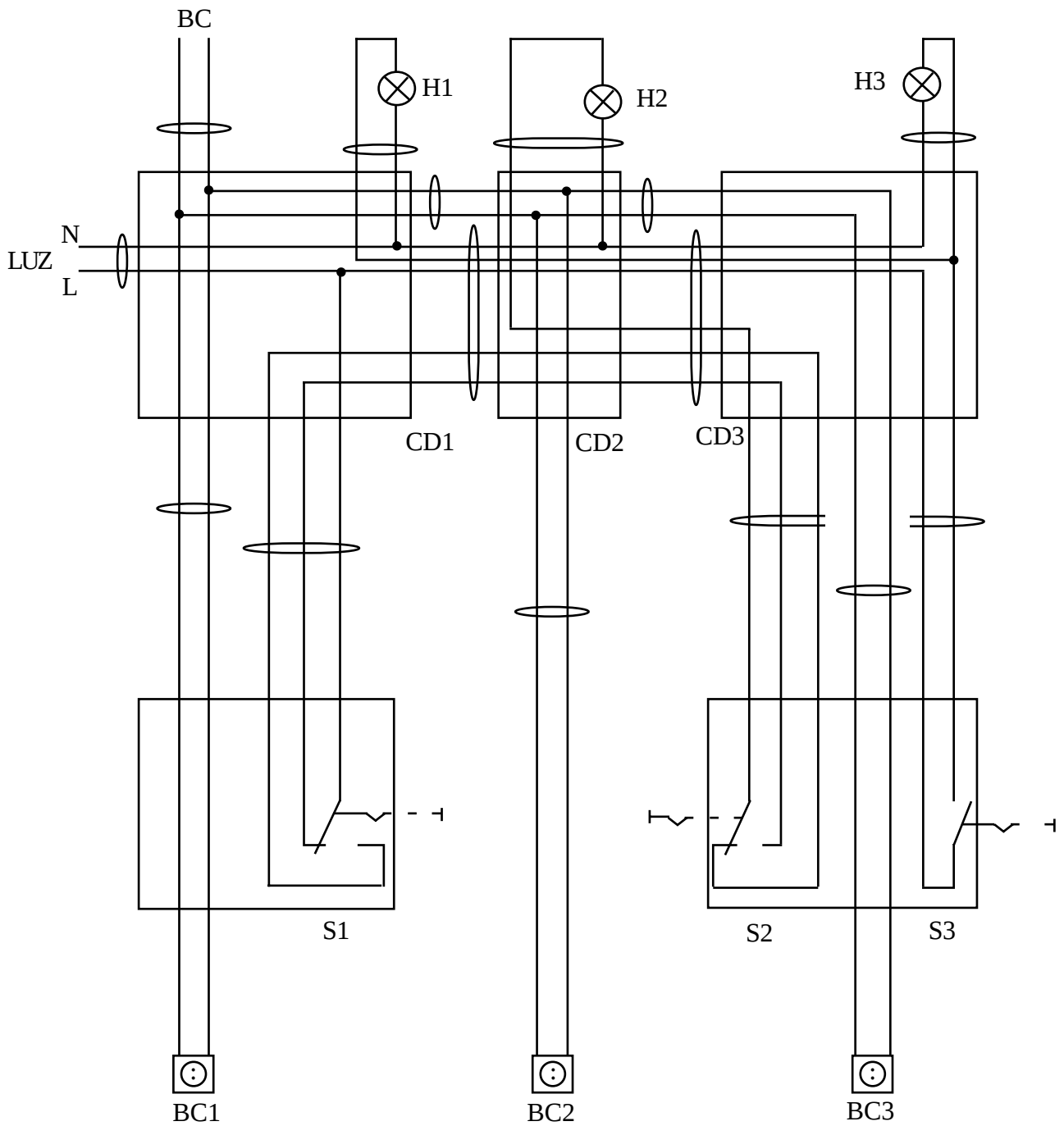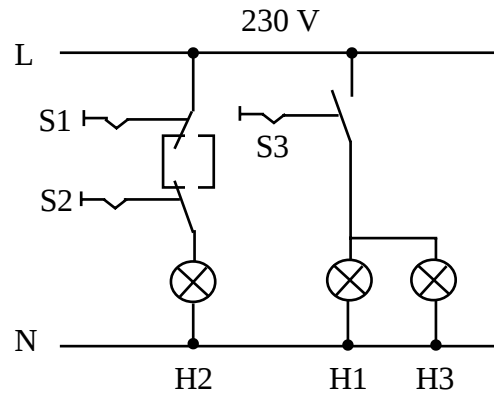



②

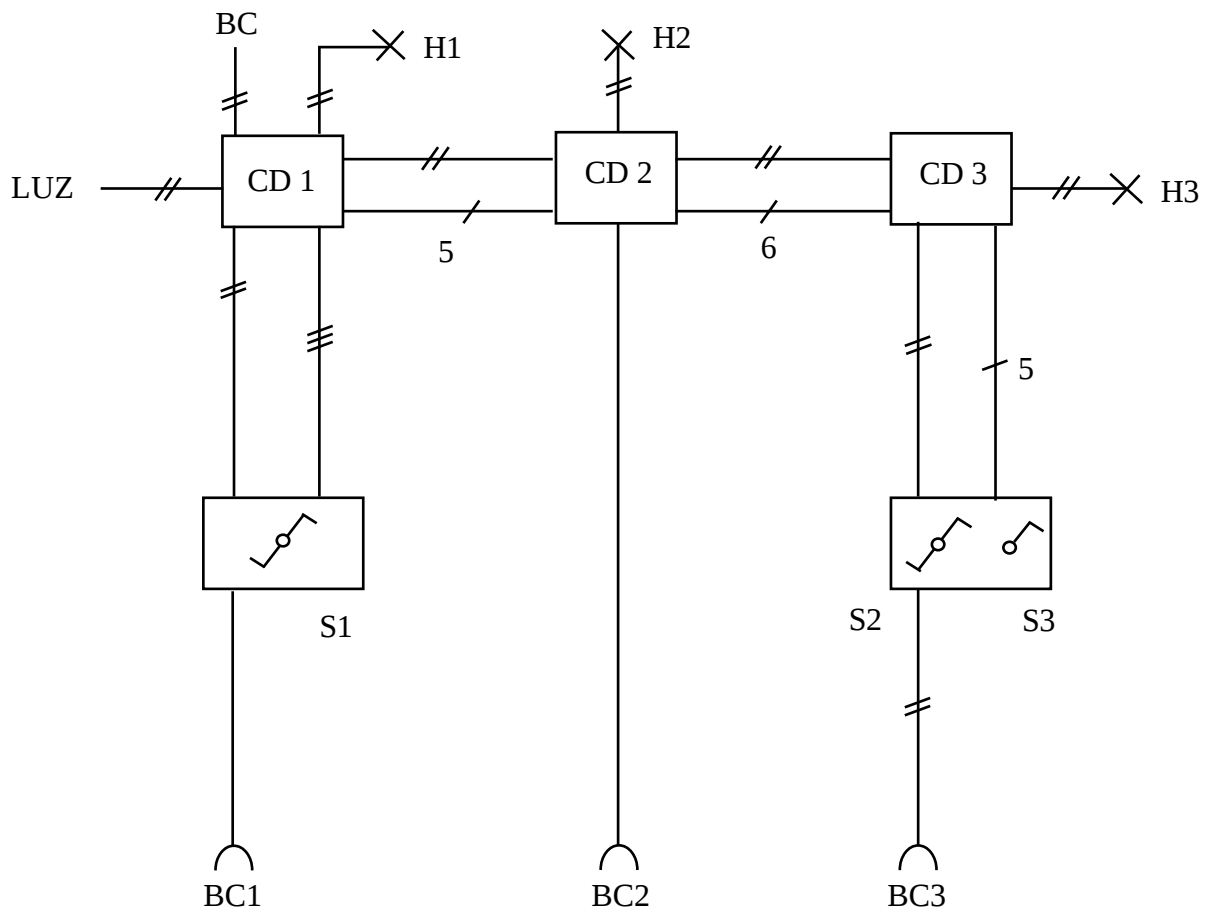



3

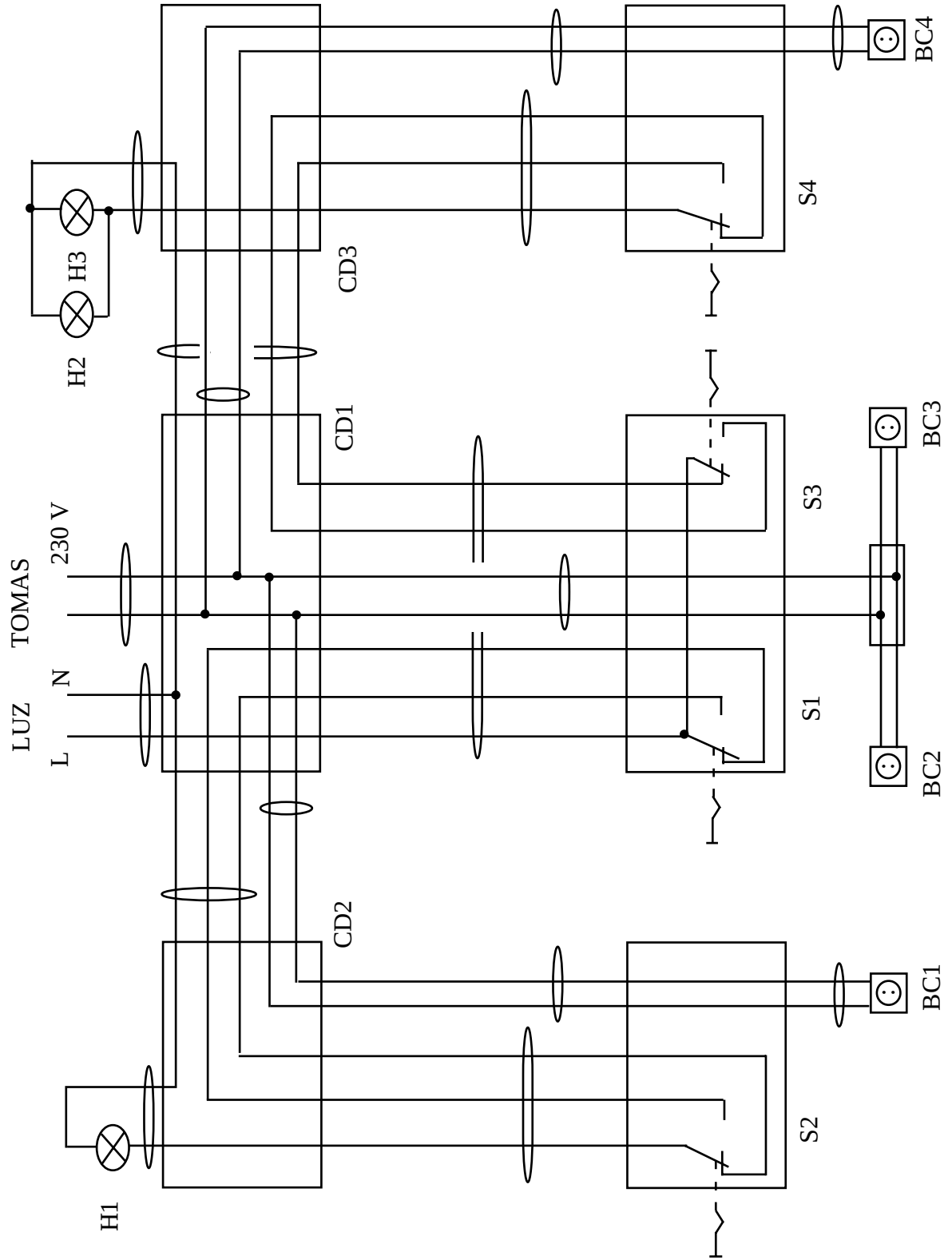

③

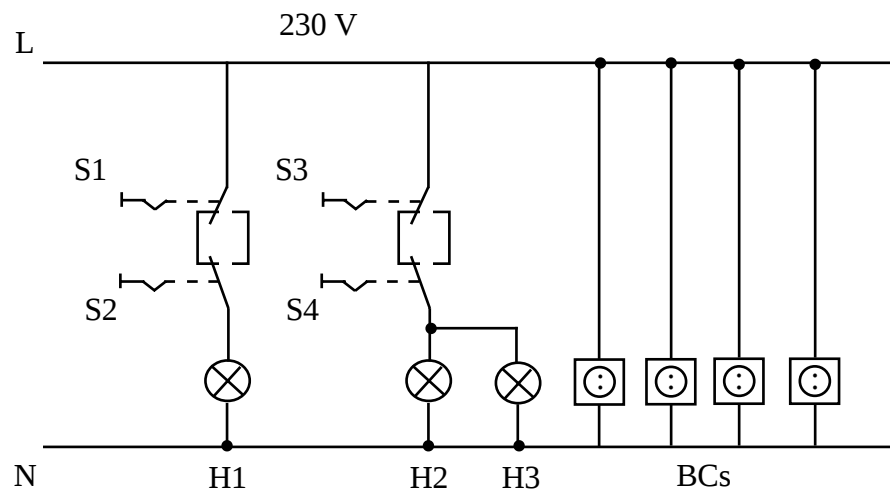
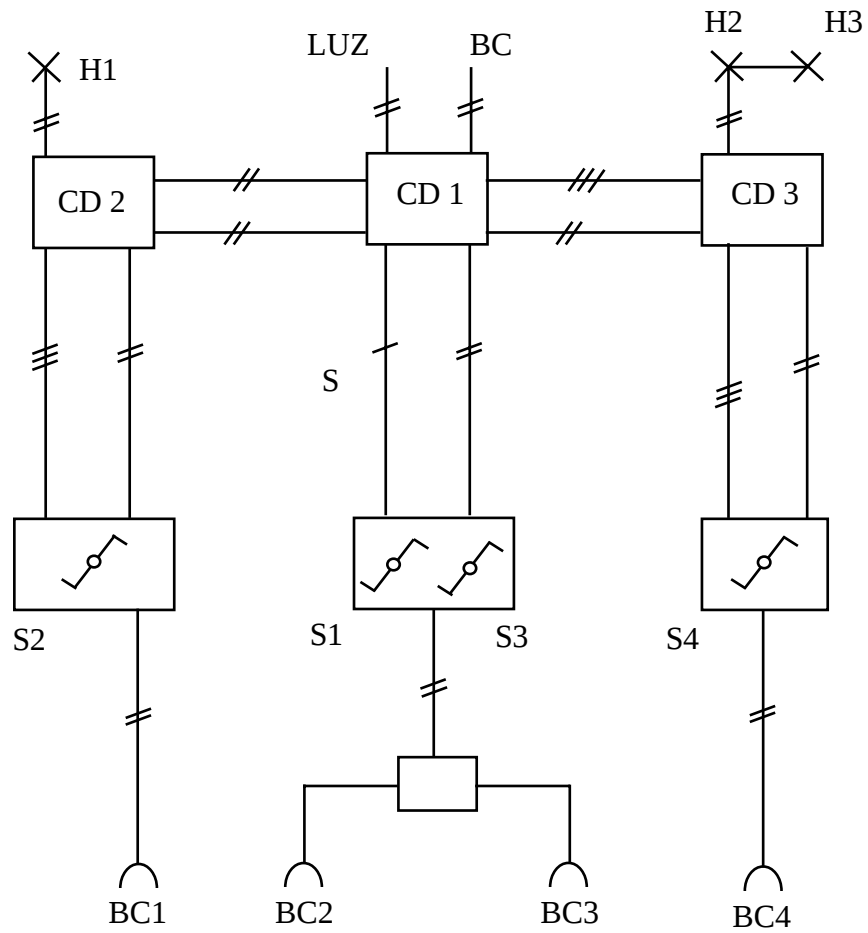


4-1

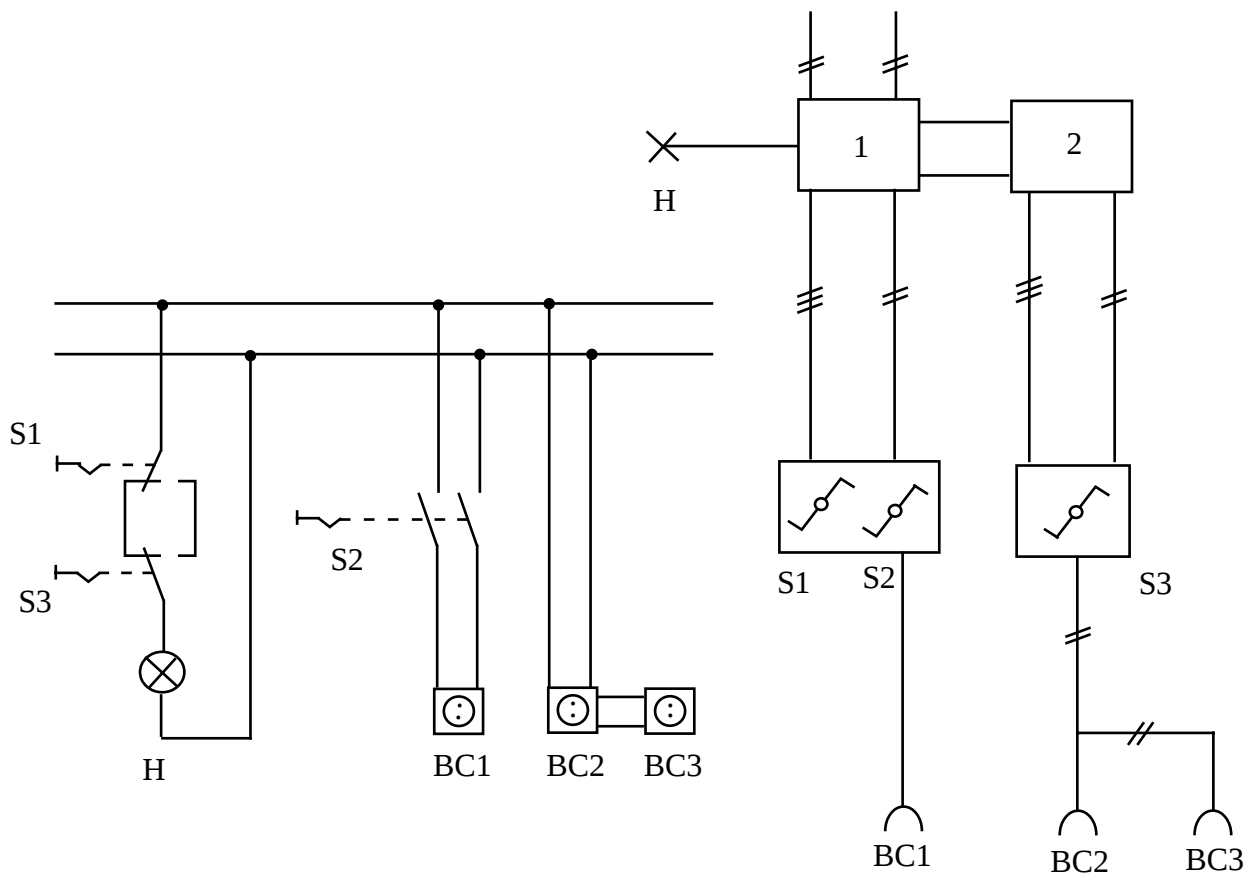
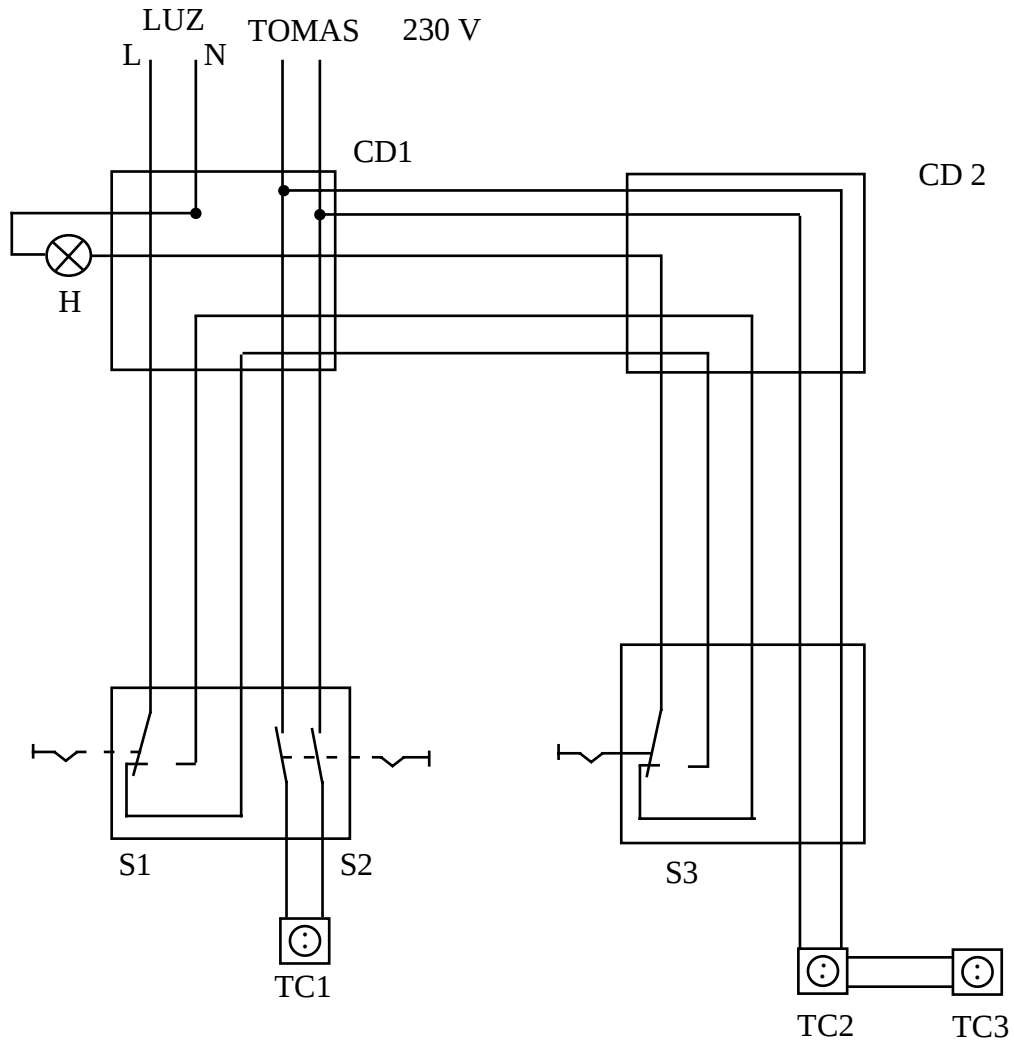


UNIDAD DIDACTICA 4 El Esquema Unifilar



4-2

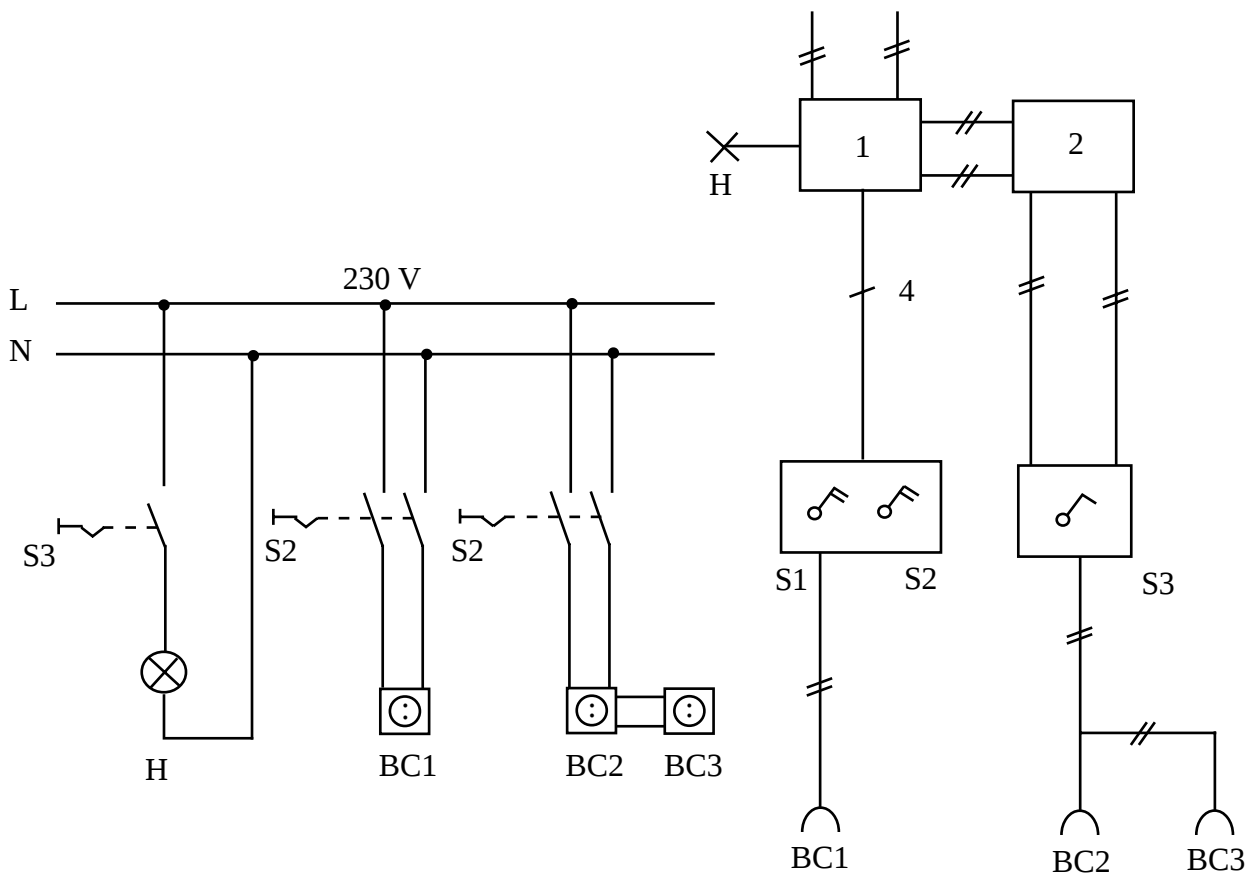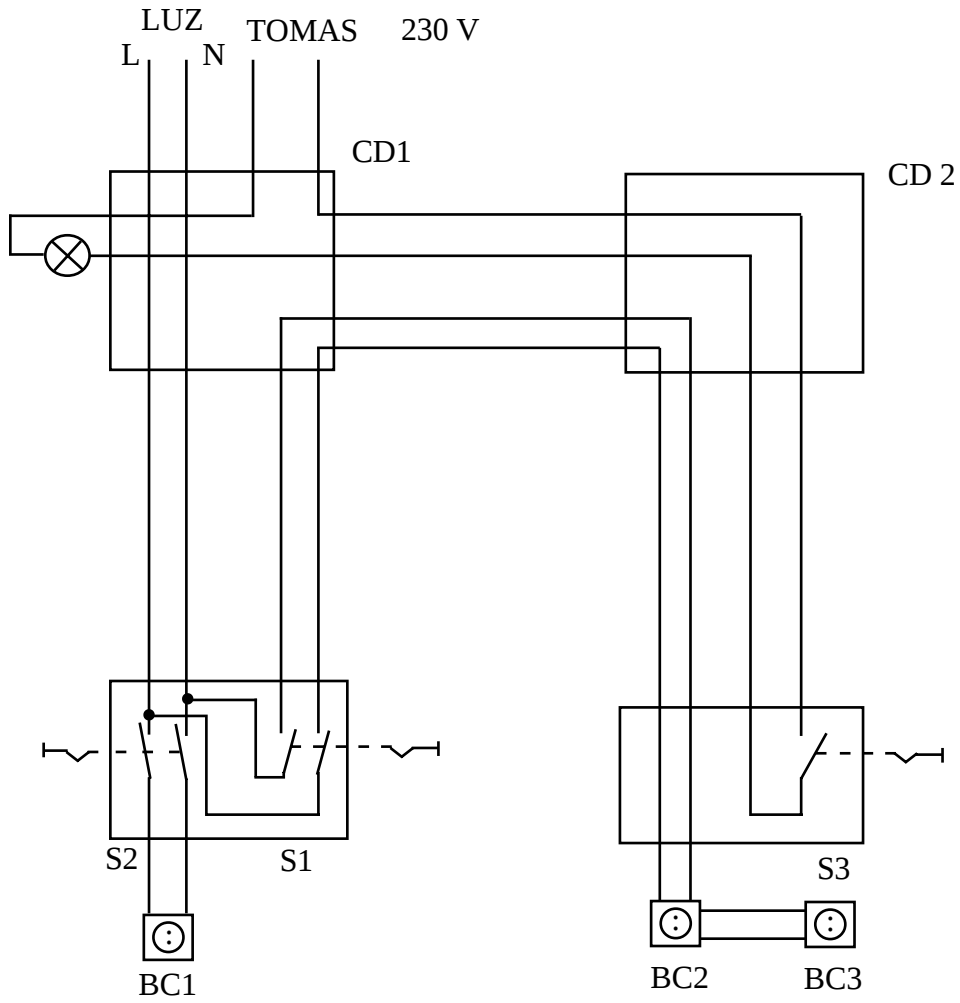



4-3

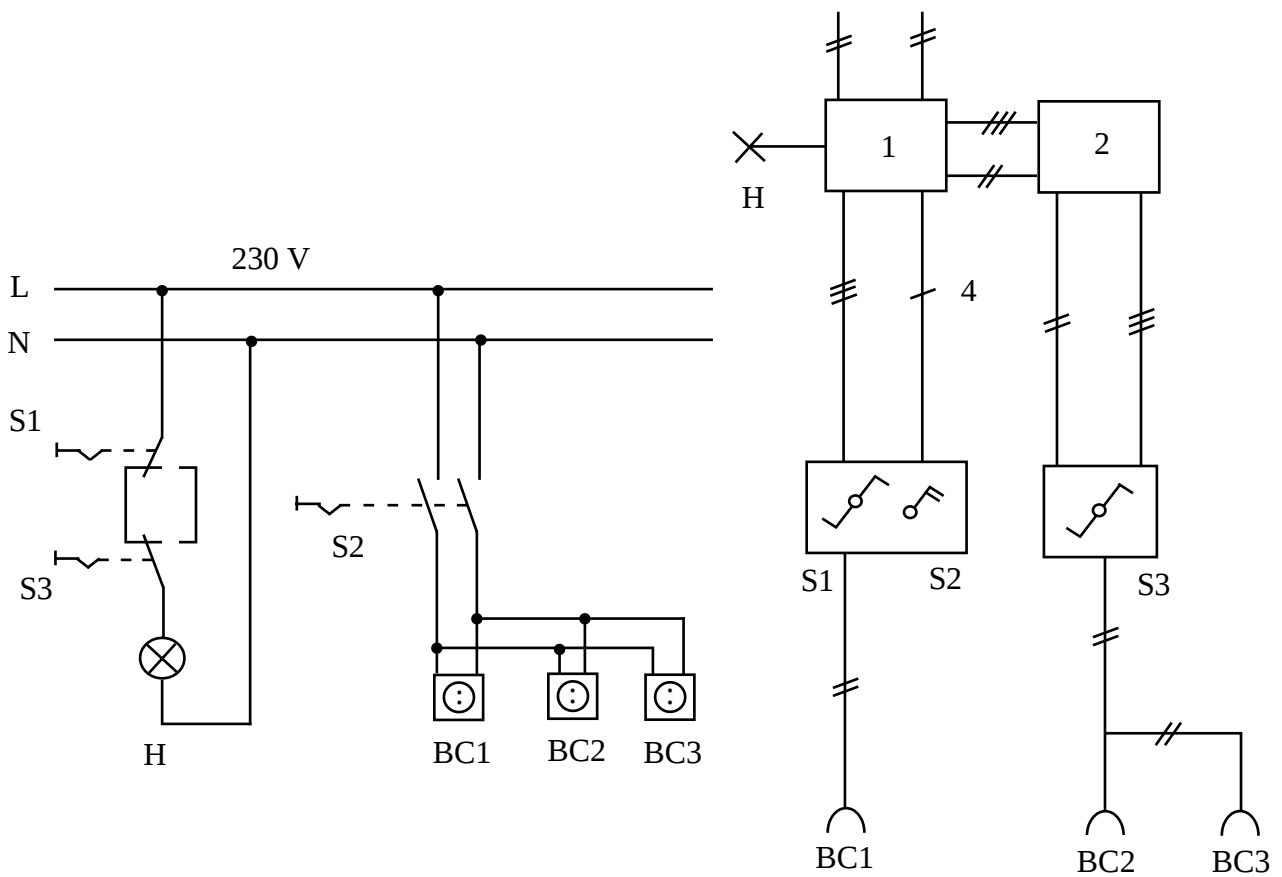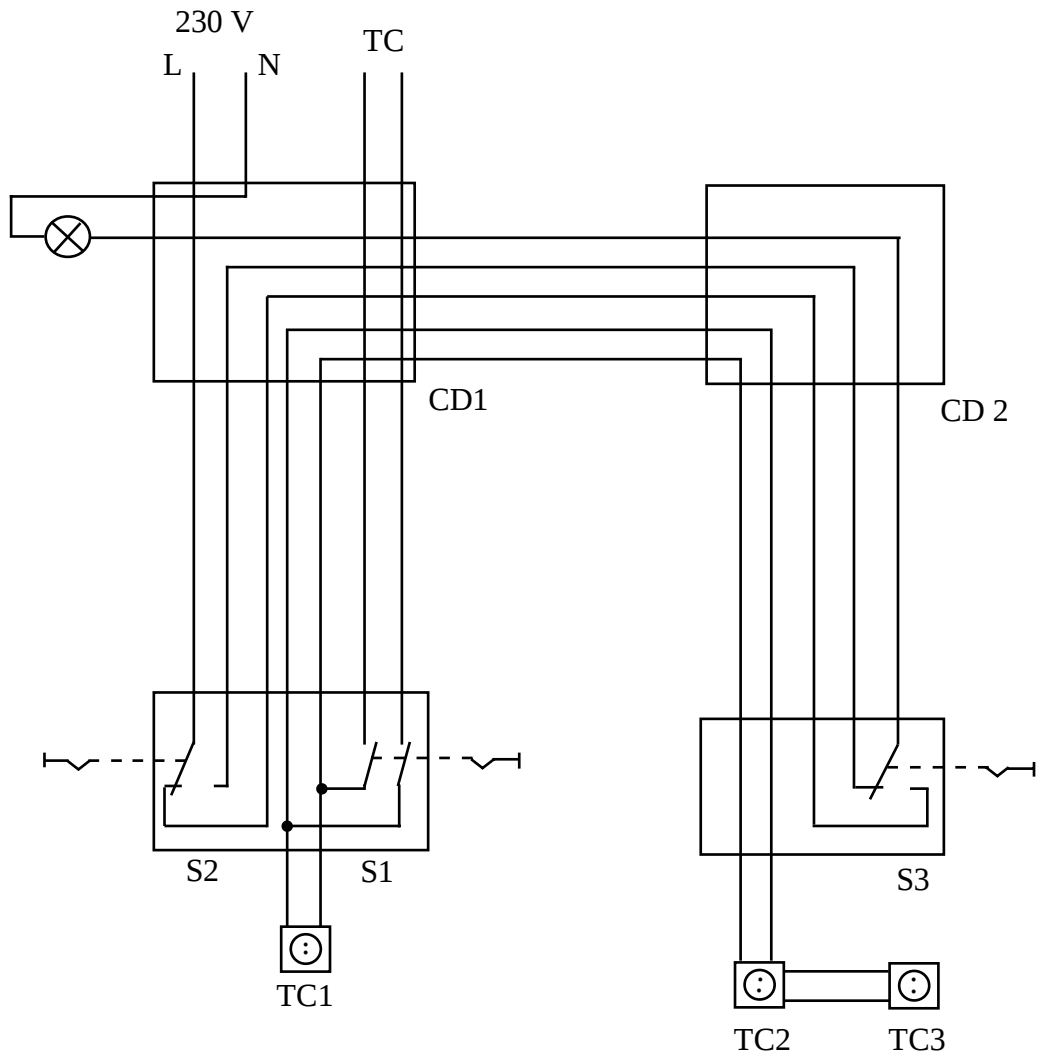



4-4

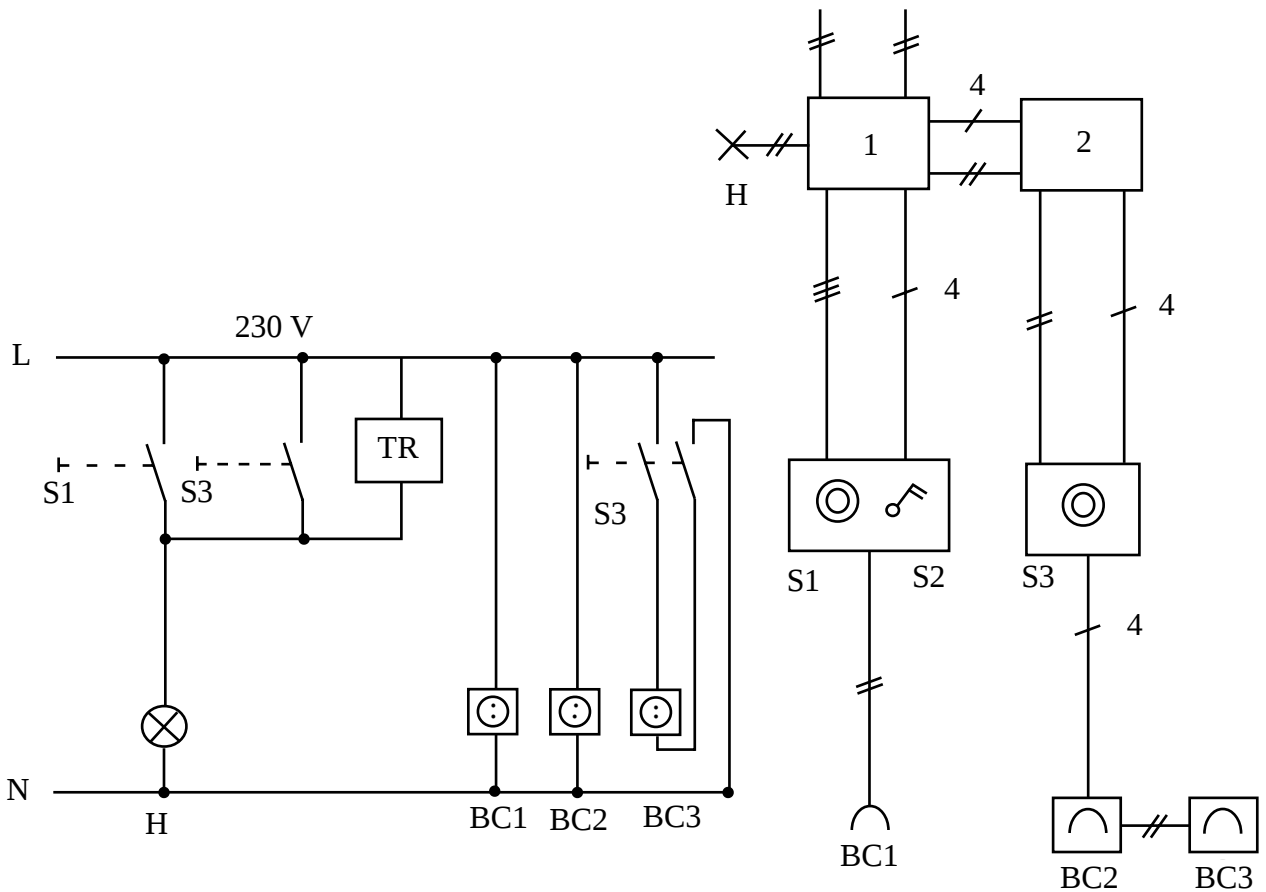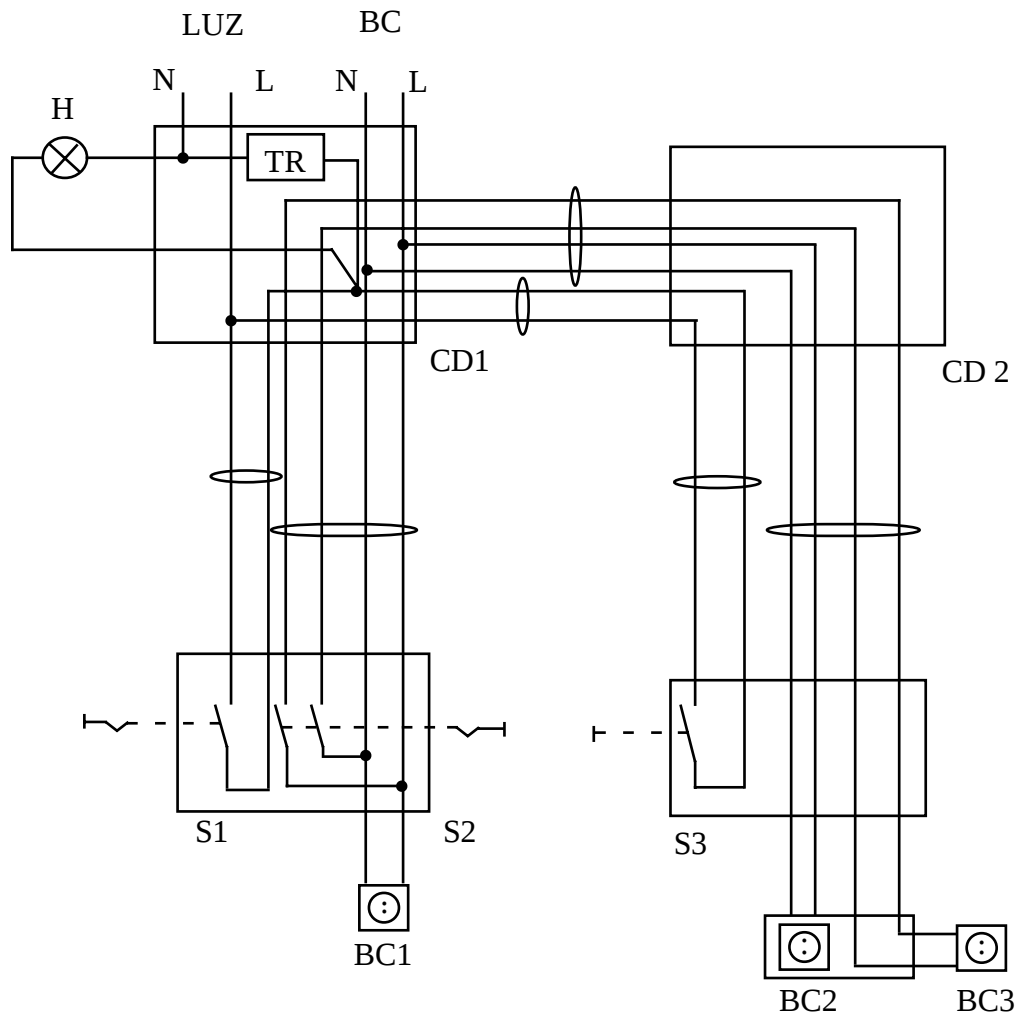



5-1

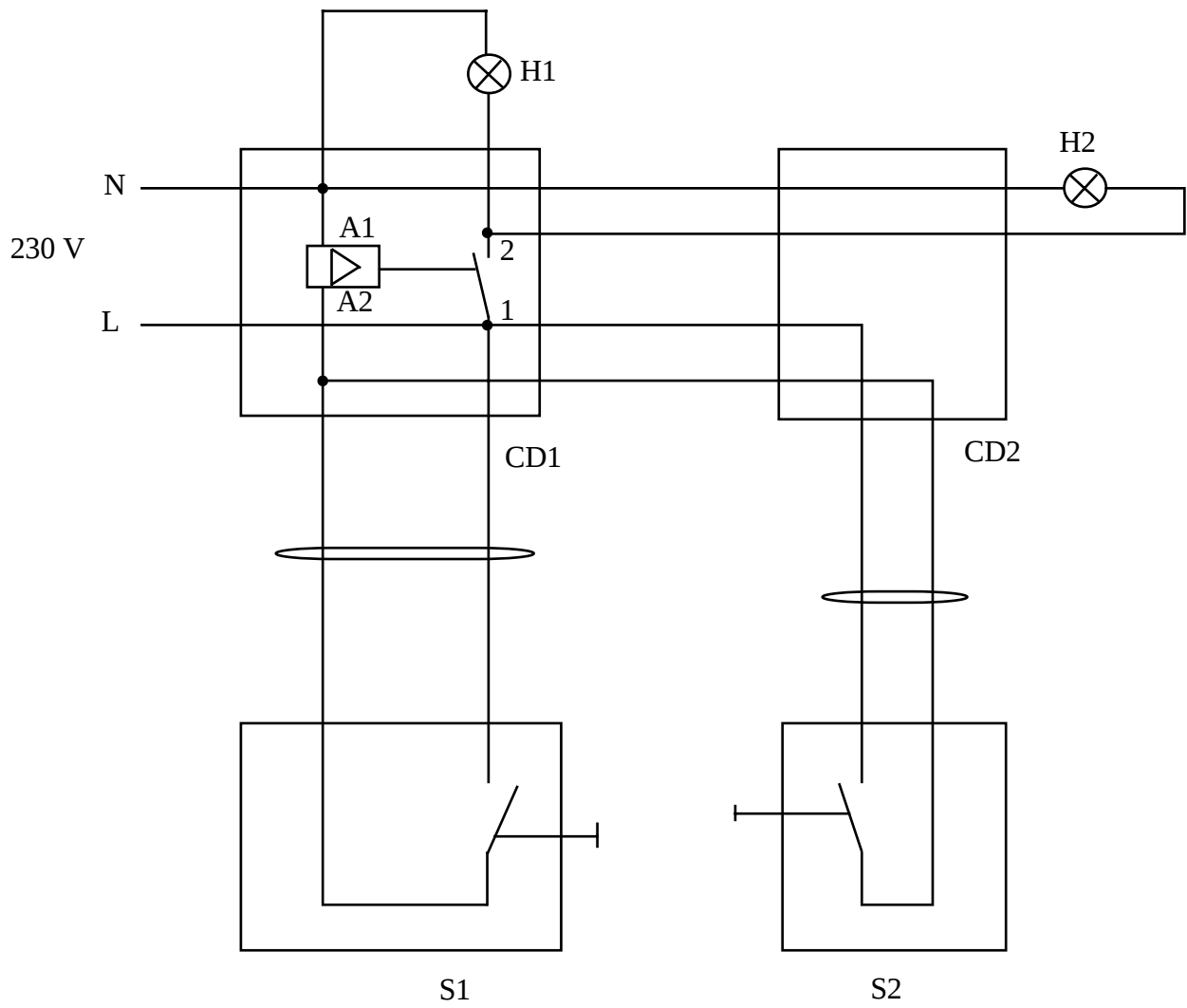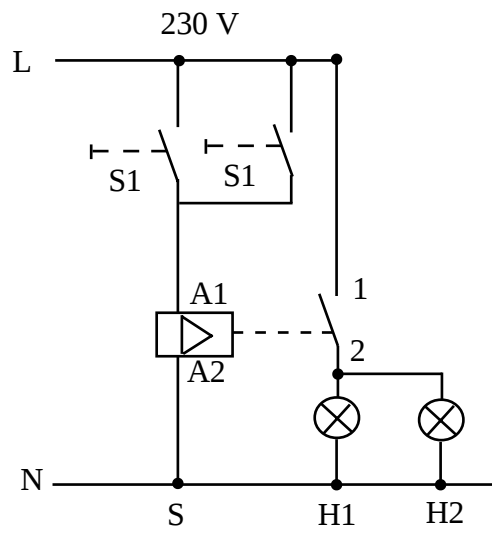



5-2

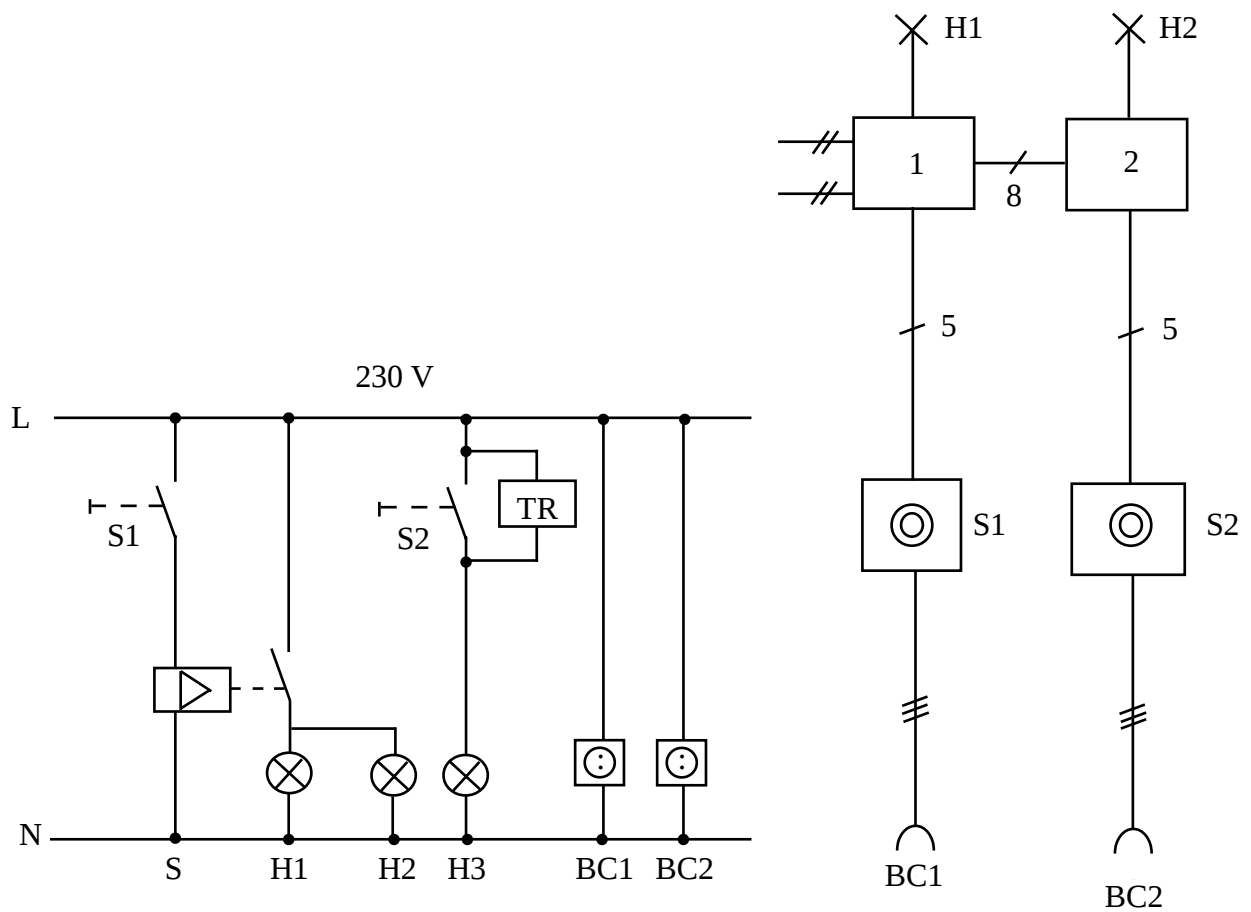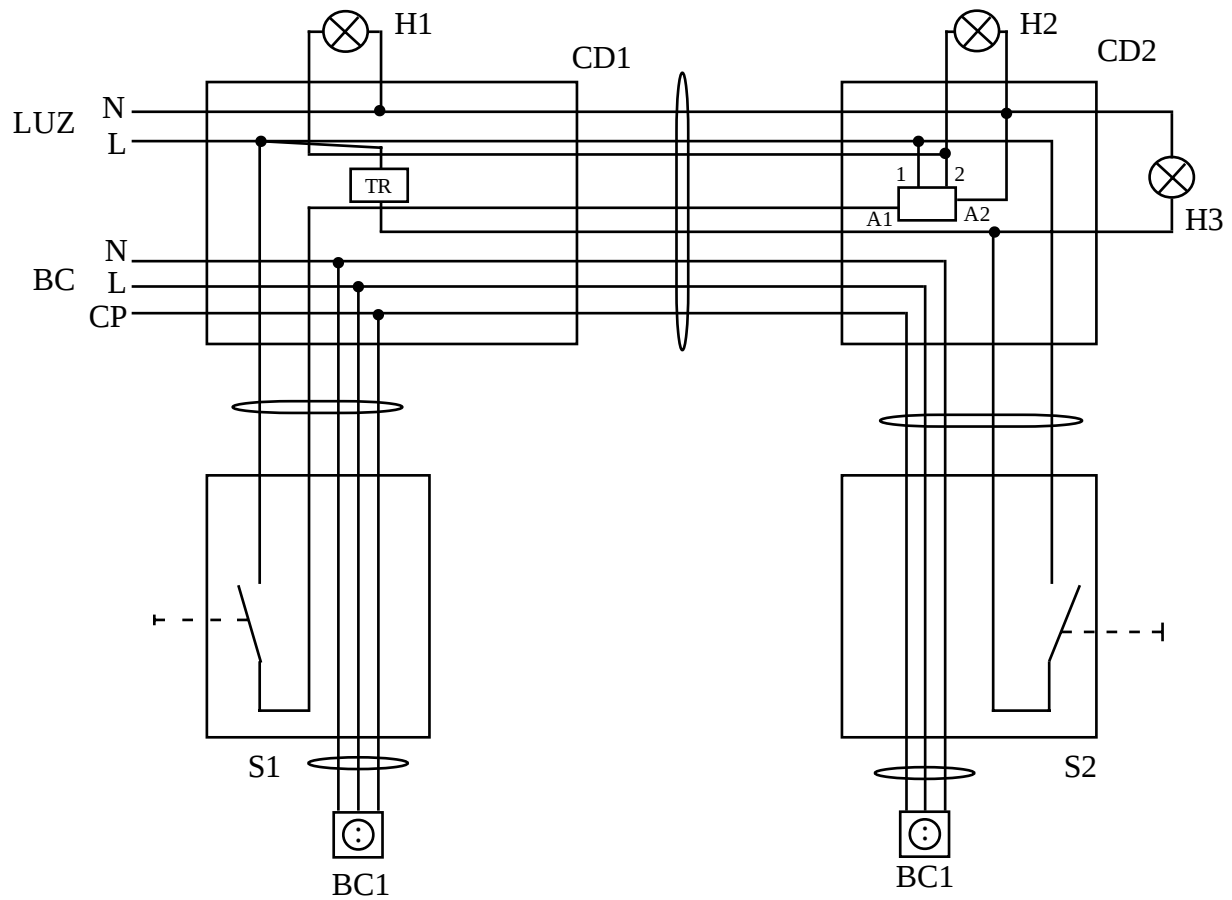



6-1

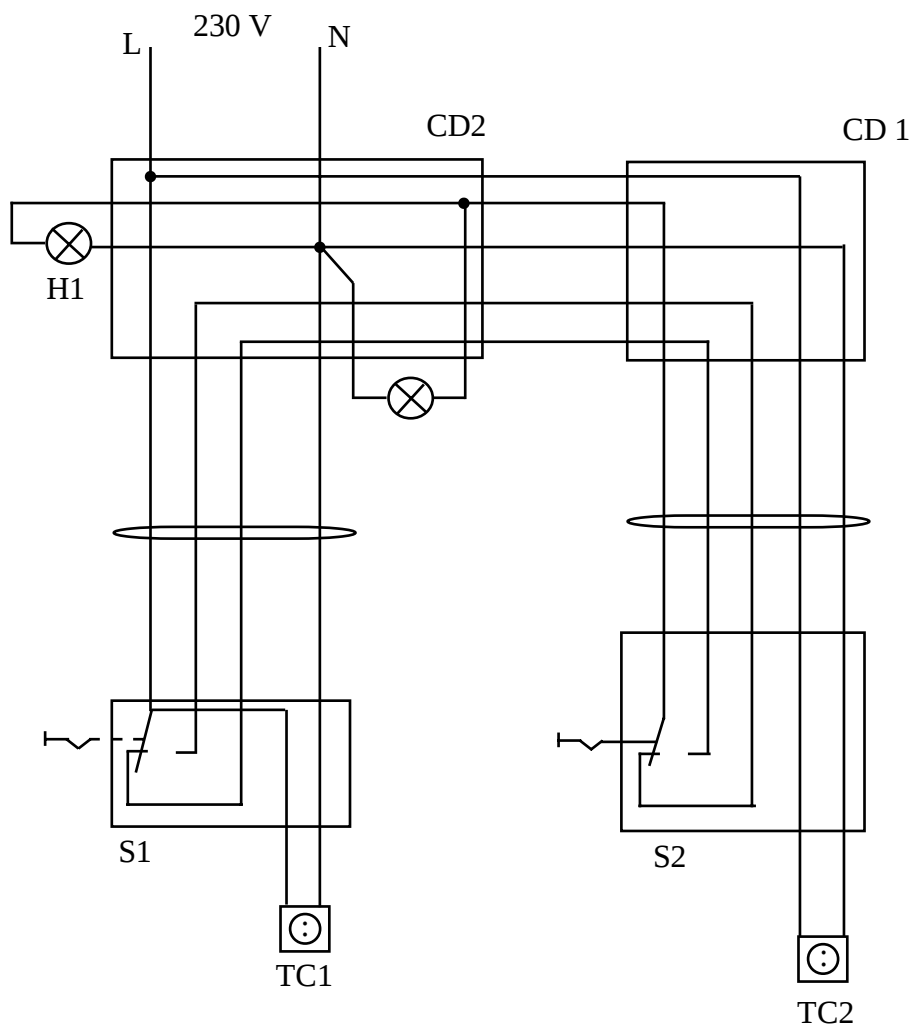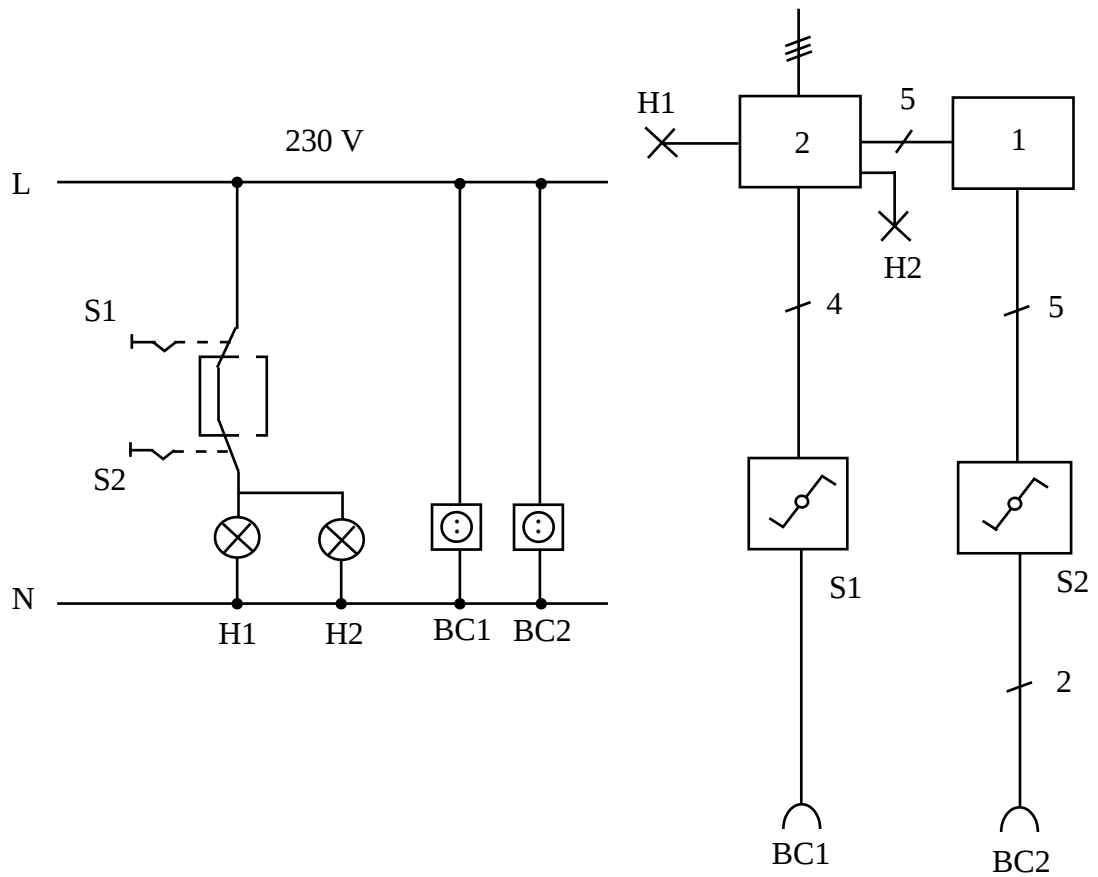



6-2

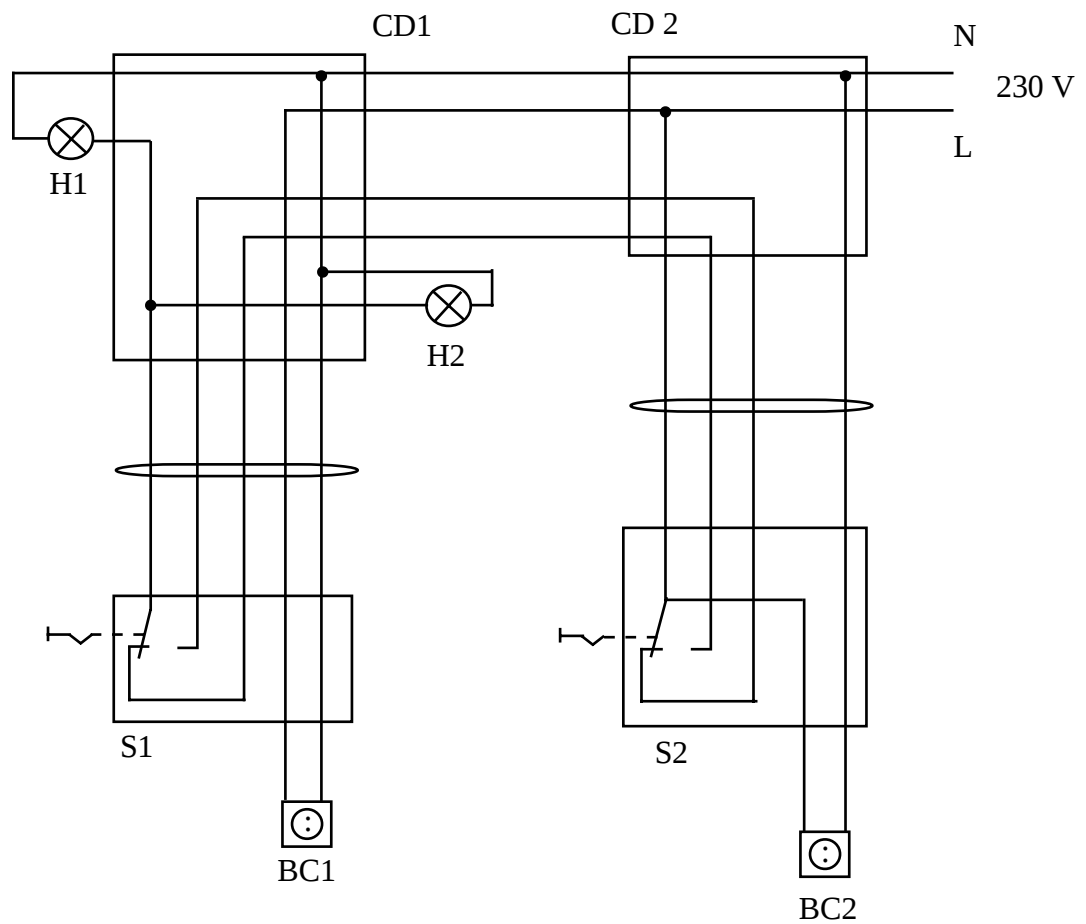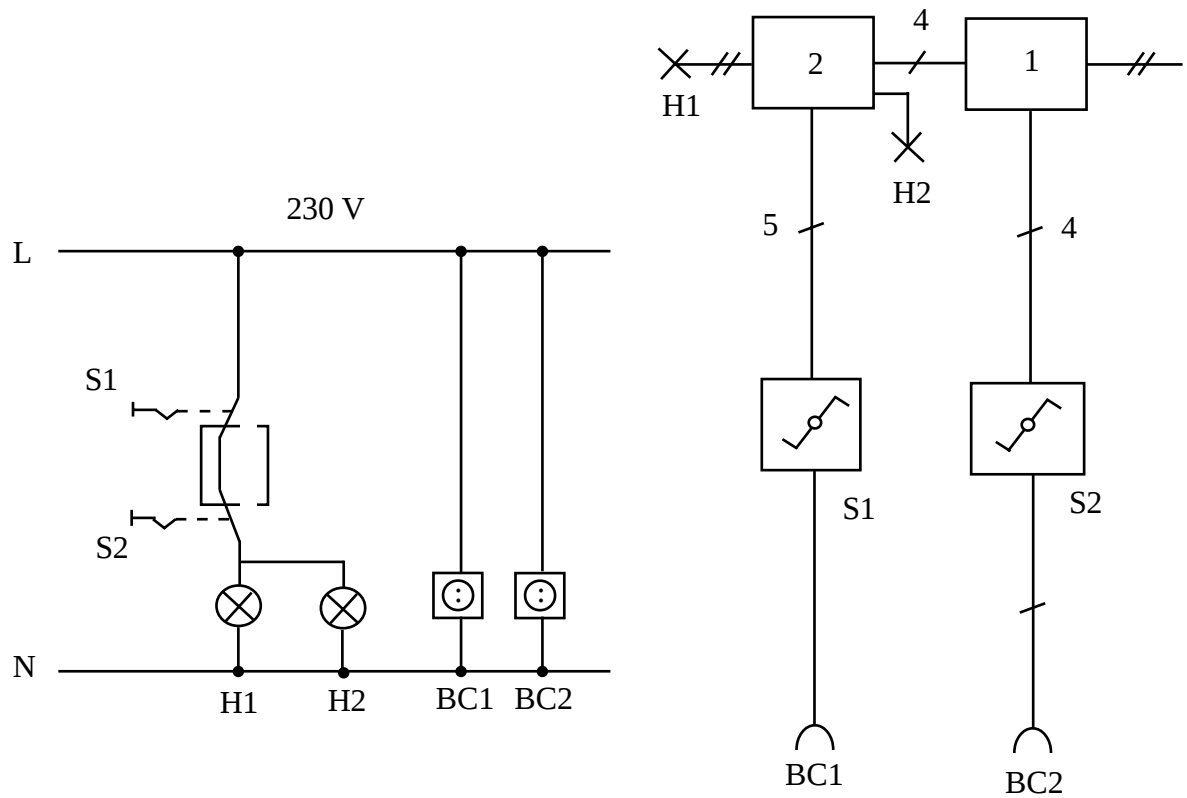



6-3

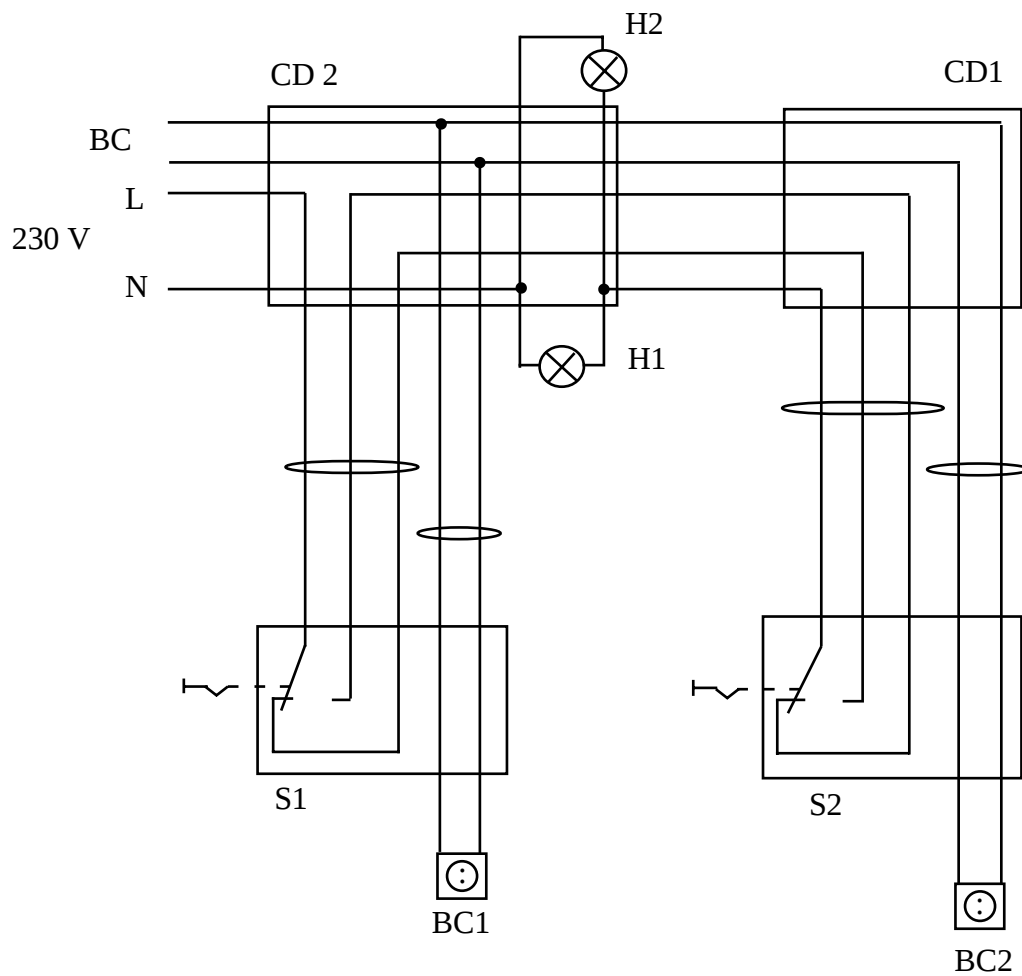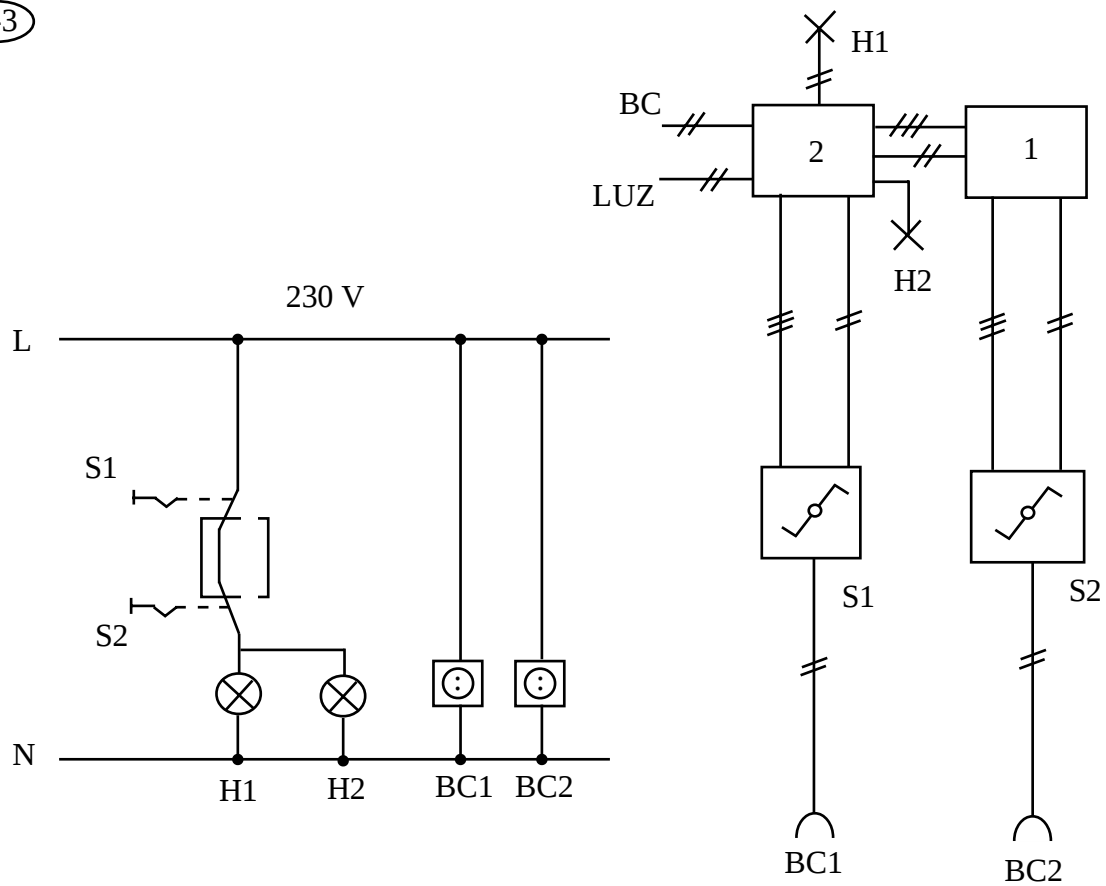




6-4

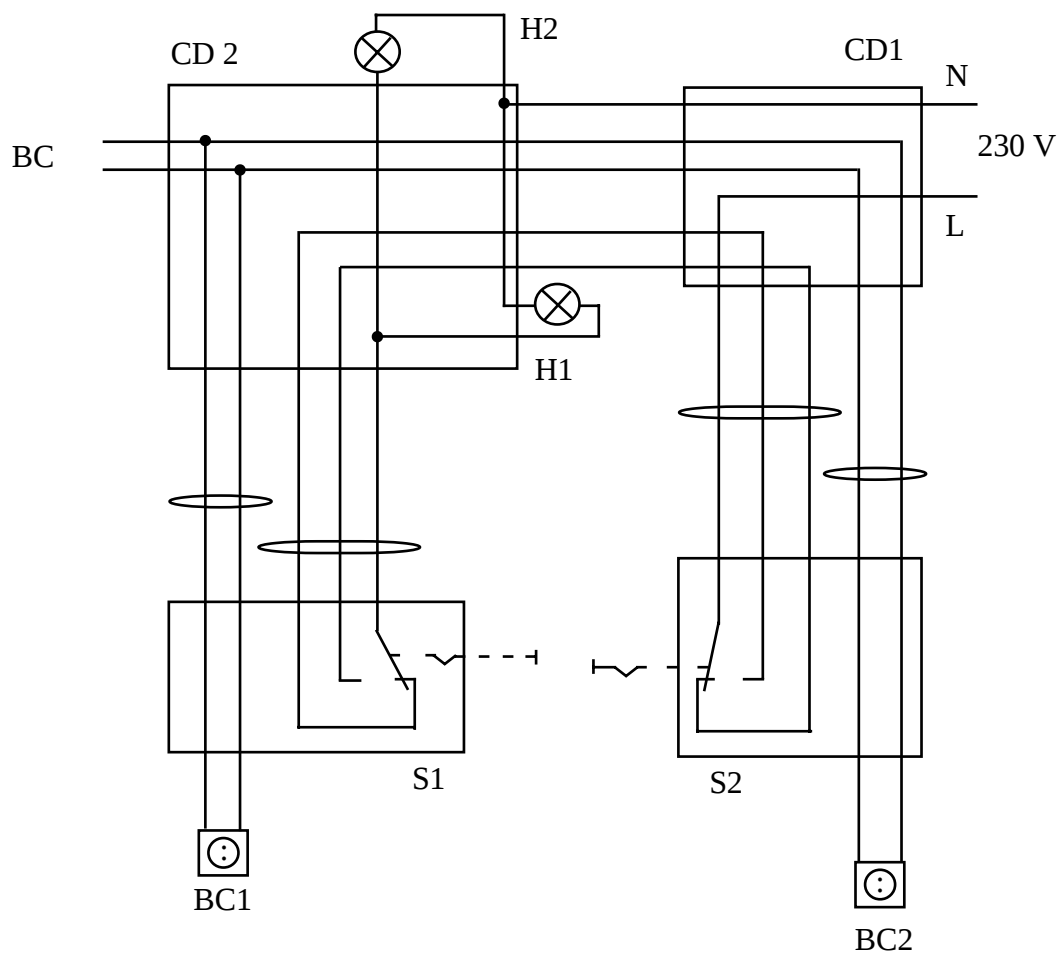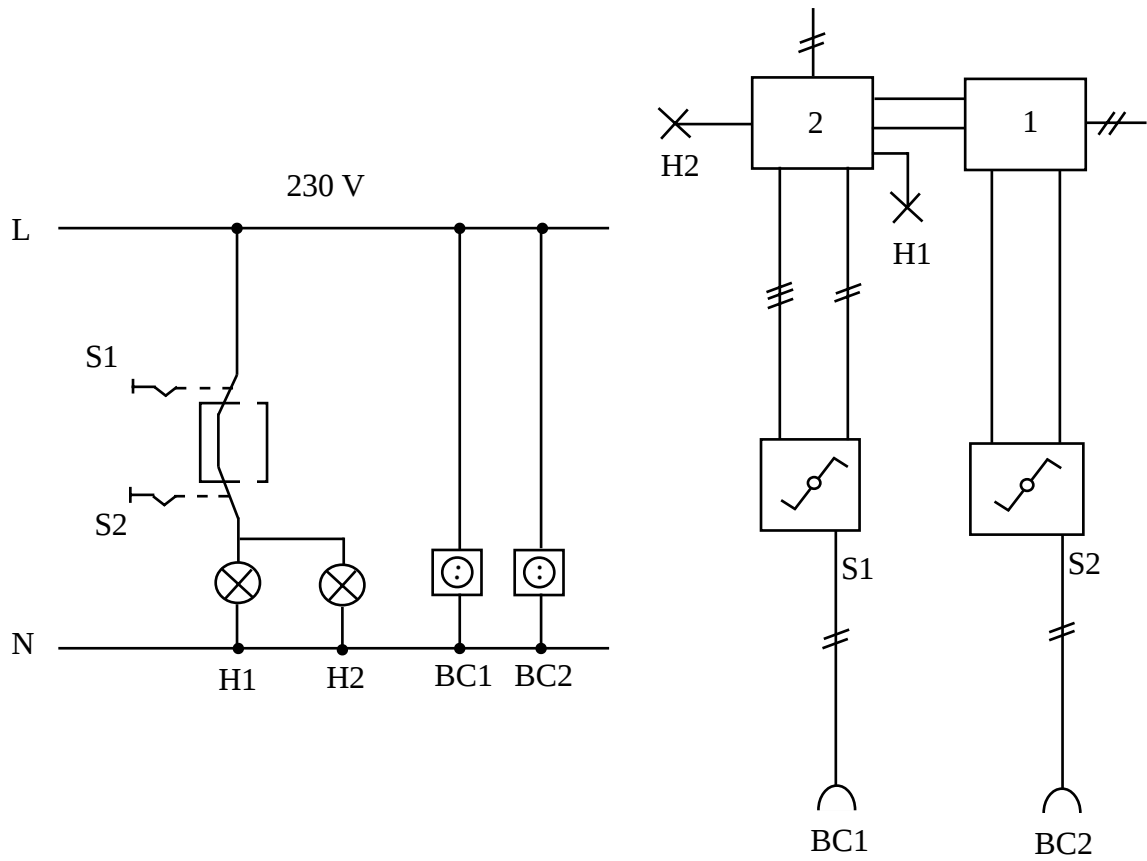




7-1

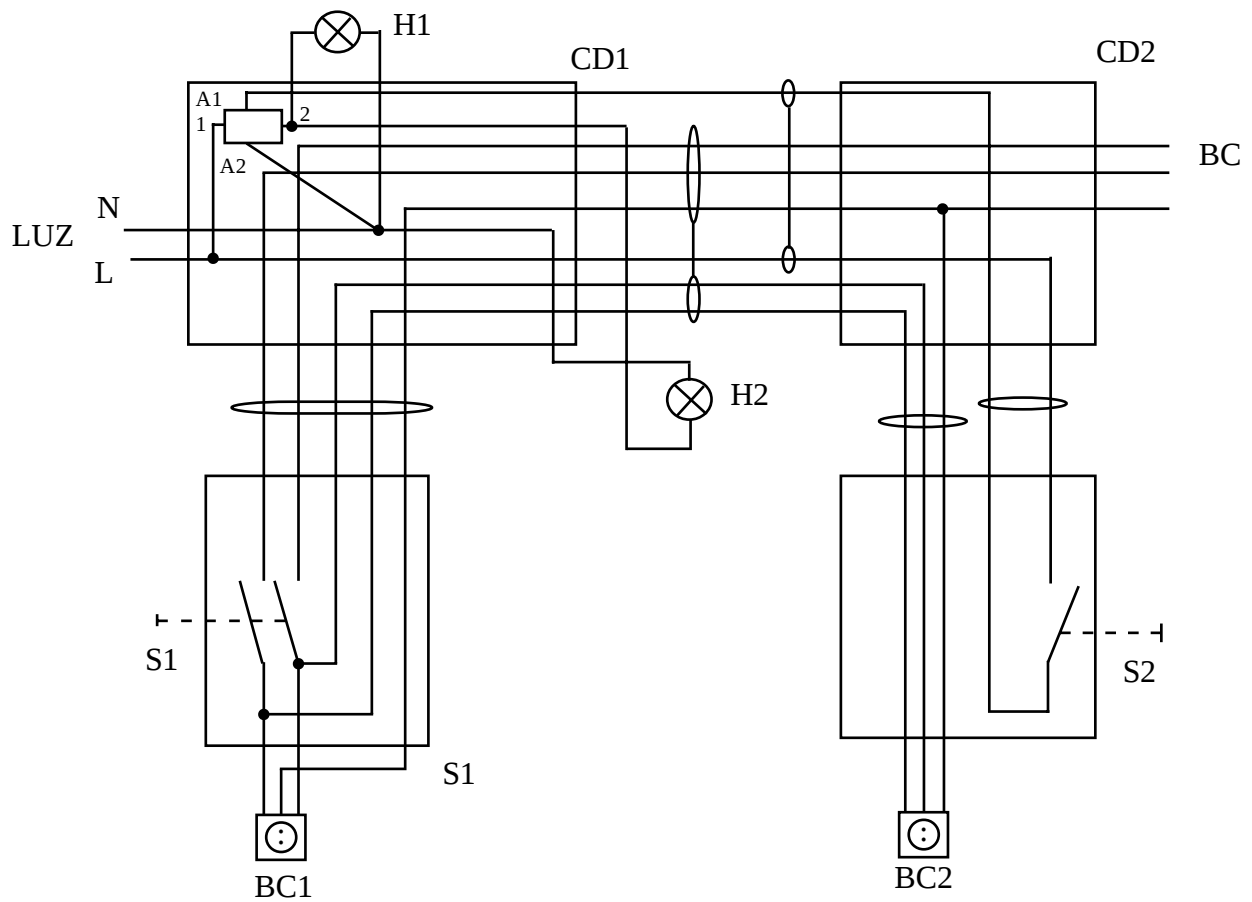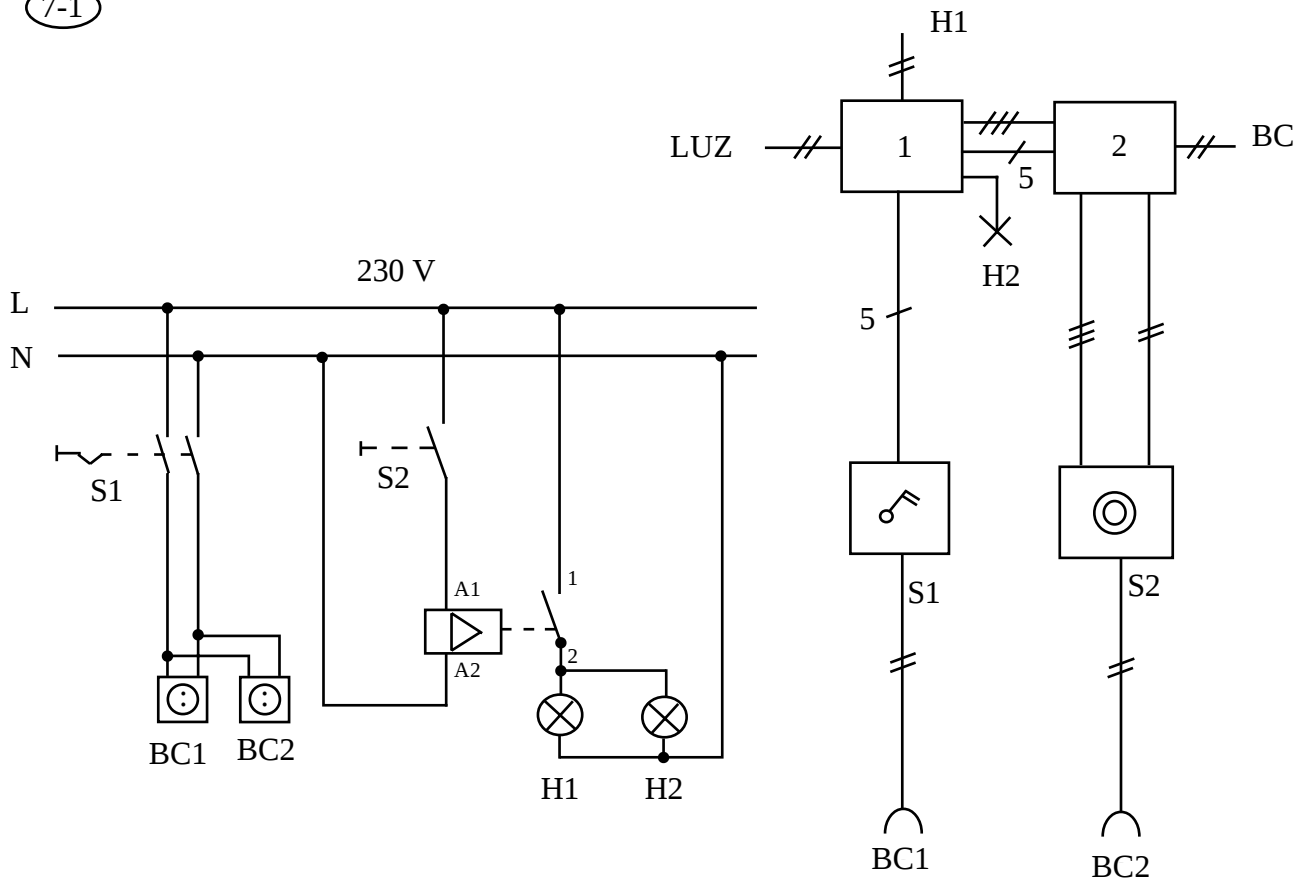




7-2

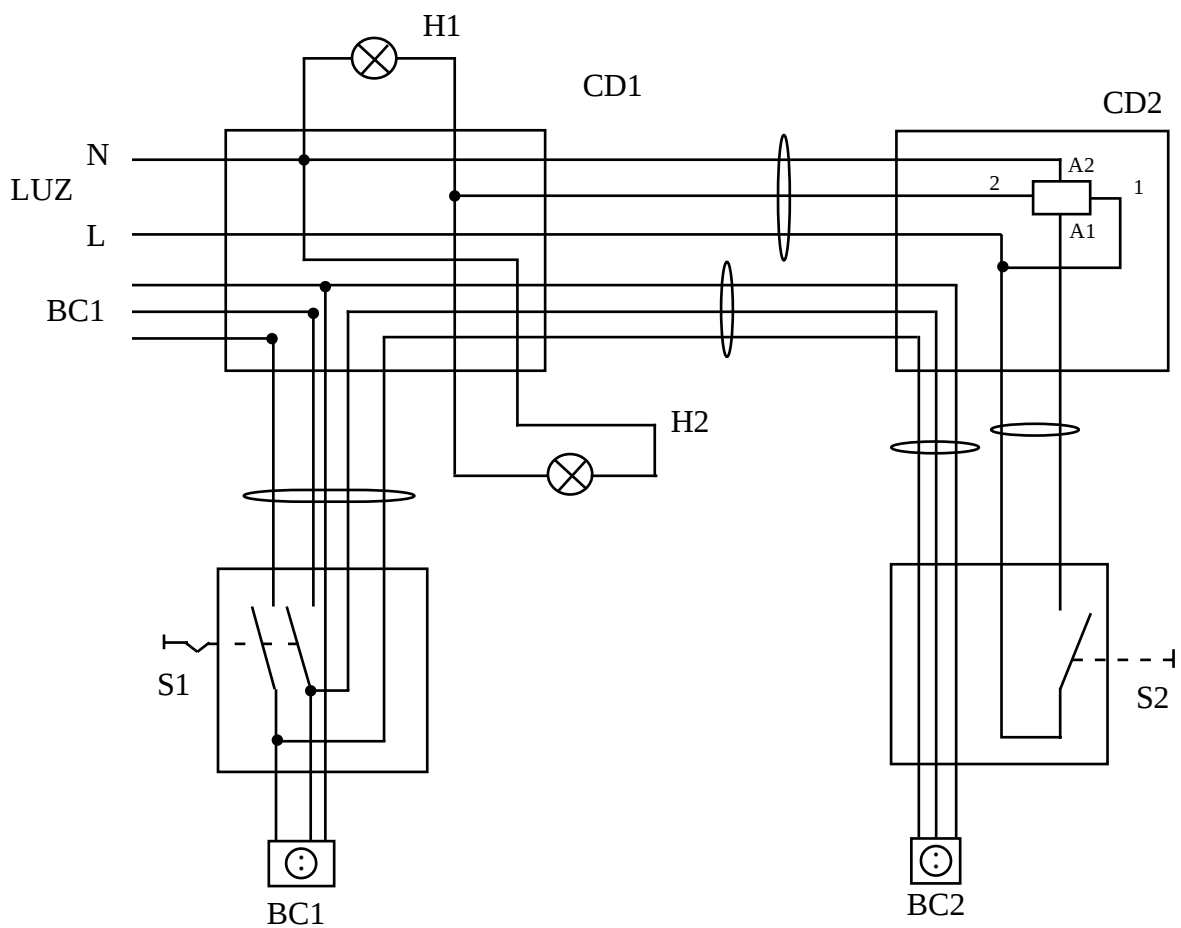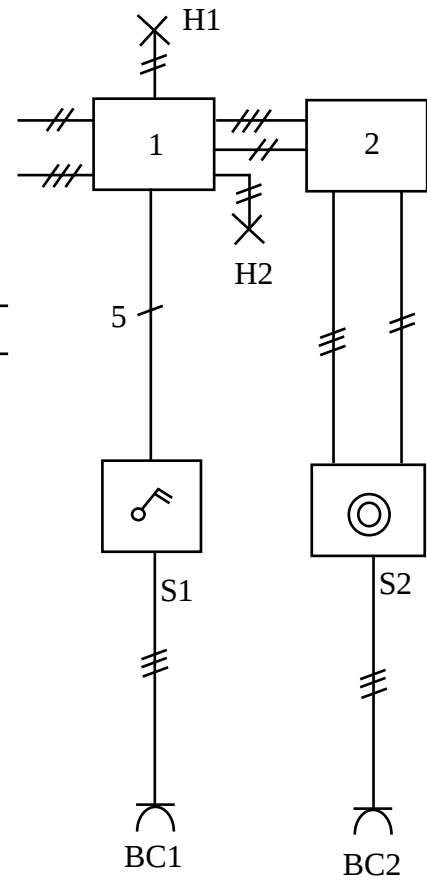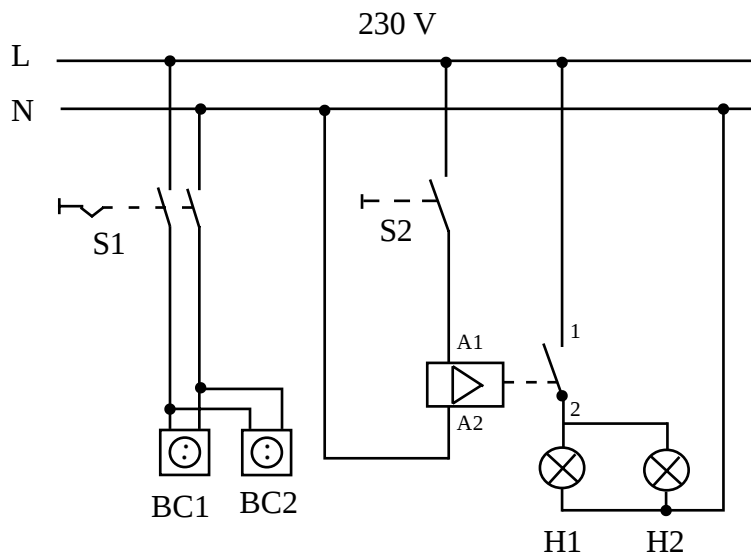


8

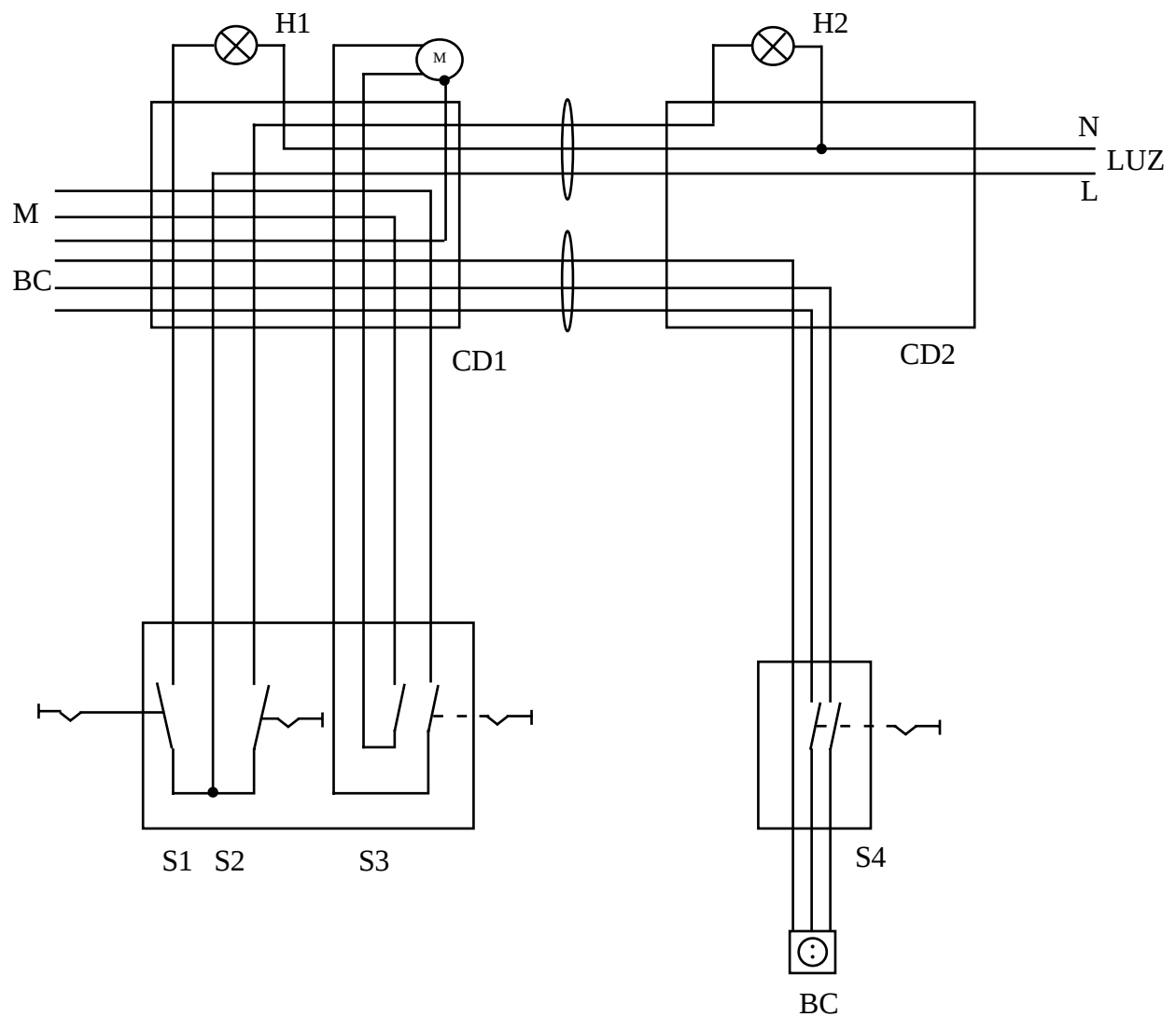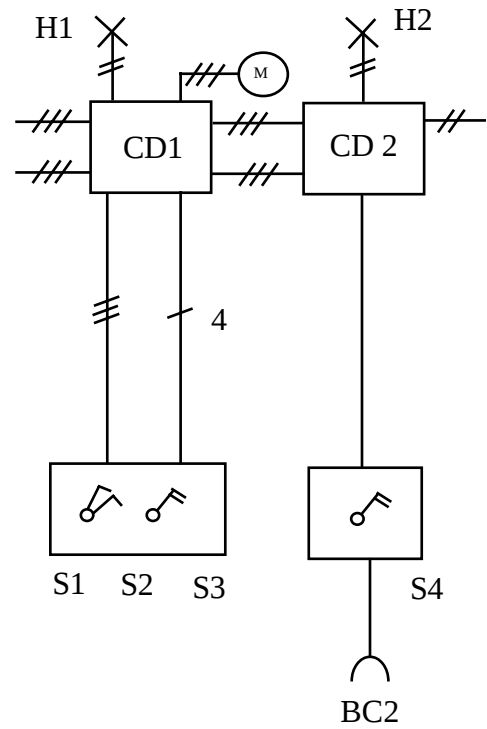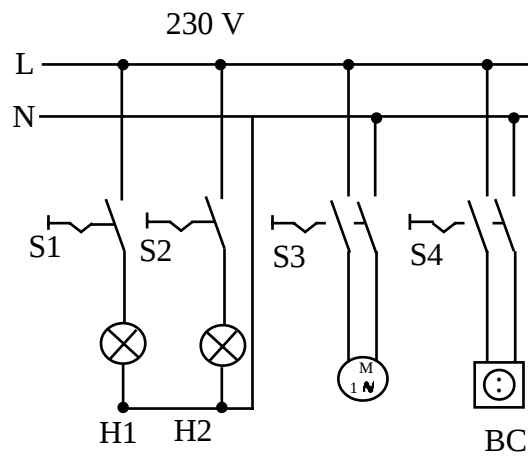

9

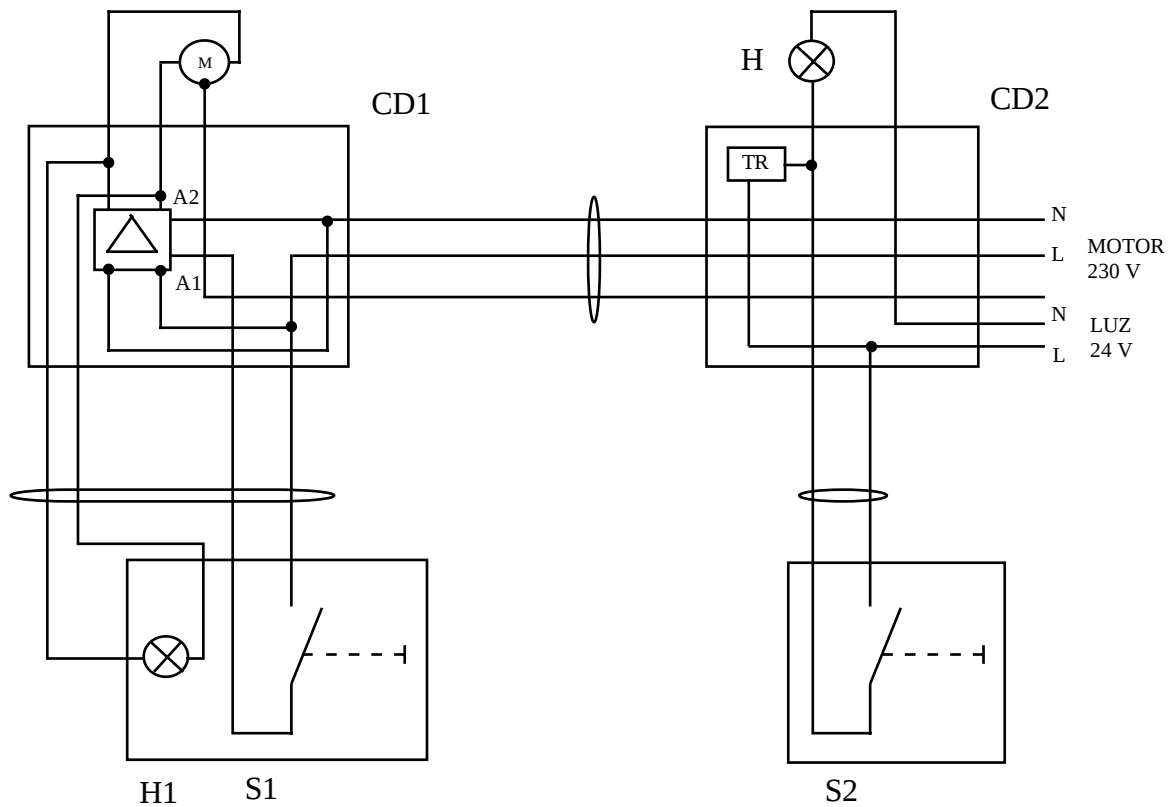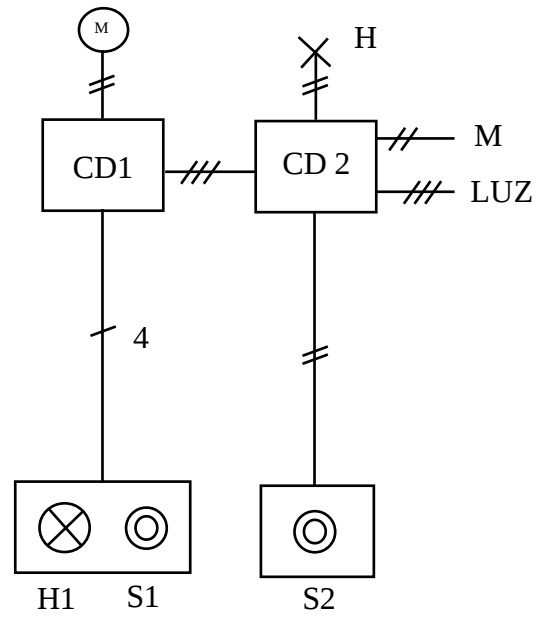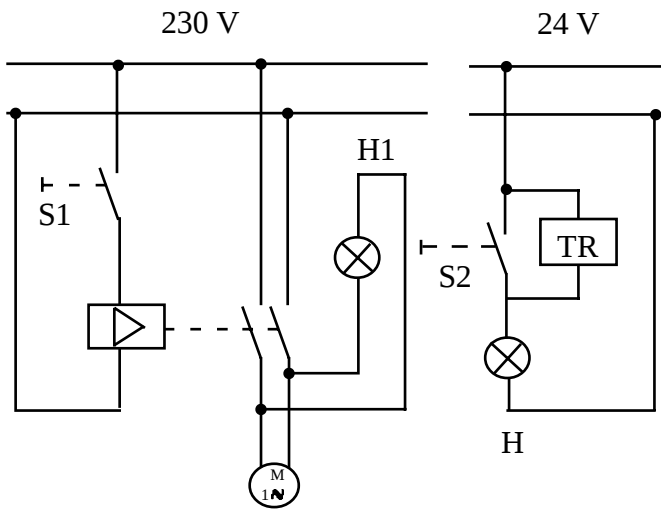

①

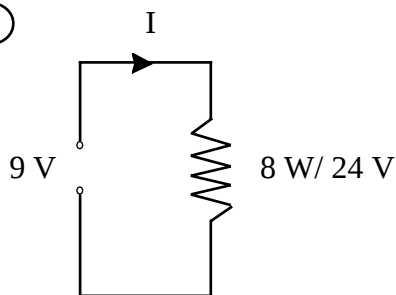


$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{24^2}{8} = 72 \Omega$$

$$I = \frac{9}{72} = 0,125 \text{ A}$$

$$P = U \times I = 9 \times 0,125 = 1,125 \text{ W}$$

②

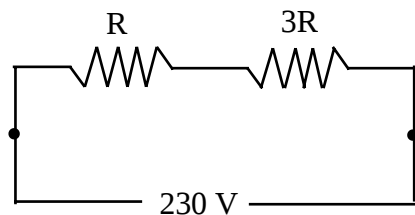

$$I = \frac{P}{U} = \frac{100}{230} = 0,4347 \text{ A}$$


$$R_t = R + 3R = 4R$$

$$I = \frac{U}{R_t} = \frac{230}{4R} = 0,4347 \text{ A}$$

$$R = 132,27 \Omega = R_1$$

$$3 \times 132,27 \Omega = 396,82 \Omega = R_2$$

③

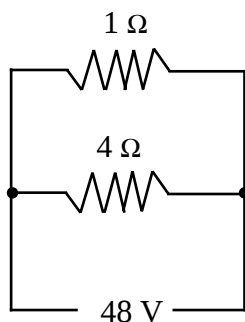

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{1} + \frac{1}{4} = 1,25$$

$$R_e = 0,8 \Omega$$

$$I = \frac{48}{0,8} = 60 \text{ A}$$

$$P = 48 \times 60 = 2880 \text{ W}$$

④

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{r} + \frac{1}{2r} + \frac{1}{r/2} = \frac{1}{r} + \frac{1}{2r} + \frac{2}{r} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{1}{2} + 2 \right) = \frac{3,5}{r}$$

$$R_e = \frac{r}{3,5} = 0,2857 r$$

$$P = \frac{U^2}{R_e} \quad 1000 = \frac{24^2}{0,2857r}$$

$$r = 2,016 \Omega$$


$$r_1 = 2,016 \Omega$$

$$r_2 = 4,032 \Omega$$

$$r_3 = 1,008 \Omega$$

UNIDAD DIDACTICA 5 La intensidad de corriente monofásica

⑤

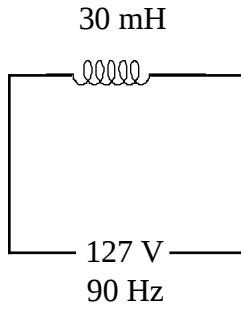


$$X_L = 2\pi fL = 6,28 \times 60 \times 30 \times 10^{-3} = 11,34 \Omega$$

$$I = \frac{127}{11,34} = 11,20 \text{ A}$$

$$Q = 127 \times 11,20 = 1442,3 \text{ VAr}$$

⑥

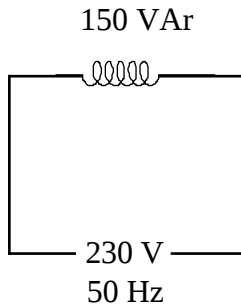


$$I = \frac{Q}{U} = \frac{150}{230} = 0,652 \text{ A}$$

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{230}{0,652} = 352,76 \Omega = 2\pi \times 50 \times L$$

$$L = 1,123 \text{ H} = 1123 \text{ mH}$$

⑦

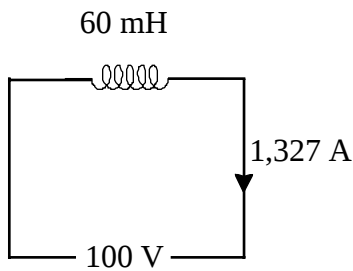


$$Q = UI = 100 \times 1,327 = 132,7 \text{ VAr}$$

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{100}{1,327} = 75,36 \Omega = 2\pi \times 50 \times L$$

$$75,36 = 2\pi \times f \times 60 \times 10^{-3}$$

$$f = 200 \text{ Hz}$$

⑧

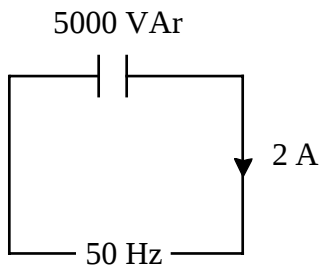


$$U = \frac{Q}{I} = \frac{5000}{2} = 2500 \text{ V}$$

$$X_L = \frac{U}{I} = \frac{2500}{2} = 1250 \Omega = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = \frac{1}{1250 \times 2\pi \times 50} = 2,54 \mu\text{F}$$

⑨

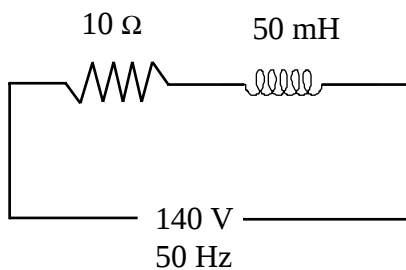

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 50 \times 10^{-3} = 15,7 \Omega$$

$$R = \sqrt{10^2 + 15,7^2} = 18,614 \Omega$$

$$I = \frac{240}{18,614} = 12,89 \text{ A}$$

$$P = 10 \times 12,89 = 1661,52 \text{ W}$$

$$Q = 15,7 \times 12,89 = 2608,59 \text{ VAr}$$

$$S = 240 \times 12,89 = 3093,60 \text{ VA}$$

10

$$R = X_L = a$$

$$I = \frac{U}{Z} \longrightarrow Z = UI = 400 \times 1 = 400 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} = 400 \, \Omega$$

$$a = 282,84 \, \Omega = R$$


$$L = \frac{282,84}{2\pi \times 50} = 0,9 \, \text{H} = 900 \, \text{mH}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{282,84}{400} = 0,706 = \sin \varphi$$



$$P = 400 \times 1 \times 0,706 = 282,4 \, \text{W}$$

$$Q = 400 \times 1 \times 0,706 = 282,4 \, \text{VAr}$$
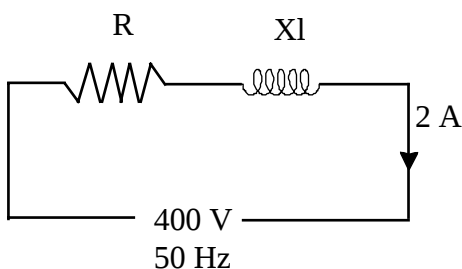
$$S = UI = 400 \times 1 = 400 \, \text{VA}$$



11

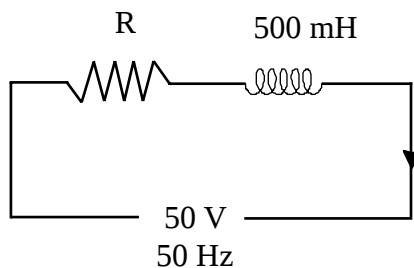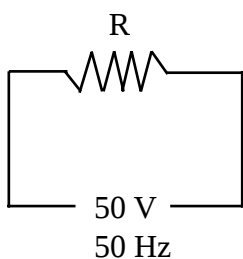

$$Q = UI \quad 7 = 50 \times I \longrightarrow I = 0,14 \, \text{A} = \frac{50}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

$$X_L = 2\pi \times 50 \times 500 \times 10^{-3} = 157 \, \Omega$$

$$0,14 = \frac{50}{\sqrt{R^2 + 157^2}} \longrightarrow R = 320 \, \Omega$$

$$(I) \text{ Antes} = \frac{50}{320} = 0,156 \, \text{A}$$

$$(P) \text{ Antes} = 50 \times 0,156 = 7,81 \, \text{W}$$

$$(I) \text{ Despues} = 0,14 \, \text{A}$$

$$(P) \text{ Despues} = 320 \times 0,14^2 = 6,27 \, \text{W}$$

12


$$X_L = 2\pi \times 50 \times 30 \times 10^{-3} = 9,42 \, \Omega$$

$$Z = \sqrt{8^2 + 9,42^2} = 12,358 \, \Omega$$

$$I = \frac{127}{12,358} = 10,276 \, A$$

$$P = 8 \times 10,276^2 = 844,89 \, W$$
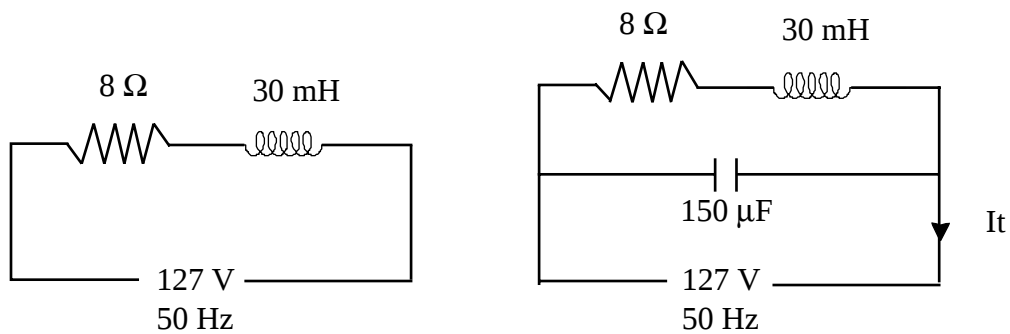
$$\cos \varphi = \frac{r}{Z} = \frac{8}{12,358} = 0,647$$



$$P_t = 844,49 \, W$$


$$Q_t = Q_L - Q_C = 9,42 \times 10,276^2 - \frac{U^2}{X_C} = 994,71 - \frac{127^2}{\frac{10^6}{2\pi \times 50 \times 150}} = 994,71 - 759,67 = 235,04 \, VAr$$

$$\operatorname{tg} \varphi_t = \frac{235,04}{884,89} = 0,265 \longrightarrow \cos \varphi_t = 0,966$$

$$I_t = \frac{844,89}{127 \times 0,966} = 6,886 \, A$$

$$S_t = 127 \times 6,886 = 874 \, VA$$

13

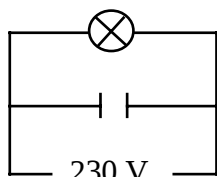

$$\cos \varphi = 0,72 \longrightarrow \tan \varphi = 0,9638$$

$$Q = P \cdot \tan \varphi = 350 \times 0,9638 = 337,35 \text{ VAr}$$

$$337,35 = \frac{230^2}{X_C}$$

$$X_C = 156,81 = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 20,31 \mu\text{F}$$

$$\text{El } \cos \varphi = 1,00$$

$$\text{Antes} \longrightarrow I = \frac{350}{230 \times 0,72} = 2,113 \text{ A}$$

$$\text{Despues} \longrightarrow I = \frac{350}{230 \times 1,00} = 1,522 \text{ A}$$

14

$$\cos \varphi = \frac{4400}{230 \times 26,6} = 0,719 \quad \Bigg/ \quad I' = 26,6 - 5,32 = 21,28 \text{ A}$$

$$\cos \varphi' = \frac{4400}{230 \times 21,28} = 0,898$$

$$\left. \begin{array}{l} \tan \varphi = 0,966 \\ \tan \varphi' = 0,49 \end{array} \right\} Q_C = 4400 (0,966 - 0,49) = 2094,4 \text{ VAr}$$

$$2094,4 = \frac{230^2}{X_C} \longrightarrow X_C = 25,26 \Omega = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 126 \mu\text{F}$$

$$Q' = 4400 \times 0,49 = 2156 \text{ VAr}$$

$$S' = 230 \times 21,28 = 4894,4 \text{ VA}$$

UNIDAD DIDACTICA 6 La caída de tensión monofásica

①

La caída será el doble cuando la resistencia sea el doble, ó sea, cuando la resistividad sea el doble que a 20° C.

Si a 20° C es de $0,0178 \Omega \times \text{mm}^2/\text{m}$, a la temperatura indicada será de $2 \times 0,0178 = 0,0356 \Omega \times \text{mm}^2/\text{m}$.

$$\begin{aligned} 0,0356 &= 0,0178 (1 + 0,0039 \times \Delta t) \\ \Delta t &= 256^\circ \text{C} = t - 20 \\ t &= 276^\circ \text{C} \end{aligned}$$

②


$$I = \frac{3300}{230 \times 0,92} = 15,595 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 3300 \times 16}{44 \times 230 \times 4} = 2,6 \text{ V}$$

③

$$\begin{aligned} 1,2 \% &= \frac{C_t}{230} \times 100 \longrightarrow C_t = 2,76 \text{ V} = \frac{2 \times 1500 \times 24}{44 \times 127 \times S} \\ S &= 4,668 \text{ mm}^2 \longrightarrow 6 \text{ mm}^2 \end{aligned}$$

④

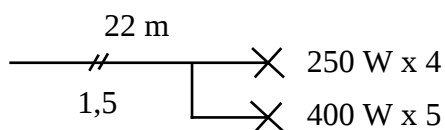

$$C_t = \frac{2 \times 1000 \times 22}{44 \times 230 \times 1,5} = 2,9 \text{ V}$$

$$(C_t)_t = 2,9 \times 0,85 = 2,46 \text{ V} = \frac{2 \times 3000 \times 22}{44 \times 230 \times S} = 2,46 \text{ V}$$

$$S = 5,3 \text{ mm}^2 \longrightarrow 6 \text{ mm}^2$$

- ⑤ La mayor caída tiene lugar en la lámpara de 150 W.

$$C_t = \frac{2 \times 250 \times 22}{44 \times 230 \times 1,5} + \frac{2 \times 150 \times 22}{44 \times 230 \times 1,5} = 0,724 + 0,434 = 1,158 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{1,158}{230} \times 100 = 0,50 \%$$

$$I = \frac{250}{230 \times 0,85} = 1,278 \text{ A}$$

$$\text{tg } \varphi = 0,619 \quad Q = P \cdot \text{tg } \varphi = 250 \times 0,619 = 154,9 \text{ VAr}$$

⑥

$$C_t = \frac{2 \times 6000 \times 16}{44 \times 230 \times 10} + \frac{2 \times 9000 \times 8}{44 \times 230 \times 10} = 1,897 + 1,423 = 3,32 \text{ V}$$

$$U_1 = 228,5 + 3,32 = 231,82 \text{ V}$$

$$P_t = 9000 \text{ W} \quad \left/ \quad \begin{array}{l} \text{tg } \varphi_1 = 0,593 \\ \text{tg } \varphi_2 = 0,455 \end{array} \right/ \quad \begin{array}{l} 0,593 \times 6000 = 3558 \text{ VAr} \\ 0,455 \times 3000 = 1366 \text{ VAr} \end{array}$$

$$Q_t = 3558 + 1366 = 4924 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi = \frac{4924}{9000} = 0,547 \quad \longrightarrow \quad \cos \varphi = 0,877$$

$$I = \frac{9000}{230 \times 0,877} = 44,62 \text{ A}$$

$$S = 230 \times 44,62 = 10263 \text{ VA}$$

⑦

$$2,8 = \frac{C_t}{230} \times 100 \quad \longrightarrow \quad C_t = 6,44 \text{ V}$$

$$C_t = \frac{2 \times 6000 \times 12}{44 \times 230 \times 6} + \frac{2 \times 15000 \times 21}{44 \times 230 \times S} = 6,44$$

$$\frac{62,25}{S} = 6,44 - 2,37 = 4,07$$

$$S = 15,29 \text{ mm}^2 \quad \longrightarrow \quad 16 \text{ mm}^2$$

$$\begin{aligned} \text{tg } \varphi_1 = 0,964 & \longrightarrow Q_1 = 6000 \times 0,964 = 5784 \text{ VAr} \\ \text{tg } \varphi_2 = 0,54 & \longrightarrow Q_2 = 9000 \times 0,54 = 4859 \text{ VAr} \end{aligned}$$

$$Q_t = 10643 \text{ VAr} \quad \text{tg } \varphi_t = \frac{10643}{15000} = 0,709$$

$$\cos \varphi_t = 0,815$$

$$S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{15000}{0,815} = 18401 \text{ VA}$$

⑧

$$\begin{array}{l|l} P_1 = 12000 \text{ W} & Q_1 = 12000 \times \text{tg } \varphi_1 = 12000 \times 0,54 = 6480 \text{ VAr} \\ P_2 = 8000 \text{ W} & Q_2 = 0 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_t = 20000 \text{ W} \\ Q_t = 6480 \text{ VAr} \end{array} \right] \text{tg } \varphi_t = \frac{6480}{20000} = 0,324 \longrightarrow \cos \varphi_t = 0,95$$

$$I = \frac{20000}{230 \times 0,95} = 91,53 \text{ A}$$

Al reemplazar por aluminio ($\gamma = 28 \text{ m}/\Omega\text{mm}^2$), la caída de tensión aumenta en la proporción

$$\frac{44}{28} = 1,57, \text{ es decir, el } 57 \, \%.$$

- Con cobre :

$$Ct = \frac{2 \times 12000 \times 19}{44 \times 230 \times 25} + \frac{2 \times 20000 \times 34}{44 \times 230 \times 35} = 1,80 + 1,92 = 3,72 \text{ V}$$

- Con Aluminio :

$$Ct = 1,8 \times 1,57 + 1,92 = 4,746 \text{ V}$$

$$\text{La proporción es } \frac{4,746}{3,72} = 1,27$$

Ha aumentado el 27 %

9

$$\text{- En 24 V} \longrightarrow Ct = \frac{2 \times 800 \times 7}{44 \times 24 \times 10} = 1,06 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{1,06}{24} \times 100 = 4,41 \%$$

$$\text{- En 230 V} \longrightarrow Ct = \frac{2 \times 4000 \times 24}{44 \times 230 \times 16} = 1,18 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{1,18}{230} \times 100 = 0,51 \%$$

$$(Ct)_{1-2} = 4,41 + 0,51 = 4,92 \%$$

$$P = 300 + 500 + 3200 = 4000 \text{ W}$$

$$Q = 300 \times 0,724 + 0 + 3200 \times 0,48 = 219,2 + 1536 = 1753,2 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi_t = \frac{1753,2}{4000} = 0,438 \longrightarrow \cos \varphi_t = 0,916$$

10

$$\text{- En 132 V} \longrightarrow Ct = \frac{2 \times 1000 \times 6}{44 \times 132 \times 10} + \frac{2 \times 3000 \times 11}{44 \times 132 \times 10} = 0,206 + 1,136 = 1,342 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{1,342}{132} \times 100 = 1,017 \%$$

$$\text{- En 230 V} \longrightarrow Ct = \frac{2 \times 3000 \times 9}{44 \times 230 \times 6} = 0,889 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{0,889}{230} \times 100 = 0,386 \%$$

$$Ct (\%) = 1,017 + 0,386 = 1,403 \%$$

$$\text{tg } \varphi_1 = 0,672 \longrightarrow Q_1 = 1000 \times 0,672 = 672 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi_2 = 0,484 \longrightarrow Q_2 = 2000 \times 0,484 = 968 \text{ VAr}$$

$$Q_t = 1640 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi_t = \frac{1640}{3000} = 0,546 \longrightarrow \cos \varphi_t = 0,877$$

$$I = \frac{3000}{132 \times 0,877} = 25,91 \text{ A}$$

⑪

P es la potencia de la R

$$(Ct)_{12} = 1,5 \times \frac{230}{100} = 3,45 \text{ V}$$

$$3,45 = \frac{2 \times 900 \times 13}{44 \times 132 \times 1,5} + \frac{2 (900 + P) \times 8}{44 \times 230 \times 4}$$

$$1,90 = \frac{16 (900 + P)}{40480}$$

$$P = 3907 \text{ W}$$

$$Q_1 = 900 \times 0,566 = 510 \text{ VAr}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_t = 4807 \text{ W} \\ Q_t = 510 \text{ VAr} \end{array} \right] \quad \text{tg } \varphi_t = \frac{510}{4807} = 0,106 \quad \longrightarrow \quad \cos \varphi_t = 0,994$$

$$I_t = \frac{4807}{230 \times 0,994} = 21,02 \text{ A}$$

①

$$P_n = \frac{8000}{0,90} = 8889 \text{ W}$$

$$\cos \varphi_n = \frac{8889}{\sqrt{3 \times 400 \times 15}} \longrightarrow = 0,856$$

$$\operatorname{tg} \varphi_n = 0,604$$

$$Q_n = P_n \times \operatorname{tg} \varphi_n = 8889 \times 0,604 = 5368 \text{ VAr}$$

$$S_n = 400 \times 15 \times \sqrt{3} = 10380 \text{ VA}$$

②

$$P = \frac{2200}{0,82} = 2683 \text{ W}$$

$$I = \frac{2683}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,86}} \longrightarrow = 4,51 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2683 \times 31}{44 \times 400 \times 4} = 1,18 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{1,18}{400} \times 100 = 0,295 \%$$

$$\operatorname{tg} \varphi_n = 0,593$$

$$Q_n = P_n \times \operatorname{tg} \varphi_n = 2683 \times 0,593 = 1592 \text{ VAr}$$

3

$$P_1 = 2000 / 0,84 = 2381 \text{ W} = 2,381 \text{ kW}$$

$$R_1 = 2381 \times \tan \varphi = 2,381 \tan \varphi_1 \text{ (kVAr)}$$

$$P_2 = 4000 / 0,84 = 4,762 \text{ kW}$$

$$R_2 = 4,762 \tan \varphi$$

$$P_t = 2,381 + 4,762 = 7,143 \text{ kW}$$

$$R_t = 7,143 \tan \varphi$$

$$I_t = \frac{S_t}{\sqrt{3} \times 400} = 12 \longrightarrow S_t = 8,304 \text{ kVA}$$

$$8,304 = \sqrt{P_t^2 + Q_t^2} = \sqrt{7,143^2 + 7,143^2 \tan^2 \varphi} = 7,143 \sqrt{1 + \tan^2 \alpha}$$

$$\tan \varphi = 0,592 \longrightarrow \boxed{\cos \varphi = 0,86}$$

$$Q_t = 7,143 \times 0,592 = 4,228 \text{ kVAr}$$

$$C_t = \frac{7,143 \times 7}{44 \times 400 \times 16} + \frac{4762 \times 24}{44 \times 400 \times 16} = \frac{50001 + 114288}{358400} = 0,458 \text{ V}$$

$$= 0,177 + 0,406 = 0,583 \text{ V}$$

$$(C_t) \% = \frac{0,583}{400} \times 100 = 0,146 \%$$

4

- A plena carga $I = \frac{15000 / 0,94}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,92} = 25,06 \text{ A}$

- A media carga $P'_u = 15000 / 2 = 7500 \text{ W}$

$$\text{Rendin}' = 0,94 \times 0,90 = 0,846$$

$$I' = 25,06 \times 0,60 = 15,04 \text{ A}$$

$$\cos \varphi' = \frac{7500 / 0,846}{\sqrt{3} \times 400 \times 15,04} = 0,852$$

$$\tan \varphi' = 0,614$$

$$Q' = (7500 / 0,846) \times 0,614 = 5443 \text{ VAr}$$

5

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 6000 \text{ W} \\ Q_1 = 0 \text{ VAr} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_2 = 7500 \text{ W} \\ Q_2 = 7500 \times 0,48 = 3600 \text{ VAr} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_3 = 4000 \text{ W} \\ Q_3 = 4000 \times 0,59 = 2360 \text{ VAr} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_t = 17500 \text{ W} \\ Q_t = 5960 \text{ VAr} \end{array} \right\} \quad \tan \varphi_t = \frac{5960}{17500} = 0,34 \quad \longrightarrow \quad \cos \varphi_t = 0,946$$

$$I_t = \frac{17500}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,946}} = 26,73 \text{ A}$$


$$C_t = \frac{6000 \times 8}{44 \times 400 \times 16} + \frac{13500 \times 12}{44 \times 400 \times 16} + \frac{17500 \times 14}{44 \times 400 \times 16} = 0,17 + 0,575 + 0,87 = 1,61 \text{ V}$$

- La tensión entre fases en el punto 4 es de:

$$228 \times \sqrt{3} = 394,44 \text{ V}$$

- La tensión en 1 es de:

$$394,44 + 1,61 = 396,05 \text{ V}$$

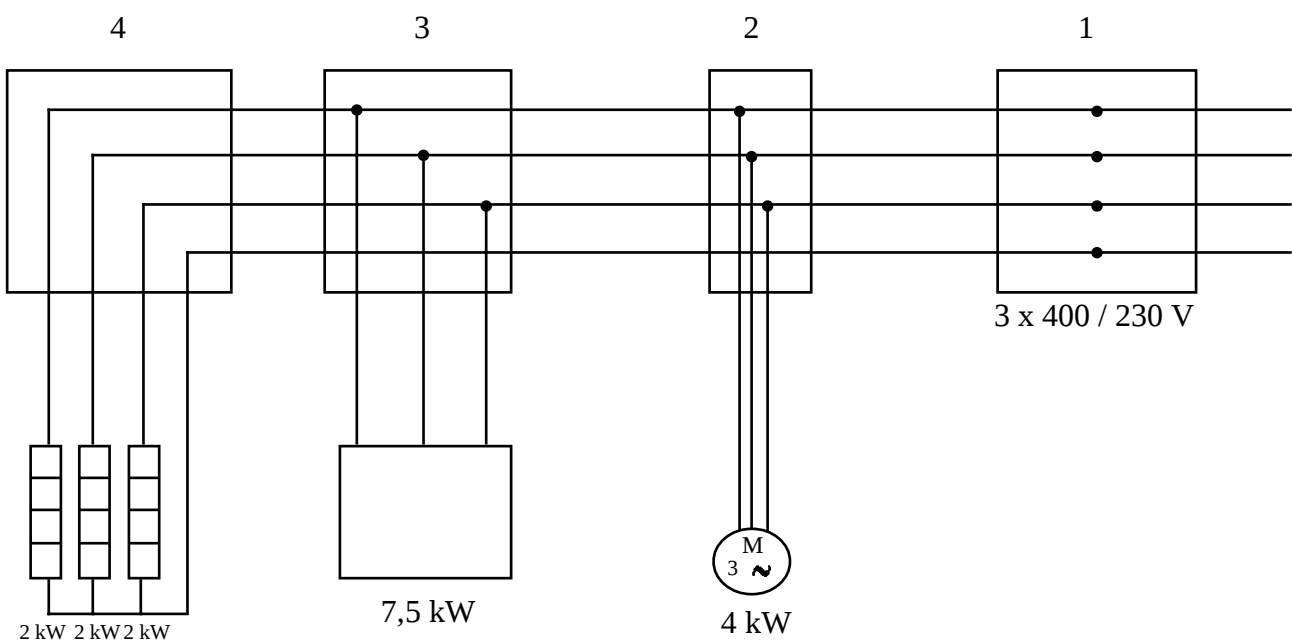

6

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = 8000 / 0,92 = 8696 \text{ W} \\ Q_1 = 8696 \times 0,646 = 5617 \text{ VAr} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_2 = 1000 / 0,92 = 10869 \text{ W} \\ Q_2 = 10869 \times 0,698 = 7587 \text{ VAr} \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_t = 19565 \text{ W} \\ Q_t = 13204 \text{ VAr} \end{array} \right\} \quad \text{tg } \varphi_t = \frac{13204}{19565} = 0,675 \quad \longrightarrow \quad \cos \varphi_t = 0,83$$

$$I_t = \frac{19505}{\sqrt{3} \times 230 \times 0,83} = 59,24 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{19505 \times 18}{44 \times 400 \times 16} + \frac{19565 \times 24}{44 \times 230 \times 25} + \frac{8696 \times 8}{44 \times 230 \times 25}$$



$$(C_t) \% = \frac{1,25}{400} \times 100 + \frac{1,85}{230} \times 100 + \frac{0,77}{230} \times 100$$



$$0,312 + 0,804 + 0,117 = 1,23 \%$$

1

- 1 - HO7R-A1 x 16 K
- 2 - H1VD-1 x 6 U
- 3 - HO5DV-2 x 4 H
- 4 - HO7RV-A3 x 10 K
- 5 - H1VV-2G16 R
- 6 - HO5EV-3 x 10 / 6F
- 7 - H1DV-3G25R
- 8 - HO7RV-3G10 / 6H

2

S (mm ²)	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
D ext (mm)	3	3,6	4,2	4,8	5,3	6,8	8,4	9,6	11
S ext (mm ²)	7	10,2	13,8	18	22	36	55	72	95

3

$$\text{Rollo 1} = \frac{1}{1,83} = 0,546 \text{ Km}$$

$$0,546 \cdot 115 = 62,84 \text{ Kg}$$

$$\text{Rollo 2} = \frac{1}{1,15} = 0,869 \text{ Km}$$

$$0,869 \cdot 170 = 147,8 \text{ Kg}$$

$$\text{Rollo 3} = \frac{1}{0,727} = 1,375 \text{ Km}$$

$$1,375 \cdot 265 = 364 \text{ Kg}$$

$$\text{Rollo 4} = \frac{1}{0,624} = 1,602 \text{ Km}$$

$$1,602 \cdot 360 = 577 \text{ Kg}$$

4

	De (mm)	S _{cu} (mm)	S _t (mm ²)
3 x 10 / 6	16,9	16	224,2
3 x 16 / 10	18,8	20,9	277,45
3 x 25 / 16	22,7	22,5	404,5
3 x 35 / 16	25,1	24,46	495,55
3 x 50 / 25	27,9	28,6	611,05

①

$$\begin{aligned} 1.1 - 37 \times 1,15 &= 42,55 \text{ A} \\ 1.2 - 105 \times 1,23 &= 129,15 \text{ A} \\ 1.3 - 68 \times 0,96 &= 65,28 \text{ A} \\ 1.4 - 70 \times 1,22 &= 85,4 \text{ A} \\ 1.5 - 116 \times 1,26 &= 146,16 \text{ A} \end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned} 2.1 - 27 \text{ A} \\ 2.2 - 91 \text{ A} \\ 2.3 - 52 \text{ A} \\ 2.4 - 88 \text{ A} \\ 2.5 - 54 \text{ A} \\ 2.6 - 44 \text{ A} \end{aligned}$$

③

$$\begin{aligned} 3.1 - \text{El de } 2,5 \text{ mm}^2 - 17,5 \times 0,80 &= 14 \text{ A} \\ &\text{El de } 4 \text{ mm}^2 - 23 \times 0,80 = 18,4 \text{ A} \\ 3.2 - \text{El de } 4,0 \text{ mm}^2 - 23 \times 0,80 &= 18,4 \text{ A} \\ &\text{El de } 10 \text{ mm}^2 - 37 \times 0,80 = 29,6 \text{ A} \\ 3.3 - \text{Los de } 6 \text{ mm}^2 - 37 \times 0,65 &= 24,05 \text{ A} \\ &\text{Los de } 10 \text{ mm}^2 - 50 \times 0,65 = 32,5 \text{ A} \\ 3.4 - \text{El de } 4 \text{ mm}^2 - 20 \times 0,70 &= 14 \text{ A} \\ &\text{El de } 6 \text{ mm}^2 - 25 \times 0,70 = 17,5 \text{ A} \\ &\text{El de } 10 \text{ mm}^2 - 34 \times 0,70 = 23,8 \text{ A} \end{aligned}$$

④

$$\begin{aligned} \text{PVC} &\longrightarrow I_{cc} = 115 \frac{S}{\sqrt{t}} \\ \text{XLPE (R)} &\longrightarrow I_{cc} = 135 \frac{S}{\sqrt{t}} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} \text{PVC} &\longrightarrow I_{cc} = 115 \frac{S}{\sqrt{t}} \\ \text{XLPE (R)} &\longrightarrow I_{cc} = 135 \frac{S}{\sqrt{t}} \end{aligned}} \right\}$$

	1''	2''	3''	4''	5''
H07V - 1x 16	1840	1301	1063	920	823
H1R - 1x 25	3375	2306	1950	1687	1513
H07VV - 1x 50	5750	4065	3324	2875	2578

5

La potencia de las lámparas es de :

$$P_t = 9 \times 100 + 11 \times 150 = 2550 \text{ W}$$

$$S = 1,8 P = 4590 \text{ VA (a considerar)}$$

$$P_t = 4590 \times 0,80 = 3672 \text{ W (a considerar)}$$

$$I = \frac{4590}{230} = 19,95 \text{ A}$$

$$P_2 = 11 \times 150 \times 1,8 \times 0,80 = 2376 \text{ W}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 6 mm²

$$I_{na} = 36 \times 0,70 = 22,5 \text{ A} > 19,95 \text{ A}$$

(Van 3 circuitos de CD1 a S1/S2)

$$Ct = \frac{2 \times 3672 \times 9}{44 \times 230 \times 6} + \frac{2 \times 2376 \times 23}{44 \times 230 \times 6} = 1,088 + 1,8 = 1,89 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{1,89}{230} \times 100 = 1,25 \% < 1,3 \%$$

(S) definitiva $\longrightarrow$ 6 mm²

6

$$P_t = 1400 + 1920 = 3320 \text{ W}$$

$$S = 1,8 \times 3320 = 5976 \text{ VA (a considerar)}$$

$$P_2 \text{ (a considerar)} = 1920 \times 1,8 \times 0,85 = 2937,6 \text{ W}$$

$$I = \frac{5976}{230} = 26 \text{ A}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 6 mm²

$$I_{na} = 32 \text{ A} > 26 \text{ A}$$

$$Ct = \frac{2 \times 5976 \times 0,8 \times 26}{44 \times 230 \times 6} + \frac{2 \times 2937,6 \times 14}{44 \times 230 \times 6} = 4,3 \text{ V} + 1,35 = 5,65 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{5,65}{230} \times 100 = 2,46 \% < 3 \%$$

(S) definitiva $\longrightarrow$ 6 mm²

7

$$I = \frac{7500 / 0,92}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,87}} = 13,54 \text{ A}$$

$$1,25 I = 16,9 \text{ A}$$

$$(S) \text{ inicial} \longrightarrow 1,5 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 18 \text{ A} > 16,9 \text{ A}$$

$$(Ct) = \frac{7500 / 0,92 \times 21}{44 \times 400 \times 1,5} = 6,48 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{6,48}{400} \times 100 = 1,62 \% < 5 \%$$

$$(S) \text{ definitiva fases, neutro y protección} \longrightarrow 1,5 \text{ mm}^2$$

8

$$I_1 = \frac{7500 / 0,93}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,85}} = 20,11 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{8000 / 0,91}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,85}} = 14,94 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 + I_2 = 40 \text{ A}$$

$$(S) \text{ inicial} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 44 \text{ A} > 40 \text{ A}$$

$$\left. \begin{array}{l} P_1 = \frac{11000}{0,93} = 11828 \text{ W} \\ P_2 = \frac{8000}{0,91} = 8791 \text{ W} \end{array} \right] P_t = 20619 \text{ W}$$

$$Ct = \frac{20619 \times 13}{44 \times 400 \times 10} + \frac{11828 \times 24}{44 \times 400 \times 10} = 1,52 + 1,61 = 3,13 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{3,13}{400} \times 100 = 0,78 \% < 5 \%$$

$$(S) \text{ definitiva fases, neutro y protección} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

9

$$I_1 = \frac{8000}{\sqrt{3 \times 400 \times 1,00}} = 11,56 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{7500 / 0,84}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,80}} = 16,13 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{15000 / 0,94}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,86}} = 26,81 \text{ A}$$

• Circuito 2

$$1,25 \times 16,13 = 20,16 \text{ A}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 6 mm²

$$I_{ma} = 32,5 \times 0,70 = 22,4 \text{ A} > 20,16 \text{ A}$$

(3 Circuitos en tubo)

• Circuito 1

$$11,56 \text{ A}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 2,5 mm²

$$I_{ma} = 18,5 \times 0,70 = 12,95 \text{ A} > 11,56 \text{ A}$$

• Circuito 3

$$1,25 \times 26,81 = 33,51 \text{ A}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 16 mm²

$$I_{ma} = 59 \times 0,70 = 41,3 \text{ A} > 33,51 \text{ A}$$

Circuito común

$$I_t = 1,25 \times 26,81 + 16,13 + 11,56 = 61,2 \text{ A}$$

(S) inicial $\longrightarrow$ 25 mm²

$$I_{ma} = 77 \text{ A} > 61,2 \text{ A}$$

Las caídas de tensión son relativamente pequeñas

Al motor grande:

$$C_t = \frac{1500 / 0,94 \times 16}{44 \times 400 \times 16} + \frac{\left(\frac{15000}{0,94} + \frac{7500}{0,84} + 8000 \right) \times 11}{44 \times 400 \times 25} = 0,96 + 0,822 = 1,728 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{1,728}{400} \times 100 = 0,43 \% < 5 \%$$

A los demás, parecido.

①

1 - 25 mm.

2 - 20 mm.

3 - 32 mm.

4 - 63 mm.

$$5 - S_c = \pi \frac{14 \cdot 6^2}{4} = 167,33 \text{ mm}^2$$

$$4S_c = 669,32 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 29,2 \text{ mm.}$$

$$D_{ext} \longrightarrow 32 \text{ mm}$$

②

②-1

$$D_e = \sqrt{\frac{4 \times 4}{\pi}} = 2,26 \text{ mm}$$

$$D_e = 2,25 + 2 \times 0,8 = 3,86 \text{ mm}$$

$$S_c = \pi \frac{3,86^2}{4} = 11,7 \text{ mm}^2$$

$$S_t = 6 \times 11,7 = 70,2 \text{ mm}^2$$

$$S_{tubo} = 3 \times 70,2 = 210,6 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 16,38 \text{ mm}$$

$$D_{ext} = 16,38 + 2 \times 1,5 = 19,38 \text{ mm}$$

$$D \longrightarrow 20 \text{ mm}$$

②

②-2

$$D_e = \sqrt{\frac{4 \times 6}{\pi}} = 2,76 \text{ mm}$$

$$D_e = 2,76 + 2 \times 1,1 = 4,96 \text{ mm}$$

$$S_c = \pi \frac{4,96^2}{4} = 19,31 \text{ mm}^2 \text{ (conductores).}$$

$$S_t = 9 \times 19,31 = 173,8 \text{ mm}^2$$

$$S_{tubo} = 2,5 \times 173,8 = 434,5 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 23,52 \text{ mm}$$

$$D_{ext} = 23,52 + 3 = 26,52 \text{ mm}$$

$$D_{tubo} \longrightarrow 32 \text{ mm}$$

2

2-3

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \times 2,5}{\pi}} = 1,78 \text{ mm}$$

$$D_e = 1,78 + 1,8 = 3,58 \text{ mm}$$

$$S_e = \pi \frac{3,58^2}{4} = 10,06 \text{ mm}^2$$

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \times 4}{\pi}} = 2,26 \text{ mm}$$

$$D_e = 2,26 + 1,8 = 4,06 \text{ mm}$$

$$S_e = \pi \frac{4,06^2}{4} = 12,94 \text{ mm}^2$$

$$S_t = 3 \times 10,06 + 5 \times 12,94 = 30,18 + 64,7 = 95 \text{ mm}^2$$

$$2,5 \times 95 = 238 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 17,4 \text{ mm}$$

$$D_{ext} = 17,4 + 3 = 20,4 \text{ mm}$$

$$D_{tubo} \longrightarrow 25 \text{ mm}$$

2

2-4

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \times 4}{\pi}} = 2,257 \text{ mm}$$

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \times 6}{\pi}} = 2,765 \text{ mm}$$

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,569 \text{ mm}$$

$$- D_{ais} = 2,257 + 2,4 = 4,657 \text{ m}$$

$$S_a = \pi \frac{4,657^2}{4} = 17,02 \text{ mm}^2$$

$$- D_{ais} = 2,765 + 2,4 = 5,165 \text{ m}$$

$$S_e = \pi \frac{5,165^2}{4} = 20,94 \text{ mm}^2$$

$$- D_{ais} = 3,569 + 2,4 = 6,059 \text{ m}$$

$$S_e = \pi \frac{6,059^2}{4} = 28,82 \text{ mm}^2$$

$$S_t = 4 (17,02 + 20,94 + 28,82) = 267,12 \text{ mm}^2$$

$$(S_i)_{tubo} = 4 \times 267,12 = 1068 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 36,9 \text{ mm}$$

$$D_{ext} = 36,9 + 3 = 39,9 \text{ mm} \longrightarrow 40 \text{ mm}$$

$$\text{Por tabla, si hay conductores de } 10 \text{ mm}^2 \longrightarrow D_e = 63 \text{ mm}$$

③

$$P = \frac{22000}{0,93} = 23656 \text{ W}$$

$$I = \frac{23656}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,94}} = 36,37 \text{ A}$$

$$1,25 I = 45,46 \text{ A}$$

$$(S)_i \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 59 \text{ A} > 45,46 \text{ A}$$

$$Ct = \frac{23656 \times 13}{44 \times 400 \times 16} = 1,09 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{1,09}{400} \times 100 = 0,27 \% < 5 \%$$

$$(S) \text{ definitiva - F, N y protección } \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$(De)_{\text{tubo}} = 32 \text{ mm}$$

④

$$S = 30 \times 160 + 1,8 \times 40 \times 180 = 17760 \text{ VA}$$

$$I = \frac{17760}{\sqrt{3 \times 400}} = 25,67 \text{ A}$$

$$P = 17760 \times 0,90 = 15984 \text{ W}$$

$$P_{\text{descarga}} = 11664 \text{ W}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 4,0 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 27 \text{ A} > 25,67 \text{ A}$$

$$Ct = \frac{15984 \times 26}{44 \times 400 \times 4} + \frac{11664 \times 14}{44 \times 400 \times 4} = 5,90 + 2,32 = 8,22 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{8,22}{400} \times 100 = 2,05 \% < 3 \%$$

$$(S) \text{ definitiva - F, N y Cp } \longrightarrow 4 \text{ mm}^2$$

$$(De)_{\text{tubo}} = 25 \text{ mm}$$

5

$$\left. \begin{aligned} P_n &= \frac{7500 \times 3}{0,80} = 28125 \text{ W} \\ P_r &= 6000 \text{ W} \end{aligned} \right\}$$

$$I_m = \frac{28125}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 45 \text{ A}$$

$$I_r = \frac{6000}{\sqrt{3 \times 400}} = 8,67 \text{ A}$$

$$I_t = 1,25 \times 45 + 8,67 = 64,92 \text{ A}$$

$$P_t = 34125 \text{ W}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 80 \text{ A} > 64,92 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{34125 \times 19}{44 \times 400 \times 16} = 2,3 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{2,3}{400} \times 100 = 0,57 \% < 5 \%$$

$$(S)_{\text{definitiva}} - F, N \text{ y } C_p \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$(De)_{\text{tubo}} = 32 \text{ mm}$$

6

Circuito 1

$$P_1 = \frac{5000}{0,84} = 5952 \text{ W}$$

$$I_1 = \frac{5952}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,86}} = 10 \text{ A}$$

$$P_2 = \frac{7500}{0,86} = 8721 \text{ W}$$

$$I_1 = \frac{8721}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,88}} = 14,32 \text{ A}$$

$$1,25 \times 14,32 + 10 = 27,9 \text{ A}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 6 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 32 \text{ A} > 27,9 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{(5952 + 8721) \times 23}{44 \times 400 \times 6} = 3,19 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{3,19}{400} \times 100 = 0,80 \% < 5 \%$$

$$(S)_{\text{definitiva}} - F, N \text{ y } C_p \longrightarrow 6 \text{ mm}^2$$

⑥

Circuito 2

$$P = \frac{18500}{0,88} = 21022 \text{ W}$$

$$I = \frac{21022}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,91}} = 33,38 \text{ A}$$

$$1,25 I = 41,73 \text{ A}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$I_{na} = 44 \text{ A} > 41,73 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{21022 \times 23}{44 \times 400 \times 10} = 2,75 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{2,75}{400} \times 100 = 0,68 \% < 5 \%$$

$$(S)_{\text{definitiva}} - F, N \text{ y } C_p \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

Por contener 5 de 10 mm², el tubo ya será como mínimo de 32 mm.

$$\begin{array}{l} S_6 \begin{cases} d = \sqrt{\frac{4 \times 6}{\pi}} = 2,76 \text{ mm} \\ d + 2,8 = 5,56 \text{ mm} \\ S = 24,30 \text{ mm}^2 \end{cases} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} S_{10} \begin{cases} d = \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,57 \text{ mm} \\ d + 2,8 = 6,37 \text{ mm} \\ S = 31,85 \text{ mm}^2 \end{cases} \end{array}$$

$$S_t = 5 (24,30 + 31,85) = 281 \text{ mm}^2$$

$$2,5 S_t = 702 \text{ mm}^2 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 29,9 \text{ mm}$$

$$D_{ext} = 34 \text{ mm} \longrightarrow 40 \text{ mm}$$

①

Ⓐ

$$S = 1,8 P_2 + P_1 = 1,8 \times 2000 + 6000 = 9600 \text{ VA}$$

$$I = \frac{9600}{230} = 41,73 \text{ A}$$

IGA $\longrightarrow$ Bipolar. 50 A. 230 V

ID $\longrightarrow$ Bipolar. 50 A. / 30 mA

Ⓑ

$$I_1 = \frac{5000 \times 1,8}{230} = 39,13 \text{ A} \longrightarrow \text{ID } 40 \text{ A} / 30 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{3000}{230 \times 0,90} = 14,50 \longrightarrow \text{ID } 16 \text{ A} / 30 \text{ mA}$$

$$I_t = \frac{1,8 \times 5000 + 3000}{230} = 52 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Bipolar 63 A / 230 V

②

Ⓐ

$$I = \frac{7500}{230} = 32,6 \text{ A}$$

IGA $\longrightarrow$ Bipolar 230 V / 40A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

$$I_{ma} = 50 \text{ A} > 32,6 \text{ A}$$

$$1,13 \times 40 = 42,5 \text{ A} < 50 \text{ A}$$

(S) definitiva - F, N y Cp $\longrightarrow$ 10 mm²

Ⓑ

$$I = \frac{16000}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 25,7 \text{ A}$$

IGA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400/230 V 32A

(S) inicial $\longrightarrow$ 6 mm² (mínima legal)

$$I_{ma} = 44 \text{ A} > 25,7 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,16 \text{ A} < 44 \text{ A}$$

(S) definitiva - F, N y Cp $\longrightarrow$ 6 mm²

②

③

$$I = \frac{36000}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 57,8 \text{ A}$$

IGA $\longrightarrow$ Tretapolar 3 x 400/230 V 63A

(S) inicial $\longrightarrow$ 25 mm²

Ima = 70 A

1,13 x 63 = 71,19 A > 70 A

(S) definitiva $\longrightarrow$ 35 mm²

Ima = 86 A > 71,19 A

(S) definitiva - Fases = 35 mm²
- N/Cp = 25 mm²

④

$$I = \frac{45000}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 72,25 \text{ A}$$

IGA $\longrightarrow$ Tretapolar 3 x 400/230 V 80 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 25 mm²

Ima = 106 A

1,13 x 80 = 90,4 A < 106 A

(S) definitiva - Fases = 25 mm²
- N/Cp = 16 mm²

3

A

$$I = \frac{3500}{230 \times 0,98} = 15,53 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Bipolar 230 V 16A

(S) inicial $\longrightarrow$ 25 mm²

Ima = 21 A

$$1,13 \times 16 = 18,8 \text{ A} < 21 \text{ A}$$

$$Ct = \frac{2 \times 3500 \times 20}{44 \times 230 \times 2,5} = 5,53 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{5,53}{230} \times 100 = 2,4 \% < 3 \%$$

(S) definitiva - F, N y Cp = 2,5 mm²
Dt = 16 mm

B

$$I = \frac{8200}{230} = 35,62 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Bipolar 230 V 40A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

Ima = 52 A

$$1,13 \times 40 = 45,2 \text{ A} < 52 \text{ A}$$

$$Ct = \frac{2 \times 8200 \times 16}{44 \times 230 \times 10} = 2,59 \text{ V}$$

$$Ct (\%) = \frac{2,59}{230} \times 100 = 1,12 \% < 3 \%$$

(S) definitiva - F, N y Cp = 10 mm²
Dt = 25 mm

3

C

$$I = \frac{1,8 \times 10800}{\sqrt{3 \times 400}} = 28,09 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400/230 V 32A

(S) inicial $\longrightarrow$ 6 mm²

$$I_{ma} = 44 \times 0,96 = 42,24 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,16 \text{ A} < 42,24 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{1,8 \times 10800 \times 0,87 \times 27}{44 \times 400 \times 6} = 4,22 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{4,22}{400} \times 100 = 1,05 \% < 3 \%$$

(S) definitiva - F, N y Cp = 6 mm²

4

A

$$I = \frac{1,8 \times 6000}{230} = 46,9 \text{ A}$$

$$P = 1,8 \times 6000 \times 0,75 = 8100 \text{ W}$$

PIA $\longrightarrow$ Bipolar 230 V 50A

(S) inicial $\longrightarrow$ 25 mm²

$$I_{ma} = 84 \times 0,80 = 67,2 \text{ A}$$

$$1,13 \times 50 = 56,5 \text{ A} < 67,2 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 8100 \times 24}{44 \times 230 \times 25} = 1,54 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{1,54}{230} \times 100 = 0,668 \% < 2 \%$$

(S) definitiva - F, N = 25 mm²
- Cp = 16 mm²

$$I_2 = \frac{5500}{230 \cdot 0,92} = 26 \text{ A}$$

④

PIA $\longrightarrow$ Bipolar 230 V 32 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

Ⓐ

$$I_{ma} = 50 \text{ A} \times 0,80 = 40 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,1 \text{ A} < 40 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 5500 \times 24}{44 \times 230 \times 10} = 2,6 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{2,6}{230} \times 100 = 1,13 \% < 2 \%$$

(S) definitiva - F, N y Cp = 10 mm²

Si solo estuvieran los de 25 mm² $\longrightarrow$ Dt = 32 mm

$$25 \text{ mm}^2 \longrightarrow d = \sqrt{\frac{4 \times 25}{\pi}} = 5,64 \text{ mm}$$

$$d + 2 = 7,64 \text{ mm}$$

$$S_c = \pi \frac{7,64^2}{4} = 45,86 \text{ mm}^2$$

$$10 \text{ mm}^2 \longrightarrow d = \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,57 \text{ mm}$$

$$d + 2 = 5,57 \text{ mm}$$

$$S_c = \pi \frac{5,57^2}{4} = 24,35 \text{ mm}^2$$

$$16 \text{ mm}^2 \longrightarrow d = \sqrt{\frac{4 \times 16}{\pi}} = 4,51 \text{ mm}$$

$$d + 2 = 6,51 \text{ mm}$$

$$S_c = \pi \frac{6,51^2}{4} = 33,27 \text{ mm}^2$$

$$S_t = 2 \times 45,86 + 33,27 + 3 \times 24,35 = 198,04 \text{ mm}^2$$

$$S_{tubo} = 2,5 \times 198,04 = 495 \text{ mm}^2$$

$$495 = \pi \frac{D_i^2}{4}$$

$$D_i = 25,11 \text{ mm}$$

$$D_{ex} = 25,11 + 2,8 = 27,91 \text{ mm} \longrightarrow Dt = 32 \text{ mm}$$

ID $\longrightarrow$ bipolar 230 V 80 A / 30 mA

4

B

$$I_1 = \frac{4400 / 0,78}{230 \times 0,80} = 30,66 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 = 38,22 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow \text{Bipolar } 230 \text{ V } 40 \text{ A}$$

$$(\text{S})_{\text{inicial}} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 68 \times 0,8 = 54,4 \text{ A}$$

$$1,13 \times 40 = 45,2 \text{ A} < 54,4 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 5641 \times 32}{44 \times 230 \times 10} = 3,56 \text{ V}$$

$$C_t (\%) = \frac{3,56}{230} \times 100 = 1,55 \% > 1,25 \% \text{ (no vale).}$$

$$(\text{S})_{\text{definitiva}} - \text{F, N y } C_p = 16 \text{ mm}^2$$

$$I_2 = \frac{8800}{\sqrt{3 \times 400}} = 12,71 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V } 16 \text{ A}$$

$$(\text{S})_{\text{inicial}} \longrightarrow 2,5 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 25 \text{ A} \times 0,8 = 20 \text{ A}$$

$$1,13 \times 16 = 18 \text{ A} < 20 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{8800 \times 32}{44 \times 230 \times 2,5} = 6,4 \text{ V } (1,6 \% > 1,25 \%) \text{ (no vale).}$$

$$(\text{S})_{\text{definitiva}} - \text{F, N y } C_p = 4 \text{ mm}^2 \quad (C_t = 1 \% < 1,25 \%)$$

$$ID \longrightarrow I_{\text{fases}} = 38,23 + 12,71 = 51,03 \text{ A}$$

$$ID \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V } 63 \text{ A} / 300 \text{ mA}$$

$$\text{Tubo si solo estuvieran los 3 de } 16 \text{ mm}^2 \longrightarrow 32 \text{ mm}$$

$$\text{Por semejanza con el 4 C} \longrightarrow D_t = 32 \text{ mm}$$

④

Ⓒ

$$\cdot I_1 = \frac{5500 / 0,92}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,88}} = 9,81 \text{ A}$$

$$1,25 \times 9,81 = 12,27 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 16 A

(S)inicial $\longrightarrow$ 4 mm²

$$I_{ma} = 30 \times 0,8 = 24 \text{ A}$$

$$1,13 \times 16 = 18,08 \text{ A} < 24 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{5978 \times 14}{44 \times 400 \times 4} = 1,19 \text{ V } (0,30 \% < 2 \%)$$

$$\cdot I_2 = \frac{9000 / 0,93}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 15,54 \text{ A}$$

$$1,25 \times 15,54 = 19,42 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 25 A

(S)inicial $\longrightarrow$ 6 mm²

$$I_{ma} = 37 \times 0,8 = 29,6 \text{ A}$$

$$1,13 \times 25 = 28,25 \text{ A} < 29,6 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{9977 \times 14}{44 \times 400 \times 6} = 1,28 \text{ V } (0,32 \% < 2 \%)$$

$$\left[\begin{array}{l} (Dc)_4 = \sqrt{\frac{4 \times 4}{\pi}} = 2,25 \text{ mm} \\ Dmc = 5,8 \times 2,25 = 13,05 \text{ mm} \\ (St)_4 = \pi \frac{13,05^2}{4} = 170 \text{ mm}^2 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{l} (Dc)_6 = \sqrt{\frac{4 \times 6}{\pi}} = 2,76 \text{ mm} \\ Dmc = 5,8 \times 2,76 = 16 \text{ mm} \\ (St)_6 = \pi \frac{16,00^2}{4} = 201 \text{ mm}^2 \end{array} \right]$$

$$St = 371 = \frac{\pi Di^2}{4} \longrightarrow Di = 21,73 \text{ mm} / Dex = 21,73 + 2 \times 1,2 = 24,13 \text{ mm}$$

$$Dt = 25 \text{ mm}$$

El diferencial lo escogemos por la suma

$$12,27 + 19,42 = 31,69 \text{ A}$$

ID $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V. 32 A / 300 mA

④

Ⓓ

$$\cdot I_1 = \frac{15000 / 0,92}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,93}} = 25,33 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 = 31,67 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V } 32 \text{ A}$$

$$(\text{S})_{\text{inicial}} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$\text{Ima} = 60 \times 0,8 = 48 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,16 \text{ A} < 48 \text{ A}$$

$$\text{Ct} = \frac{16304 \times 34}{44 \times 400 \times 10} = 3,15 \text{ V } (0,78 \% < 5 \%)$$

$$\cdot I_2 = \frac{22000 / 0,93}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,94}} = 36,37 \text{ A}$$

$$1,25 I_2 = 45,46 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V } 50 \text{ A}$$

$$(\text{S})_{\text{inicial}} \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$\text{Ima} = 80 \times 0,8 = 64 \text{ A}$$

$$1,13 \times 50 = 56,5 \text{ A} < 64 \text{ A}$$

$$\text{Ct} = \frac{23656 \times 34}{44 \times 400 \times 16} = 2,85 \text{ V } (0,71 \% < 5 \%)$$

$$\text{Sdefinitiva} \longrightarrow 3\text{F, N y Cp} \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

El diferencial lo escogemos por la suma

$$31,67 + 45,46 = 77,13 \text{ A} \longrightarrow 80 \text{ A}$$

$$\text{ID} \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V. } 80 \text{ A} / 300 \text{ mA}$$

$$\text{Los 5 de } 16 \text{ mm}^2 \text{ (solos)} \longrightarrow 32 \text{ mm}$$

10 $\begin{aligned} (\text{Dc}) &= \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,569 \text{ mm} \\ \text{Dex} &= 3,569 + 2,8 = 6,37 \text{ mm} \\ (\text{Se}) &= \pi \frac{6,37^2}{4} = 31,84 \text{ mm}^2 \end{aligned}$	16 $\begin{aligned} (\text{Dc}) &= \sqrt{\frac{4 \times 16}{\pi}} = 4,51 \text{ mm} \\ \text{Dex} &= 4,51 + 2,8 = 7,31 \text{ mm} \\ (\text{Se}) &= \pi \frac{7,31^2}{4} = 42 \text{ mm}^2 \end{aligned}$
--	---

4

D

$$St = 5 (311,84 + 42) = 369,2 \text{ mm}^2$$

$$2,5 St = 923 \text{ mm}^2 = \pi \frac{Di^2}{4} \longrightarrow Di = 34 \text{ mm}$$

$$Di + 4 = 38 \text{ mm} \longrightarrow Di = 40 \text{ mm}$$

$$22,56 + 27,38 = 49,54 \text{ A}$$

$$ID \longrightarrow \text{Tetrapolar } 3 \times 400 / 230 \text{ V.} 50 \text{ A} / 300 \text{ mA}$$

$$\text{Línea común (12 m)} \longrightarrow \text{PIA } 3 \times 400 / 230 \text{ V.} 50 \text{ A}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 59 \text{ A} > 49,54 \text{ A}$$

$$1,13 \times 50 = 56,5 \text{ A} < 59 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{(10989 + 18000) \times 12}{44 \times 400 \times 16} = 1,23 \text{ V}$$

$$(C_t)_{\text{máx}} = 1,23 + 1,47 = 2,7 \text{ V} (0,67\% < 3\%)$$

$$(S)_{\text{definitiva}} - 3F, N \text{ y } C_p = 16 \text{ mm}^2$$

$$Dt (\text{tramo común}) \longrightarrow 40 \text{ mm} \quad (\text{tabla})$$

10 $(D_c) = \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,569 \text{ mm}$ $D_{ais} = 3,569 + 3 = 6,569 \text{ mm}$ $(S_e) = \pi \frac{6,569^2}{4} = 33,87 \text{ mm}^2$	16 $(D_c) = \sqrt{\frac{4 \times 16}{\pi}} = 4,514 \text{ mm}$ $D_{ais} = 4,514 + 3 = 7,514 \text{ mm}$ $(S_e) = \pi \frac{7,514^2}{4} = 44,33 \text{ mm}^2$
--	--

$$St = 5 (33,87 + 44,33) = 391 \text{ mm}^2$$

$$3St = 1173 = \pi \frac{Di^2}{4} \longrightarrow Di = 38,65 \text{ mm}$$

$$D_{ex} = 38,65 + 4 = 42,65 \text{ mm} \longrightarrow 50 \text{ mm}$$

5

(A)

$$I_1 = \frac{10000 / 0,91}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,88}} = 18 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 = 22,56 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 25 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

$$I_{ma} = 44 \times 0,8 = 35,2 \text{ A}$$

$$1,13 \times 25 = 28,25 \text{ A} < 35,2 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{10989 \times 8}{44 \times 400 \times 10} = 0,5 \text{ V}$$

(S) definitiva $\longrightarrow$ 3F, N y Cp $\longrightarrow$ 10 mm²

$$I_2 = \frac{18000}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,95}} = 27,38 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 32 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 16 mm²

$$I_{ma} = 59 \times 0,8 = 47,2 \text{ A} > 27,38 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,16 \text{ A} < 47,2 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{18000 \times 23}{44 \times 400 \times 16} = 1,47 \text{ V}$$

(S) definitiva $\longrightarrow$ 3F, N y Cp $\longrightarrow$ 16 mm²

5

B

$$I_1 = \frac{30000 / 0,9}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,91}} = 52,93 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 = 66,17 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 80 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 35 mm²

$$I_{ma} = 131 \times 0,8 = 105 \text{ A} > 66,17 \text{ A}$$

$$1,13 \times 80 = 90,4 \text{ A} < 105 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{33333 \times 16}{44 \times 400 \times 35} = 0,865 \text{ V}$$

(S) definitiva - F, N = 35 mm²
- Cp = 16 mm²

$$I_2 = \frac{18000}{\sqrt{3 \times 400}} = 26 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V 32 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

$$I_{ma} = 60 \times 0,8 = 48 \text{ A} > 26 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36,2 \text{ A} < 48 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{18000 \times 26}{44 \times 400 \times 10} = 2,66 \text{ V}$$

ID $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V. 100 A / 300 mA

Línea común (12 m)

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V. 100 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 35 mm²

$$I_{ma} = 131 > 92 \text{ A}$$

$$1,13 \times 100 = 113 \text{ A} < 131 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{(33333 + 18000) \times 12}{44 \times 400 \times 35} = 1 \text{ V}$$

5

B

$$(Ct)_{\text{máx}} = 1 + 2,66 = 3,66 \text{ V } (0,91 \% < 5 \%)$$

$$(S) \text{ definitiva - } 3F, N = 35 \text{ mm}^2$$

$$\text{- } Cp = 16 \text{ mm}^2$$

$$Dt \text{ (línea común)} = 40 \text{ mm } \quad (\text{ tabla })$$

35 $(Dc) = \sqrt{\frac{4 \times 35}{\pi}} = 6,677 \text{ mm}$ $Dex = 6,677 + 3 = 9,677 \text{ mm}$ $(Se) = \pi \frac{9,677^2}{4} = 73,51 \text{ mm}^2$	10 $(Dc) = \sqrt{\frac{4 \times 10}{\pi}} = 3,569 \text{ mm}$ $Dex = 3,569 \text{ mm}$ $(Se) = \pi \frac{3,569^2}{4} = 39,87 \text{ mm}^2$
--	--

$$St = 5 (73,51 + 39,87) = 537 \text{ mm}^2$$

$$3St = 1611 \text{ mm}^2 = \pi \frac{Di^2}{4} \longrightarrow Di = 45,3 \text{ mm}$$

$$Dex = 45,3 + 4 = 49,3 \text{ mm} \longrightarrow 50 \text{ mm}$$

①

$$\cos \varphi = 0,964 \longrightarrow \operatorname{tg} \varphi = 0,855$$

$$Q_c = P \cdot \operatorname{tg} \varphi = 5000 \times 0,855 = 4275 \text{ VAr}$$

$$4275 = \frac{230^2}{X_c} \longrightarrow X_c = 12,37 \, \Omega = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 257 \, \mu\text{F}$$

$$I_{\sin \text{ corregir}} = \frac{5000}{230 \times 0,76} = 28,60 \text{ A}$$

$$I_{\text{corregido}} = \frac{5000}{230 \times 1,00} = 21,74 \text{ A}$$

②

$$\cos \varphi' = \frac{8800}{240 \times 37,5} = 0,964 \longrightarrow \operatorname{tg} \varphi' = 0,218$$

$$\cos \varphi = \frac{8800}{240 \times 50} = 0,733 \longrightarrow \operatorname{tg} \varphi = 0,927$$

$$Q_c = 8800 (0,927 - 0,218) = 6239,2 \text{ VAr} = \frac{240^2}{X_c}$$

$$X_c = 9,23 = \frac{1}{2\pi \times 60 \times C} \longrightarrow C = 287,5 \, \mu\text{F}$$

③

$$P_1 = 6000 \text{ W}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_1 = 0,566$$

$$Q_1 = 6000 \cdot 0,566 = 3400 \text{ VAr}$$

$$P_2 = 4000 \text{ W}$$

$$\operatorname{tg} \varphi_2 = 0,908$$

$$Q_2 = 3635,7 \text{ VAr}$$

$$P = 10000 \text{ W}$$

$$Q = 7035,7 \text{ VAr} \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{Q}{P} = 0,70357 \longrightarrow \cos \varphi = 0,817$$

$$I_{\sin \text{ corregir}} = \frac{10000}{230 \times 0,817} = 53,22 \text{ A}$$

$$Q_c = 7035,7 \text{ VAr} = \frac{230^2}{X_c}$$

$$X_c = 7,518 \, \Omega = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 423,6 \, \mu\text{F}$$

$$I_{\text{corregido}} = \frac{10000}{230 \times 1,00} = 43,48 \text{ A}$$

4

$$\cos \varphi = \frac{8000}{\sqrt{3 \times 400 \times 16,5}} = 0,70 \longrightarrow \operatorname{tg} \varphi = 1,02$$

$$\cos \varphi' = \frac{8000}{\sqrt{3 \times 400 \times 16,5 \times 0,75}} = 0,93 \longrightarrow \operatorname{tg} \varphi' = 0,395$$

$$Q_C = 8800 (1,02 - 0,395) = 5000 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{5000}{6\pi \times 50 \times 400^2} = 33,17 \mu\text{F}$$

5

$$\operatorname{tg} \varphi = 0,882$$

$$Q = P \cdot \operatorname{tg} \varphi = 45 \times 100 \times 0,882 = 3969 \text{ VAr} = \frac{230^2}{X_C}$$

$$X_C = 13,33 \Omega = \frac{1}{2\pi \times 50 \times C}$$

$$C = 239 \mu\text{F}$$

A efectos de elección de conductores el conjunto equivale a una carga de :

$$S = 1,8 \times 45 \times 100 = 8100 \text{ VA} = 8100 \text{ W (pues } \cos \varphi = 1)$$

$$I = \frac{8100}{230} = 35,21 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow \text{Bipolar } 230 \text{ V } 40 \text{ A}$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$I_{\text{ma}} = 50 \text{ A} > 35,21 \text{ A}$$

$$1,13 \times 40 = 45,2 \text{ A} < 50 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 8100 \times 25}{44 \times 230 \times 10} = 4 \text{ V (1,74 \% < 3 \%)}$$

$$(S)_{\text{definitiva}} - F, N \text{ y } C_p = 10 \text{ mm}^2$$

6

$$Q_c = 0,9 \times 7000 = 6300 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{6300}{6\pi \times 50 \times 400^2} = 41,8 \mu\text{F}$$

$$\cos \varphi_n = \frac{15000 / 0,9}{\sqrt{3 \times 400 \times 29}} = 0,83 \longrightarrow \text{tg } \varphi = 0,672$$

$$Q_n = \frac{15000}{0,90} \times 0,672 = 11200 \text{ VAr}$$

$$Q'_n = 11200 - 6300 = 4900 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi'_n = \frac{4900}{\frac{15000}{0,90}} = 0,294 \longrightarrow \cos \varphi = 0,96$$

$$I'_n = \frac{15000 / 0,9}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,96}} = 25 \text{ A}$$

7

$$P_t = \frac{5500}{0,92} + \frac{11000}{0,94} = 5978 + 11702 = 17680 \text{ W}$$

$$\cos \varphi_t = 0,85 \longrightarrow \text{tg } \varphi_t = 0,619$$

$$Q_n = 17680 \times 0,619 = 10944 \text{ VAr}$$

$$Q_o = 10944 \times 0,7 = 7660 \text{ VAr}$$

$$Q_c = 0,9 \times 7660 = 6895 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{6895}{6\pi \times 50 \times 400^2} = 45,74 \mu\text{F}$$

$$Q'_n = 10994 - 6895 = 4099 \text{ VAr}$$

$$\text{tg } \varphi'_n = \frac{1049}{17680} = 0,229 \longrightarrow \cos \varphi'_n = 0,974$$

$$I'_n = \frac{17680}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,974}} = 26,23 \text{ A}$$

Para escoger los conductores :

$$I = \frac{11702}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,974}} \times 1,25 + \frac{5978}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,974}} = 21,7 + 8,87 = 30,57 \text{ A}$$

PIA $\longrightarrow$ Tetrapolar 3 x 400 / 230 V. 32 A

(S) inicial $\longrightarrow$ 10 mm²

$$I_{ma} = 40 \text{ A} > 30,57 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36 \text{ A} < 48 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{17680 \times 32}{44 \times 400 \times 10} = 3,21 \text{ V} \quad (0,8 \% < 5 \%)$$

$$S_{def} = 3G10 / 10$$

$$\cos \varphi = \frac{0,74}{\sqrt{0,74^2 + 0,44^2}} = 0,859$$

$$P = \frac{W_a}{20} = \frac{740}{20} = 37 \text{ kW} = 37000 \text{ W}$$

$$I_{\sin \text{ corregir}} = \frac{37000}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,859}} = 62,24 \text{ A}$$

$$\text{tg } \varphi = 0,596$$


$$Q = 37000 \times 0,596 = 22052 \text{ VAr}$$

$$\text{Cada grupo : } \frac{22052}{5} = 4411 \text{ VAr}$$

$$C = \frac{4411}{6\pi \times 50 \times 400^2} = 29,27 \text{ } \mu\text{F}$$

$$I_{\text{corregida}} = \frac{37000}{\sqrt{3 \times 400 \times 1,00}} = 53,46 \text{ A}$$

①

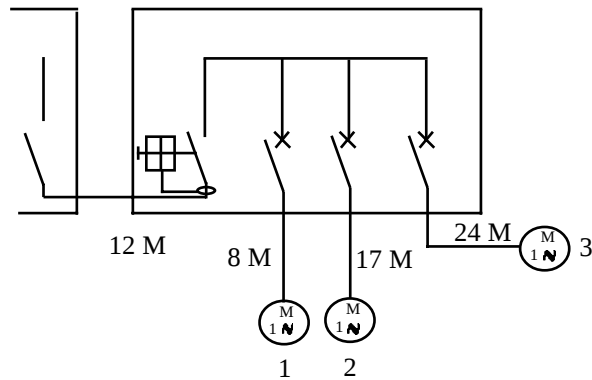

$$I_1 = \frac{7500 / 0,92}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,84}} = 14 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{11000 / 0,94}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,90}} = 18,8 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{15000 / 0,95}{\sqrt{3 \times 400 \times 0,92}} = 24,8 \text{ A}$$

$$1,25 I_1 \longrightarrow 17,5 \text{ A} \longrightarrow \text{PIA} \longrightarrow 20 \text{ A} \longrightarrow \text{S1} \longrightarrow 4 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 24 \text{ A} > 17,5 \text{ A}$$

$$1,13 \times 20 = 22,6 \text{ A} < 24 \text{ A}$$

$$1,25 I_2 \longrightarrow 23,5 \text{ A} \longrightarrow \text{PIA} \longrightarrow 25 \text{ A} \longrightarrow \text{S2} \longrightarrow 6 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 32 \text{ A} > 23,5 \text{ A}$$

$$1,13 \times 25 = 28,25 \text{ A} < 32 \text{ A}$$

$$1,25 I_3 \longrightarrow 31 \text{ A} \longrightarrow \text{PIA} \longrightarrow 32 \text{ A} \longrightarrow \text{S3} \longrightarrow 10 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 40 \text{ A} > 31 \text{ A}$$

$$1,13 \times 32 = 36 \text{ A} < 40 \text{ A}$$

Línea común :

$$1,25 \times 24,8 + 14 + 18,8 = 63,8 \text{ A}$$

$$\text{PIA} \longrightarrow 80 \text{ A} \longrightarrow \text{S} = 35 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 96 \text{ A} > 63,8 \text{ A}$$

$$1,13 \times 80 = 90,4 \text{ A} < 96 \text{ A}$$

$$(\text{Ct})_{\text{línea}} = \frac{(8152 + 11702 + 15789) \times 12}{44 \times 400 \times 35} = 0,69 \text{ V}$$

$$(\text{Ct})_{\text{M3}} = \frac{15789 \times 24}{44 \times 400 \times 10} = 2,15 \text{ V}$$

$$\text{Ct} = 0,69 + 2,15 = 2,84 \text{ V} \quad (0,71 \% < 5 \%)$$

②

$$\frac{16000}{25000} = 0,64$$

$$\frac{18000}{25000} = 0,72$$

$$\frac{20000}{25000} = 0,80$$

$$\frac{22000}{25000} = 0,88$$

$$\frac{24000}{25000} = 0,96$$

$$\frac{\frac{2000}{0,81}}{25000} \times 100 = 9,87 \% \longrightarrow 6,2 \text{ A}$$

$$\frac{\frac{8000}{0,94}}{25000} \times 100 = 34 \% \longrightarrow 21,4 \text{ A}$$

$$\frac{\frac{15000}{0,74}}{25000} \times 100 = 81 \% \longrightarrow 50,9 \text{ A}$$

③


$$P = 2000 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = 0,95$$

$$I_1 = \frac{2000}{230 \times 0,95} = 9,15 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{2000}{48 \times 0,95} = 43,86 \text{ A}$$

$$PIA \longrightarrow 10 \text{ A}$$

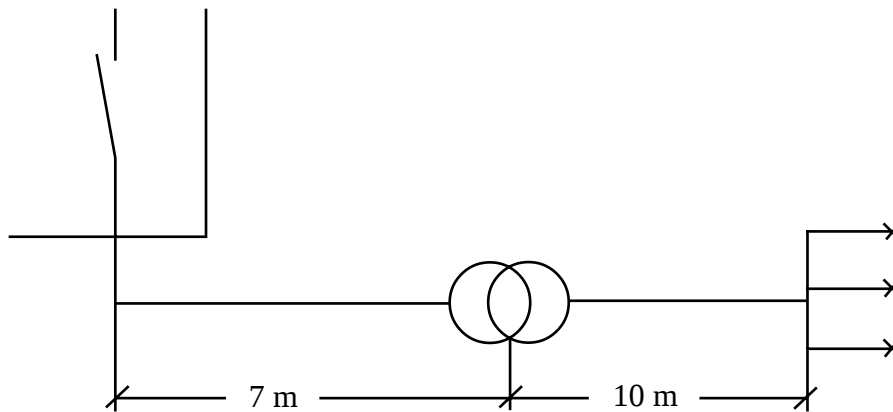

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 1,5 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 15 \text{ A} > 9,15 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 2000 \times 7}{44 \times 230 \times 1,5} = 1,84 \text{ V} \quad (0,8 \%)$$

$$(S)_{\text{inicial}} \longrightarrow 16 \text{ mm}^2$$

$$I_{ma} = 66 \text{ A} > 59,7 \text{ A}$$

$$C_t = \frac{2 \times 2000 \times 10}{44 \times 48 \times 16} = 1,18 \text{ V} \quad (2,46 \%)$$

$$C_t = 2,46 + 0,8 = 3,26 \% > 3 \%$$

Pasamos a 2,5 mm² el primario

$$C_t = \frac{2 \times 4000 \times 7}{44 \times 230 \times 2,5} = 1,10 \text{ V} \quad (0,48 \%)$$

$$C_t = 0,48 + 2,46 = 2,94 \% < 3 \%$$